

Electronique pratique

I.S.S.N. 0243 4911

sommaire détaillé p. 40




14^e


N° 79 NOUVELLE SÉRIE FÉVRIER 1985

UN VÉHICULE INTERSIDÉRAL
TÉLÉGUIDÉ

UN DWELLMÈTRE

UNE SÉCURITÉ THERMIQUE

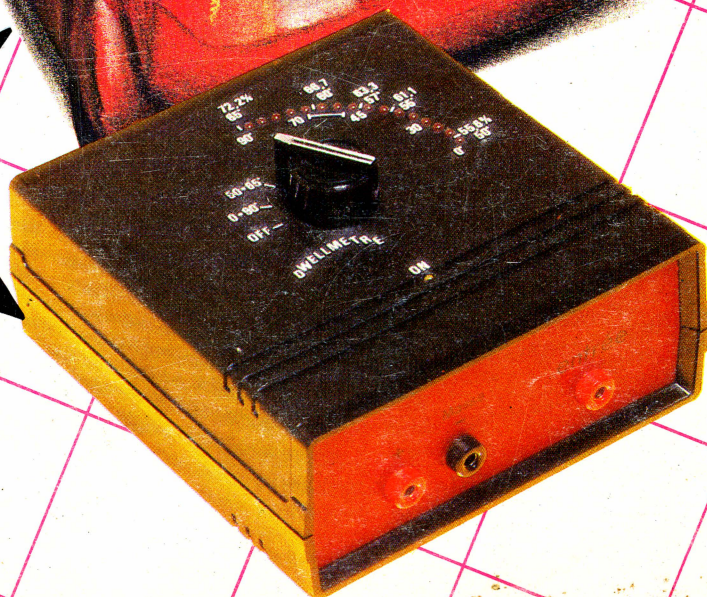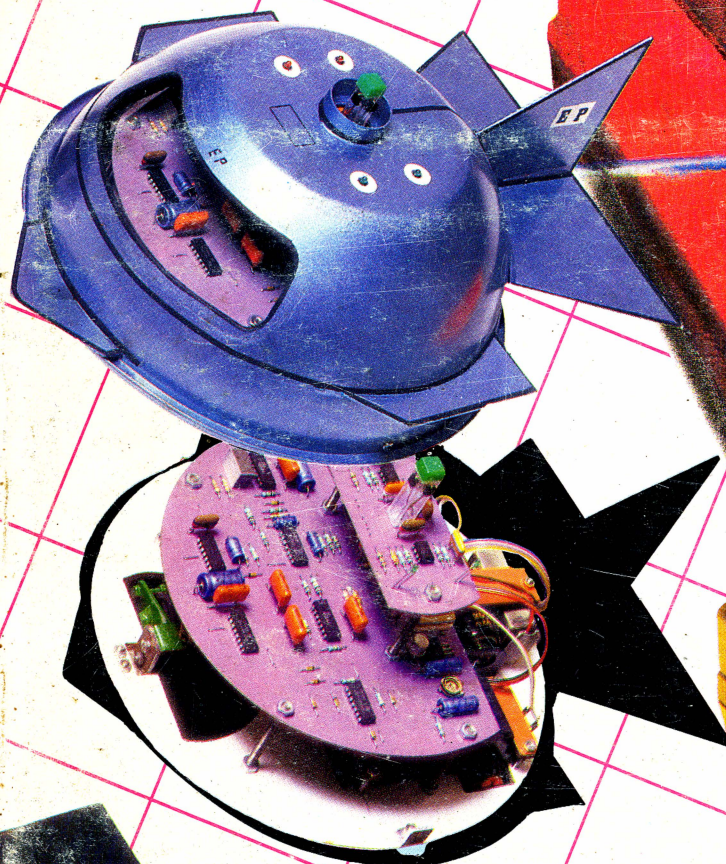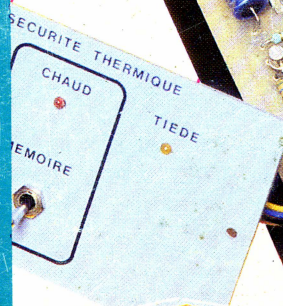

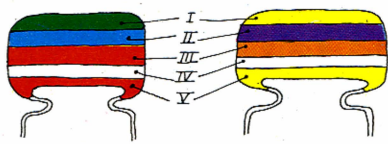

5600 pF


47000 pF

IV : tolérance
blanc $\pm 10\%$
noir $\pm 20\%$

V : tension
rouge 250V
jaune 400V

I 1 ^{er} chiffre	II 2 ^{ème} chiffre	III multiplicateur
0	0	$\times 1$
1	1	$\times 10$
2	2	$\times 100$
3	3	$\times 1\ 000$
4	4	$\times 10\ 000$
5	5	$\times 100\ 000$
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	

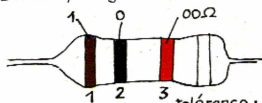exemple: 10.000pF, $\pm 10\%$, 250V distribu-
tion des couleurs: marron, noir, orange,
blanc, rouge.



tolérance: or $\pm 5\%$ argent $\pm 10\%$

1^{ère} bague 1^{er} chiffre
2^{ème} bague 2^{ème} chiffre
3^{ème} bague multiplicateur

I 1 ^{er} chiffre	II 2 ^{ème} chiffre	III multiplicateur
0	0	$\times 1$
1	1	$\times 10$
2	2	$\times 100$
3	3	$\times 1\ 000$
4	4	$\times 10\ 000$
5	5	$\times 100\ 000$
6	6	$\times 1\ 000\ 000$
7	7	
8	8	
9	9	

ADMINISTRATION-REDACTION-VENTES : Société des
Publications Radio-Électriques et Scientifiques.



Société anonyme au capital de 120 000 F.
2 à 12, rue Bellevue, 75940 Paris Cedex 19.
Tél. : 200.33.05. - Télex PVG 230 472 F

Directeur de la publication : A. LAMER « Le précédent numéro
Directeur honoraire : Henri FIGHIERA a été tiré
Rédacteur en chef : Bernard FIGHIERA à 116 500 ex. »

Maquettes : Jacqueline BRUCE
Couverture : M. Raby. Avec la participation de D. Roverch,
M. Croquet, P. Voukourakos, G. Isabel, R. Knoerr,
M. Archambault, P. Patenay, A. Garrigou.
La Rédaction d'Electronique Pratique décline toute
responsabilité quant aux opinions formulées dans les
articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs.

PUBLICITE : Société Auxiliaire de Publicité, 70, rue Compans,
75019 Paris. - Tél. : 200.33.05 (lignes groupées) CCP Paris
3793-60

Chef de Publicité : Alain OSSART
Assisté de : Sabine TEMIME
Abonnements et promotion : Solange GROS

ABONNEMENTS : Abonnement d'un an comprenant : 11
numéros ELECTRONIQUE PRATIQUE - Prix : France : 115 F.
Etranger : 201 F

Nous laissons la possibilité à nos lecteurs de souscrire des
abonnements groupés, soit :
LE HAUT-PARLEUR + ELECTRONIQUE PRATIQUE à 210 F -
Etranger à 390 F

SONO + LE HAUT-PARLEUR + ELECTRONIQUE PRATIQUE
à 315 F - Etranger à 577 F

En nous adressant votre abonnement précisez sur l'enveloppe
« SERVICE ABONNEMENTS », 2 à 12, RUE BELLEVUE, 75940
PARIS CEDEX 19.

Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte pour les
paiements par chèque postal - Prix d'un numéro 14 F

Les règlements en espèces par courrier sont strictement interdits.

ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre
tâche en joignant à votre règlement soit l'une de vos dernières
bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. ●
Pour tout changement d'adresse, joindre 1 F et la dernière bande.

Electronique pratique

N° 79 FEVRIER 1985

S
O
M
M
A
I
R
E

PAGE

REALISEZ VOUS-MEMES


Une sécurité thermique	41
Une protection pour tweeters	54
Un dwellmètre	58
Un casse-tête électronique	66
Un temporisateur de plafonnier	74
Un véhicule intersidéral	78
Un antivol : on ne vole pas un tacot	100


PRATIQUE ET INITIATION

Les appareils de mesure TORG	48
Maîtrisons les contrôleurs	94
Le multimètre TEKELEC TE 3303	104
Courbes et surfaces du ZX Spectrum	107
Les programmes du ZX 81	113

DIVERS


ENCART EDUCATEL	51-52
Notre GRAND CONCOURS	116

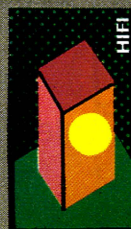

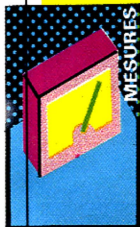

SECURITE THERMIQUE

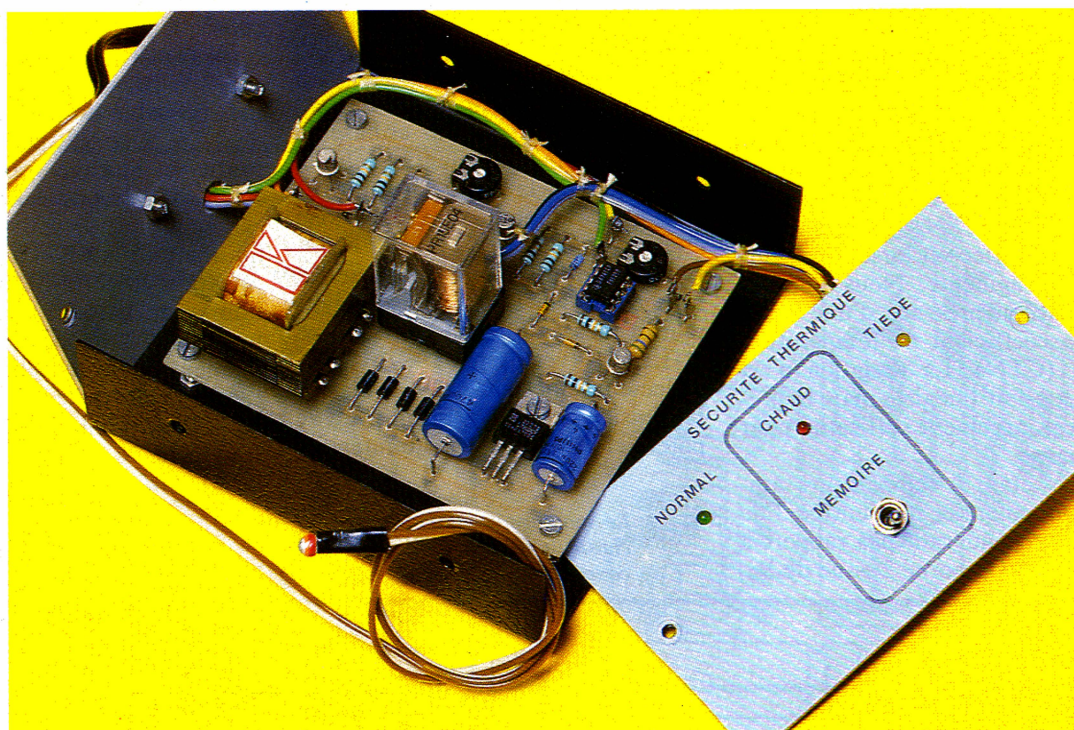Les composants électroniques des montages sont sensibles à la température. Certaines réalisations (alimentations, amplis BF, etc.) disposent d'un étage de puissance confié le plus souvent à un transistor.



A fin d'éviter une détérioration irrémédiable du composant, il s'avère intéressant de contrôler la température de cet élément et de détecter ainsi tout emballement thermique.

Le montage que nous vous présentons est muni d'une sonde : Dès que la température dépasse un certain seuil (seuil d'alerte), un témoin lumineux s'allume. Si la température augmente encore, le montage passe alors en sécurité par l'excitation d'un relais. L'alimentation de la maquette à contrôler est coupée.

Cette réalisation est bien sûr conçue autour de composants classiques et disponibles. La mise au point, très simple, ne nécessite aucun appareil de mesure. La sortie de ce montage s'effectuant sur relais, les applications sont nombreuses.

SCHEMA SYNOPTIQUE

L'organisation du montage est représentée à la **figure 1** pour une meilleure compréhension du fonctionnement. Un capteur de tempé-

rature dont nous verrons plus loin les caractéristiques, nous fournit une tension proportionnelle à la température. Ce capteur est relié d'une part à un comparateur à seuil bas et d'autre part à un comparateur à seuil haut. Le premier comparateur a sa deuxième entrée reliée à une tension de référence (ajustable) à seuil bas. Ainsi, dès que la température va monter, ce comparateur changera d'état.

De la même manière, l'autre comparateur est relié à une tension de référence haute. Dans ces conditions, il faudra un accroissement

encore plus important de la température pour que ce comparateur bascule.

On peut résumer le fonctionnement en disant qu'au repos les deux comparateurs sont au repos. A $t^0 1$, le comparateur bas passe au travail. A $t^0 2$, les deux comparateurs sont au travail.

Ces derniers attaquent des étages de sorties afin d'actionner le relais et les diverses signalisations lumineuses. Cette dernière disposition permet de renseigner l'utilisateur quant à la position du relais et l'état de température.

Notons enfin la présence d'une mémoire destinée à conserver, le cas échéant, la position sécurité selon l'usage auquel ce montage sera destiné.

SCHEMA DE PRINCIPE

Le montage utilise conjointement circuits intégrés et composants discrets (fig. 2). Le capteur est en fait une CTN qui a la propriété inverse d'une résistance. La résistance interne d'une CTN (par exemple 22 k Ω à 25°) décroît lorsque la température augmente. Nous sommes bien donc en présence d'une résistance à coefficient de température négatif (CTN). La variation n'est pas tout à fait linéaire, mais la précision est largement suffisante pour notre usage.

La CTN étant à température ambiante, le potentiel sur l'entrée 3 de IC₂ est prépondérant par rapport à la tension de la borne 2 issue de R₃.

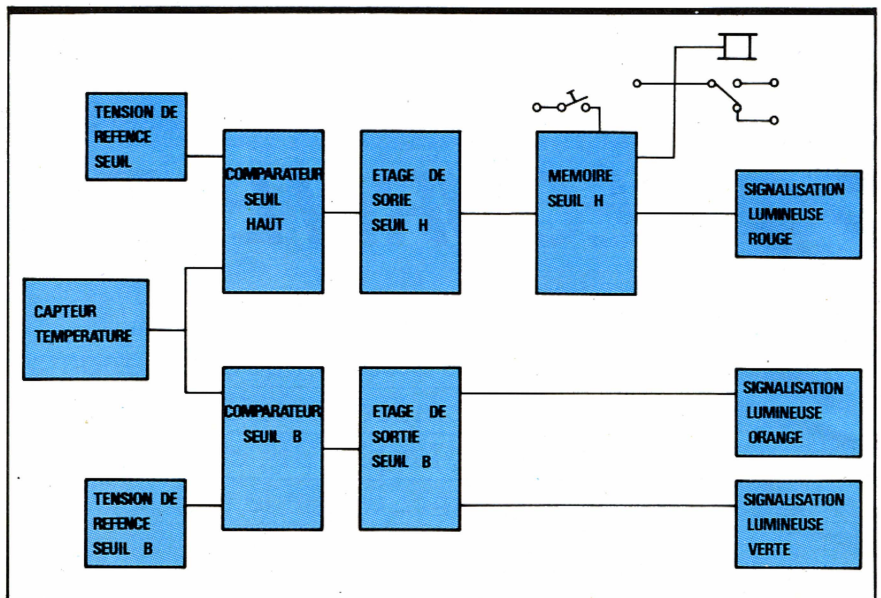


Fig. 1 Représentation synoptique de l'organisation du montage.


De ce fait, la sortie 6 de IC₃ est voisine de 9 V. Emetteur et base de T₁ étant au même potentiel celui-ci reste bloqué : la LED L₂ (orange) n'est pas alimentée et est donc éteinte.

Les 9 V de la sortie 6 polarisent la base de T₂ via D₇, R₆, base, émetteur et masse. T₂ conduit et allume la LED 1 (verte) par : +, R₇, L₁, collecteur, émetteur de T₂ et masse. La tension de la CTN étant forte, le potentiel en 2 de IC₂ reste inférieur

à celui de la borne 3 par R₂. Par conséquent, la sortie 6 reste au repos (environ 2 V). Afin d'éliminer ces 2 V (tension de déchet), il est indispensable de prévoir une Zéner de 2,7 V. Cette disposition nous garantit un blocage franc de T₃. Le relais reste bas et la LED 3 (rouge) est éteinte.

Soumettons la CTN à une température plus importante. Sa résistance interne va baisser, ainsi que le potentiel en 3 de IC₃. A un certain moment, cette tension va être inférieure à celle de la référence R₃. Le comparateur IC₃ va basculer. La sortie 6 va passer au repos (2 V). Grâce à la présence de D₇, T₂ ne sera plus polarisé et va donc se bloquer. La LED verte L₁ va s'éteindre.

Fig. 2 Le montage, comme d'usage, se construit autour d'éléments très courant.

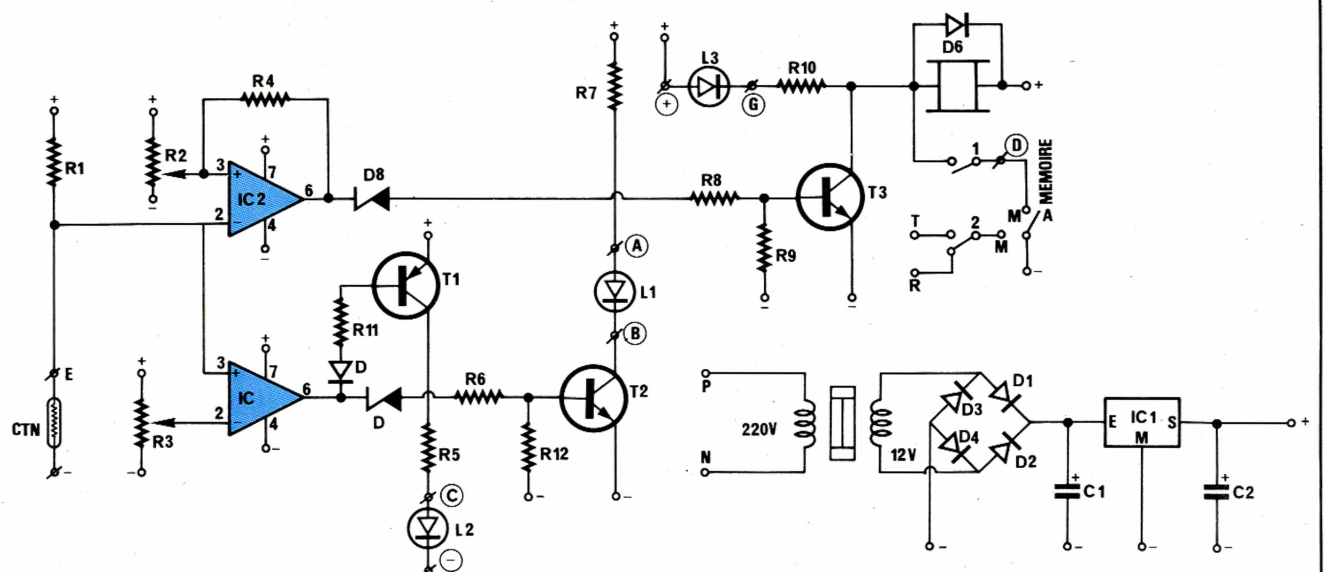

Simultanément T_1 va être polarisé par +, émetteur, base, R_{11} , D_5 et borne 6 de IC_3 . En conduisant T_1 permettra l'allumage de L_2 par : +, émetteur, collecteur, R_5 , L_2 et masse. Cet allumage de L_2 va attirer l'attention de l'utilisateur sur l'échauffement de la CTN. On pourra remarquer, à ce stade, que le comparateur IC_2 n'a pas changé, le relais reste toujours au repos.

Si la température à contrôler augmente encore, la résistance de la CTN va diminuer encore. Le potentiel en 2 de IC_2 baissera notablement. La tension en 3 de IC_2 va devenir prépondérante et IC_2 basculera. La tension de sortie en borne 6 passera de 2 V à environ 9 V, assurant ainsi la polarisation

de T_3 par IC_2 borne 6, D_8 , R_8 , base de T_3 , émetteur et masse. T_3 devient conducteur et permet le collage du relais par : +, relais, collec-

teur, émetteur de T_3 et masse. De la même façon, la LED 3 rouge s'allume via R_{10} signalant la position du relais.


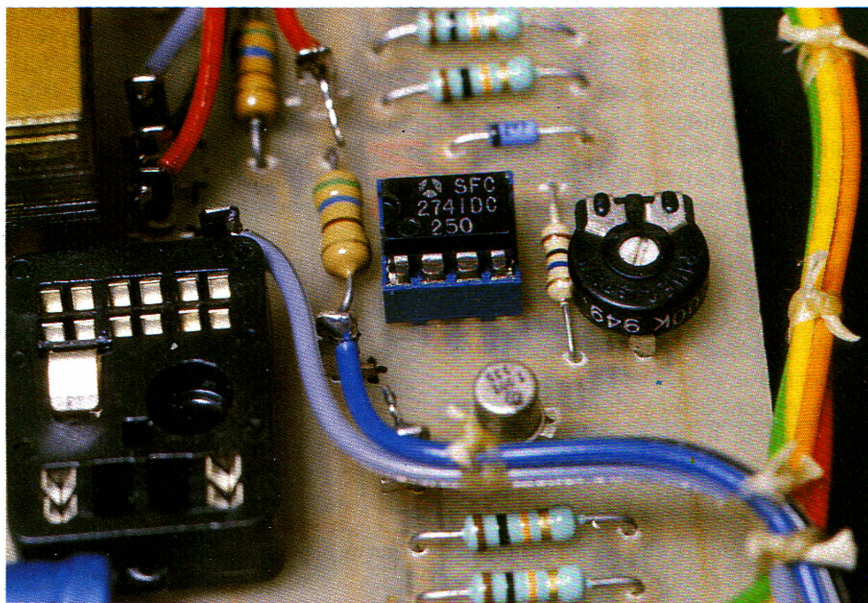


Fig. 3 et Fig. 4 Le tracé du circuit imprimé publié grandeur nature se reproduira facilement.

Photo 2. - On utilisera de préférence des fils de couleur.

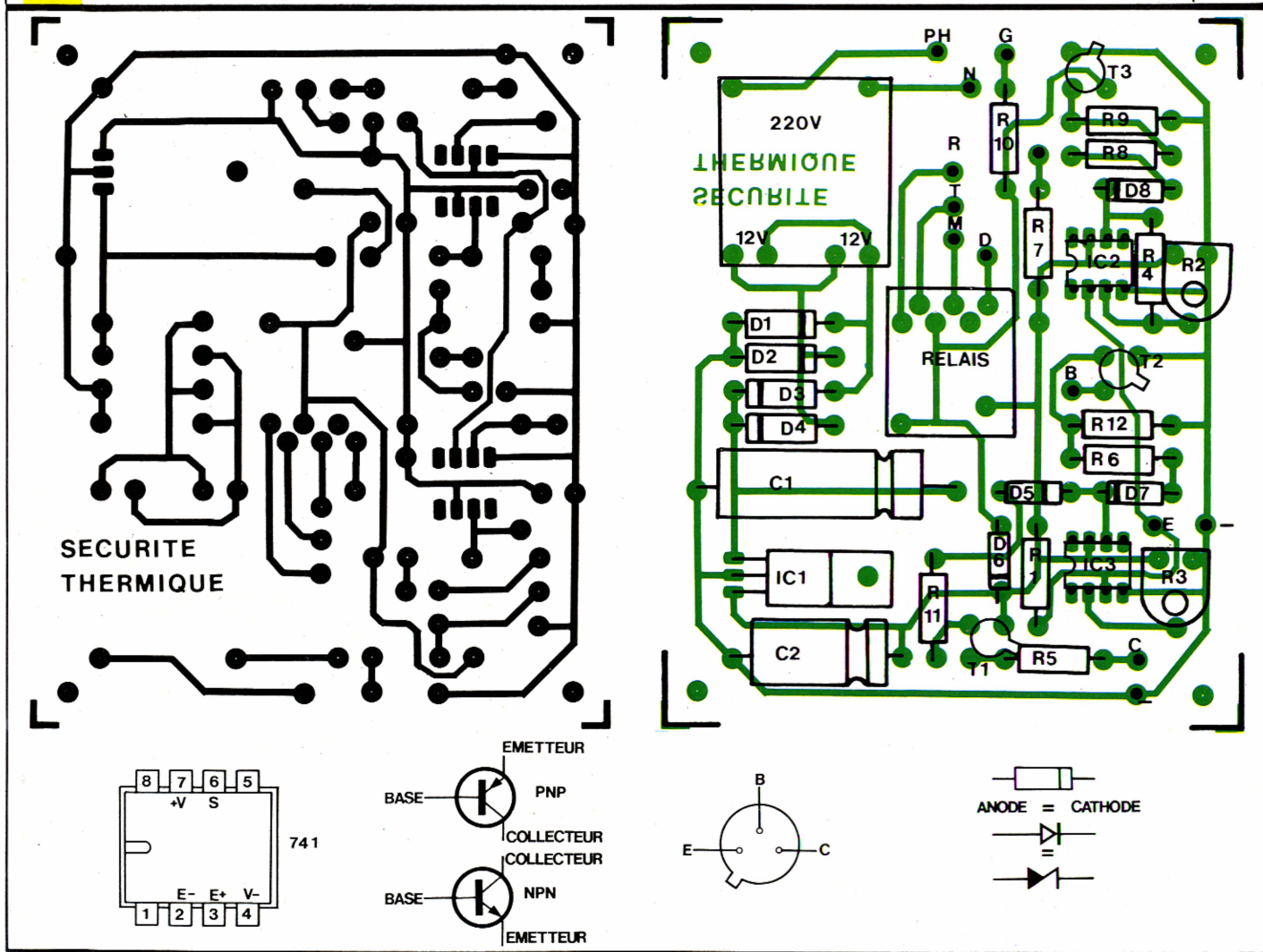

Le contact 1 du relais va venir au collage. L'interrupteur mémoire étant sur marche, le relais se maintiendra en autocollage. Le contact repos 2 va se couper et n'alimentera plus le montage à contrôler assurant ainsi la sécurité. Si la température décroît IC₂ basculera à nouveau. En revanche, le relais restera collé par son contact 1 de maintien. Il sera nécessaire d'agir sur l'interrupteur « mémoire » afin de remettre le relais au repos. Notons que cet interrupteur peut également rester sur arrêt. Dans ce cas, le relais ne reste haut que si la CTN reste soumise à une température importante.

Cela revient à dire, dans ce dernier cas, que le montage fonctionne en thermostat : alimentation, échauffement, coupure, refroidissement, etc.

On peut remarquer la présence de R₄. Cette résistance permet de réaliser un basculement de IC₂ plus franc. De ce fait, cela évite au relais de battre lorsque IC₂ est sur le point de basculer.

Les résistances R₉ et R₁₂ assurent un blocage franc de T₂ et T₃, ceci afin d'éviter un allumage partiel et intempestif des diodes LED.

La valeur de la CTN n'est pas critique car R₂ et R₃ permettent un réglage sur une grande plage de mesure. L'alimentation utilisée est réduite à sa plus simple expression : transfo 220 V/12 V redressement, filtrage puis régulation à 9 V pour une meilleure stabilité. C₂ permet d'obtenir un 9 V très pur et abaisse l'impédance interne du 9 V face aux variations de charge (alimentation du relais et des LED).

REALISATION PRATIQUE

a) Le circuit imprimé

Le circuit imprimé est représenté à la figure 3. Malgré la présence de circuits intégrés, son tracé est assez aéré. De ce fait, la méthode de gravure directe reste applicable. Comme toujours, nous vous invitons à utiliser de préférence une carte en verre époxy. La tenue mécanique du montage n'en sera que meilleure. Sa relative transparence facilite la maintenance éventuelle.

La carte sera préparée selon la méthode choisie (gravure directe ou méthode photographique). Par contre, la gravure du cuivre sera bien sûr confiée au perchloreur tiède (40°) afin d'activer l'attaque. Cette opération terminée, il conviendra de procéder à un rinçage très soigneux afin d'éliminer complètement le perchloreur de fer. Procéder alors aux perçages divers : 0,8 mm pour les circuits intégrés, 1,1 mm pour les composants et 3 mm pour les trous de fixation. Dès lors et préalablement à toute soudure, procéder à un polissage avec un tampon Jex par exemple.

Plan de perçage du coffret ESM.

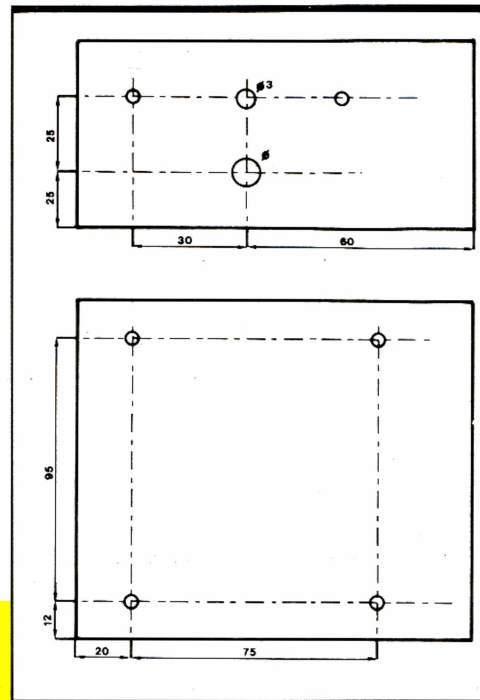


Fig. 5
et
Fig. 6

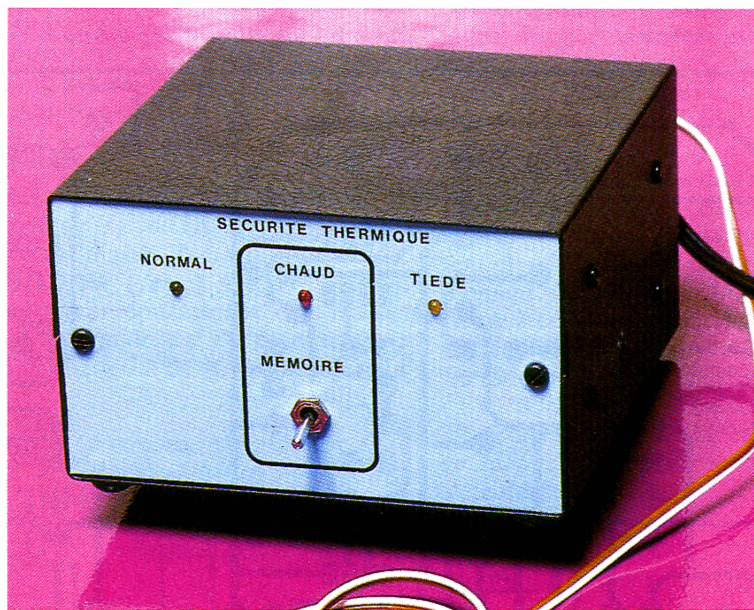


Photo 3. - Le montage a été introduit à l'intérieur d'un coffret ESM.

Commencer l'implantation des éléments selon la figure 4. Nous vous conseillons de commencer par le repérage des cosses poignard. Toute erreur de câblage sera ainsi évitée. En premier lieu, il convient de souder les composants bas : résistances, diodes, supports de circuits intégrés, régulateur. Continuer par les ajustables, les cosses poignard, les transistors. Terminer cette implantation par les transistors, le support de relais et le transfo. Bien sûr les 741 seront placés en dernier lieu. Ne pas hésiter à effectuer un contrôle sérieux de façon à éviter toute surprise malheureuse.

b) Préparation du coffret

Le boîtier ESM sera percé selon les figures 5 et 6. De la même façon, prévoir la fixation arrière du domino et l'orifice du passage des fils. Mettre en place les LED et l'interrupteur de mémoire. Les LED seront collées à l'Araldite. Fixer le circuit à son emplacement définitif dans le boîtier. Ce circuit sera surélevé à l'aide d'entretoises faites d'écrous et de contre-écrous de 3 mm.

Fixer le domino arrière de raccordement. Il ne reste plus qu'à effectuer le câblage interne en respec-

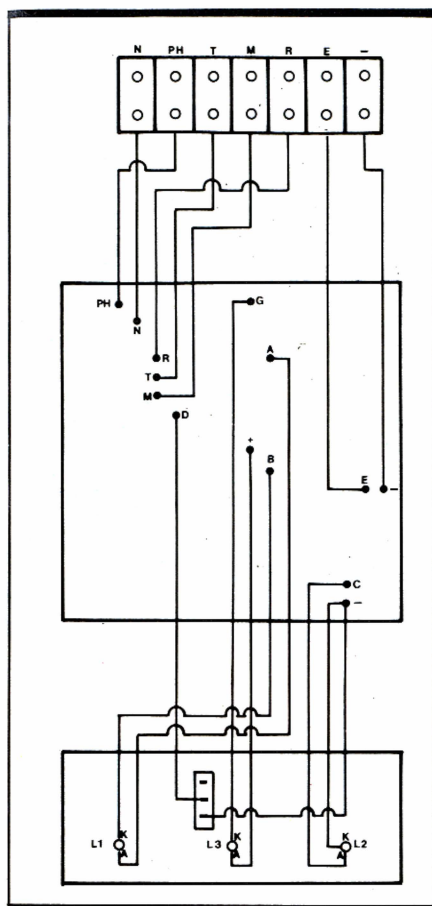


Fig. 7 Plan de câblage général du montage.

tant scrupuleusement la **figure 7**. Noter à ce sujet que la patte la plus longue des LED est l'anode. En cas d'inversion les LED resteront bien sûr éteintes.

Il est conseillé d'étamer les fils souples avant de les raccorder au domino afin d'assurer un contact cor-

rect. Comme toujours et avant de mettre sous tension, nous vous invitons à effectuer un contrôle sérieux du câblage.

Préparer une sonde provisoire d'une trentaine de centimètres à l'extrémité de laquelle sera soudée la CTN. Brancher cette sonde (non polarisée) entre les bornes - et E du domino de raccordement arrière.

c) Mise au point finale

Brancher le secteur entre les bornes Ph et N du domino. Mettre la mémoire sur arrêt. Il doit y avoir au moins une LED allumée. Mettre les deux ajustables au repos (en butée côté extérieur). Seule la LED verte doit rester allumée.

Régler R_3 pour obtenir l'allumage de la LED orange lorsque la CTN est placée à une température dite « d'alerte » par exemple 45° , en s'aidant au besoin avec un sèche-cheveux et un thermomètre.

Placer la CTN à une température plus forte avec le sèche-cheveux (60° par exemple). Régler R_2 pour obtenir l'allumage de la LED et le collage du relais.

La CTN refroidissant, on doit constater l'extinction de la LED rouge, et la mise au repos du relais. Après, la LED verte doit s'allumer, attestant une température normale. Effectuer l'essai de la mémoire en basculant l'interrupteur. Pour cela, placer la CTN à une température élevée. La LED rouge s'allumera et le restera, même si la température diminue à nouveau. Le montage est alors réglé. Bien sûr les valeurs de

réglage dépendent de l'utilisation envisagée.

Cette réalisation simple à mettre en œuvre complètera fort bien votre laboratoire d'électronique en protégeant efficacement les maquettes les plus sensibles à la température. Les transistors grillés par emballage thermique ne seront plus qu'un mauvais souvenir si on prend la précaution d'appliquer la sonde contre l'élément à contrôler. Il est possible également de thermostatier un liquide, à condition bien sûr de rendre la CTN étanche.

Daniel ROVERCH

LISTE

DES COMPOSANTS

- R_1 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_2 : ajustable 100 k Ω horizontal
- R_3 : ajustable 100 k Ω horizontal
- R_4 : 10 M Ω (brun, noir, bleu)
- R_5 : 560 Ω (vert, bleu, brun)
- R_6 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_7 : 560 Ω (vert, bleu, brun)
- R_8 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_9 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_{10} : 560 Ω (vert, bleu, brun)
- R_{11} : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_{12} : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- C_1 : 470 μ F 25 V chimique
- C_2 : 220 μ F 25 V chimique
- CTN : 10 k Ω ou 22 k Ω ou 47 k Ω
- IC₁ : régulateur 7809
- IC₂ : 741
- IC₃ : 741
- T_1 : 2N2907
- T_2 : 2N2222
- T_3 : 2N2222
- D_1 : 1N4004
- D_2 : 1N4004
- D_3 : 1N4004
- D_4 : 1N4004
- D_5 : 1N4148
- D_6 : 1N4148
- D_7 : Zéner 2,7 V
- D_8 : Zéner 2,7 V
- L_1 : LED \varnothing 3 verte
- L_2 : LED \varnothing 3 orange
- L_3 : LED \varnothing 3 rouge
- 1 relais européen 2 RT 12 V
- 1 support de relais
- 1 interrupteur miniature
- 1 transfo 220 V/12 V 1,7 VA
- 2 supports DIL 8
- 1 coffret ESM EC 12/07
- 1 circuit imprimé
- Vis, fils, picots, etc.



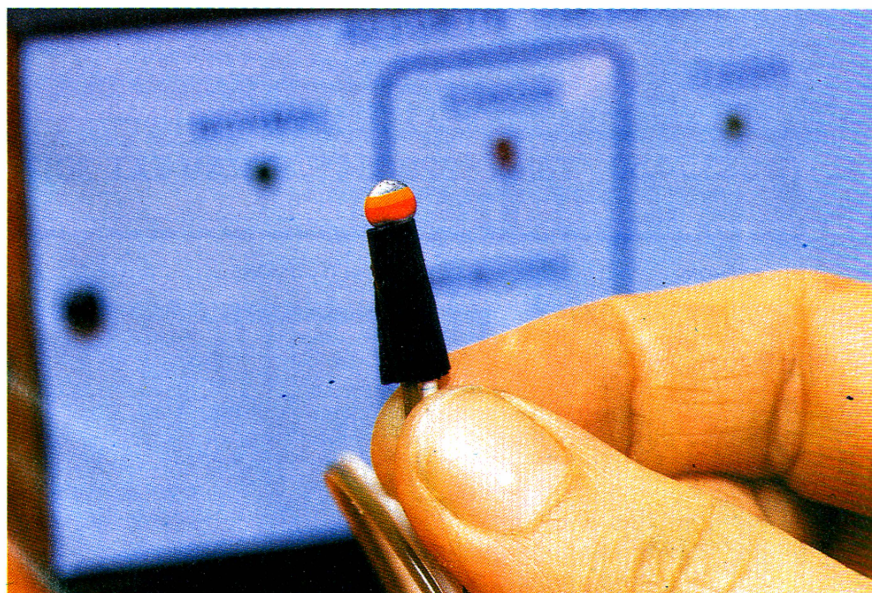


Photo 4. – Gros plan sur le capteur utilisé.

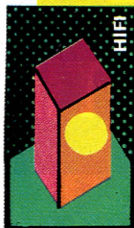

PROTECTION ELECTRONIQUE POUR TWEETERS

Tout bricoleur en électronique – aussi génial soit-il – a connu la même somme de déboires : il a rattrapé son fer à souder par la résistance, alors que celui-ci était en train de tomber sur la moquette ; il s'est planté un circuit intégré dans les doigts en essayant de le sortir de son support ; il s'est brûlé le pouce en le posant sur un transistor – pour voir si celui-ci était chaud, (et il l'était !) ; et il a envoyé au paradis des haut-parleurs le tweeter de son enceinte en l'essayant avec un ampli trop puissant...

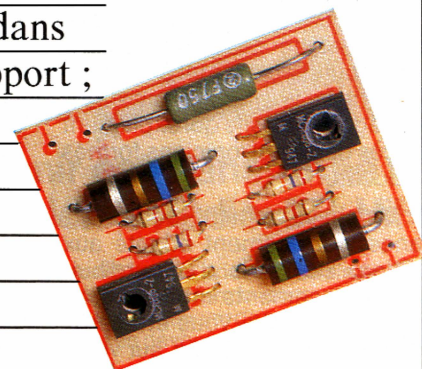

P

our les trois premiers ennuis, que nous avons tous connus, la seule solution est un pansement ; mais pour le dernier, nous avons décidé que les cimetières des tweeters étaient trop encombrés.

Sans avoir la prétention de ressusciter les haut-parleurs défunts, nous allons essayer d'injecter une dose d'immortalité à ceux qui sont encore en vie...

On voit sur le schéma que, lorsque le signal issu du filtre devient trop important, la différence de potentiel aux bornes de R_2 augmente, et commute un des triacs.

Ce dernier, en conduisant, ajoute une résistance R en parallèle sur les bornes du tweeter.

Le réglage de la puissance admissible sur le montage sera à déterminer grâce au tableau suivant, en jouant sur les valeurs de R_1 et R_2 .

Puissance approx. de l'enceinte en 3 voies	Puissance efficace sur 8 Ω au tweeter	R	Tension crête	R1	R2
20 W	5 W	5,6 Ω /1 W	6,5 V	27 k Ω	2,4 k Ω
25 W	7,5 W	"	7,7 V	"	1,8 k Ω
35 W	10 W	"	8,9 V	"	1,5 k Ω
50 W	15 W	"	10,9 V	"	1,2 k Ω
85 W	25 W	"	14,1 V	"	1,0 k Ω
100 W	35 W	"	16,7 V	"	820 Ω
160 W	50 W	"	20,0 V	"	680 Ω
200 W	60 W	"	21,9 V	"	620 Ω
250 W	75 W	"	24,5 V	"	510 Ω

Le montage s'adapte donc aux puissances de différentes enceintes de 20 à 250 W en composant avec le tableau déterminant la valeur exacte de R_2 par rapport à la puissance efficace sur le tweeter.


LE SCHEMA DE PRINCIPE

La figure 1 propose le schéma de principe relativement simple de ce montage essentiellement équipé de thyristors.

En effet, grâce à ces derniers, montés tête-bêche, on commute une charge de 5,6 Ω qui vient se mettre en parallèle sur le tweeter en cas de surpuissance.

L'un des thyristors se commutera sur l'alternance positive et l'autre sur l'alternance négative.

Fig. 1 Le schéma de principe fait appel à deux thyristors.

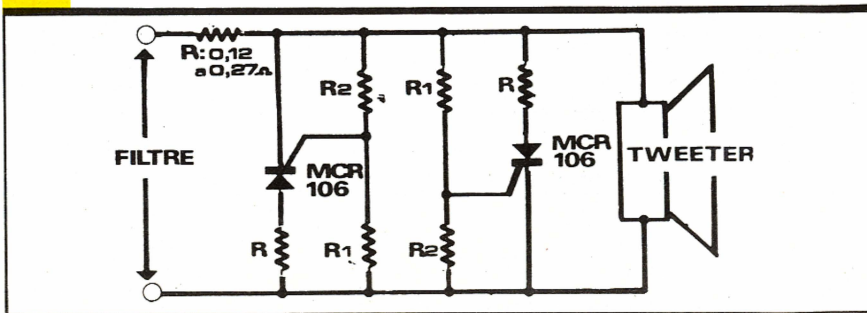

LA REALISATION PRATIQUE

La réalisation pratique du montage se réduira à sa plus simple expression. Les composants seront rassemblés sur un petit circuit imprimé qui se reproduira très facilement à l'aide de transferts directs Mecanorma.

La figure 2 propose le tracé à l'échelle 1 pour une meilleure reproduction.

L'implantation des éléments de la figure 3 ne posera pas de problèmes.

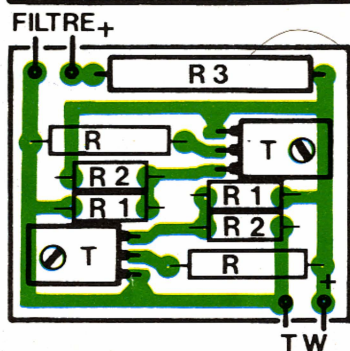
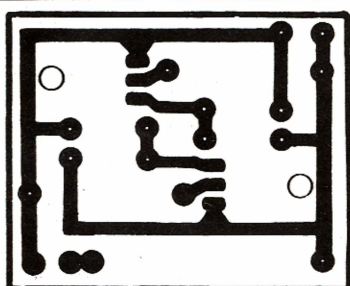


Fig. 2 Un circuit imprimé très facile à reproduire.

Il faudra veiller à bien placer les thyristors côté métal vers le circuit imprimé.

Les résistances, quant à elles, seront soudées le plus près possible du circuit imprimé.

Le montage pourra bien entendu s'insérer à l'intérieur même de l'enceinte compte tenu de ses dimensions.

M. CROQUET

LISTE DES COMPOSANTS

$R = 2 \times 5,6 \Omega / 1 W$ (vert, bleu, or)
 $R_1 = 2 \times 27 k\Omega$ (rouge, violet, orange)
 $R_2 = 2 \times 510 \Omega$ à $2,4 k\Omega$ (voir tableau)
 $R_3 = 0,12$ à $0,27 \Omega / 3 W$
 2 thyristors MCR 106 T ou équivalents

Le passé récent de l'Ecole Centrale d'Electronique garant de son avenir

Au titre de l'année 1984, six médailles d'honneur des transmissions ont été attribuées à des membres de l'association des « anciens de la Radio et de l'Electronique ».

Il nous est agréable de constater que quatre d'entre elles concernent des personnalités liées au passé récent de l'Ecole centrale d'électronique (qui, cette année, a fêté son 65^e anniversaire).

MEDAILLE D'ARGENT

— Monsieur Charles LEGORJU
Président-fondateur de la Société Audax, parrain de la promotion 1969-1971 du Cours supérieur préparant à la carrière d'ingénieur.

— Monsieur Marcel LAVERAN (à titre posthume)

Ancien président de Thomson-Varian, parrain de la promotion 1972-1974 du Cours supérieur préparant à la carrière d'ingénieur.

MEDAILLE DE BRONZE

— Monsieur Jacques DONTOT
Ancien président de la Fédération nationale des industries électroniques, Ancien Directeur Général de la Compagnie Thomson-Houston. Parrain de la promotion 1961-1963 du Cours supérieur préparant à la carrière d'ingénieur.


— Colonel PONCET
qui fut directeur des Etudes de l'Ecole de 1961 à 1972 puis directeur général de 1972 à 1979.

Ces médailles ont été remises à MM. Legorju, Dontot et Poncet le vendredi 7 décembre 1984 au siège de la Fédération nationale des industries électriques et électroniques (F.I.E.E.) par le Général Marty, président des anciens de la Radio et de l'Electronique en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires des Transmissions et de l'Electronique.

L'Ecole centrale d'électronique peut voir dans ces distinctions un encouragement pour persévérer dans la voie qu'elle s'est tracée et les jeunes attirés par l'électronique ou l'informatique une garantie du sérieux de son enseignement.

B.FIGHIERA

LE LIVRE DES GADGETS ELECTRONIQUES

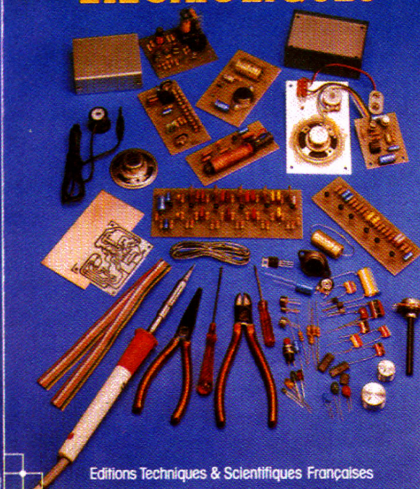

Chaque livre, et on peut l'appeler livre à juste titre (couverture cartonnée, format 190 x 260), comporte une feuille de transfert autorisant six circuits imprimés qui permettent par association quatorze montages « tremplin ». Dans ces conditions, et à l'aide de peu de composants, l'amateur parviendra, à moindre frais, à un maximum de possibilités.

Les montages « tremplin »

- L'amplificateur de base.
- L'amplificateur téléphonique.
- L'interphone.
- Le module récepteur.
- La sirène à effet spatial.
- L'alimentation universelle.
- Le déclencheur photo-électrique.
- Le faisceau infranchissable.
- Le détecteur de température.
- Le détecteur d'humidité.
- Le détecteur de secousses.
- Le temporisateur.
- Le jeu de réflexes.
- L'orgue miniature avec vibrato.

Au total 35 montages


Une nouvelle présentation, beaucoup plus claire et agrémentée de très nombreux croquis, de la couleur très attrayante, des composants disponibles partout, et la feuille transfert inciteront, compte tenu du prix, de très nombreux amateurs, débutants ou non, à s'offrir ce plaisir.

Prix pratiqué : 72 F (avec feuille de transfert), franco 82 F, par La Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10.



UN DWELLMETRE

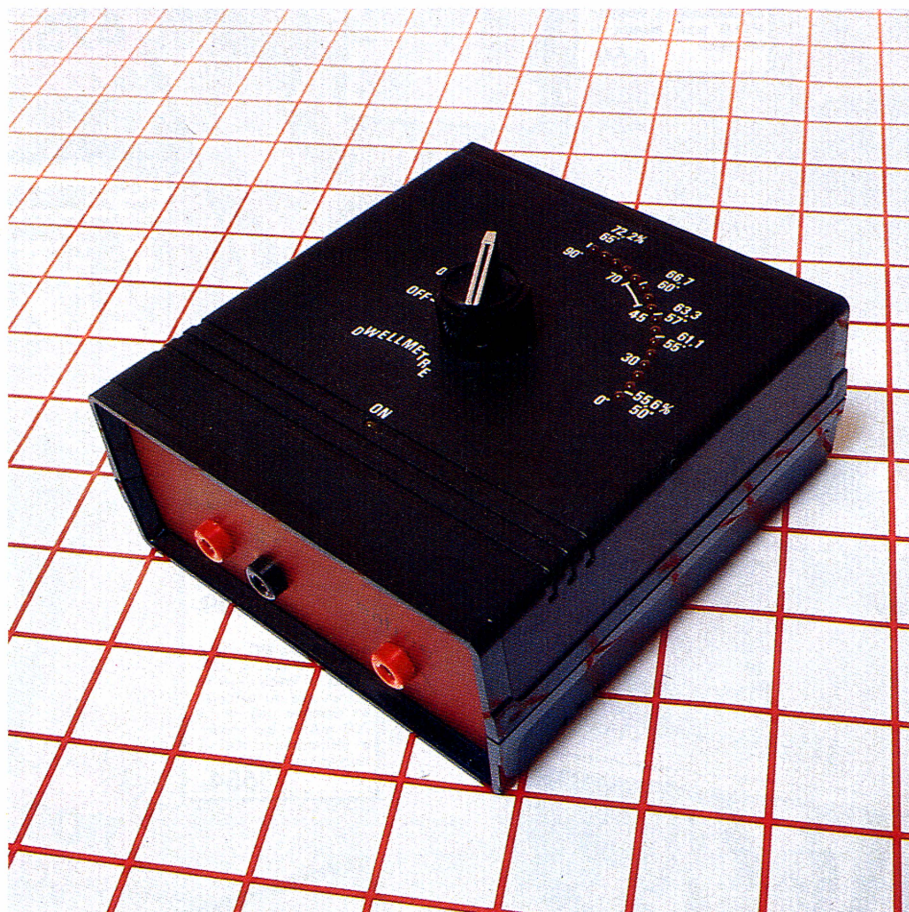Il est tout d'abord utile de dire que ce montage ne s'adresse qu'aux lecteurs d'« Electronique Pratique » qui aiment de temps à autre fouiner sous le capot de leur voiture. Pour ces derniers, l'utilisation d'un tel appareil devrait leur paraître évidente, mais pour les autres...



E

h bien, un dwellmètre permet de mesurer l'angle de came d'un moteur à combustion.

Mais faut-il peut être aussi rappeler ce qu'est l'angle de came.

Dans un moteur à essence quatre temps la combustion du mélange air-essence se fait grâce à l'étincelle produite par la bougie, cette der-

nière étant commandée par le rupteur, ou pour lui donner un autre nom, les vis platinées.

A partir de là, il paraît évident que pour avoir l'efficacité maximale il faut que le rupteur s'ouvre au bon moment et qu'il reste fermé pendant la durée correcte. Cette durée de fermeture étant directement liée au profil de la came et au position-

nement correct des contacts du linguet.

En résumé, l'angle de came est l'angle parcouru par la came pendant la durée de fermeture des vis platinées. Enfin, rappelons que l'angle de came peut être exprimé en degrés d'angle de came ou en % dwell, 90° correspondant à 100 % dwell.

SCHEMA SYNOPTIQUE

(fig. 1)

En premier lieu, il est à remarquer que ce schéma vous indique le branchement du montage si toutefois, bien sûr, vous le réalisez.

Le signal prélevé aux bornes du rupteur étant parfaitement impropre à toute exploitation directe, un circuit de mise en forme ramène ces signaux à de justes proportions pour les circuits intégrés utilisés.

De là, ce signal va d'une part déclencher une temporisation dont le rôle est de supprimer les rebonds produits par l'ouverture des vis platinées et d'autre part être mixé avec cette temporisation, et ceci avant d'être enfin inversé.


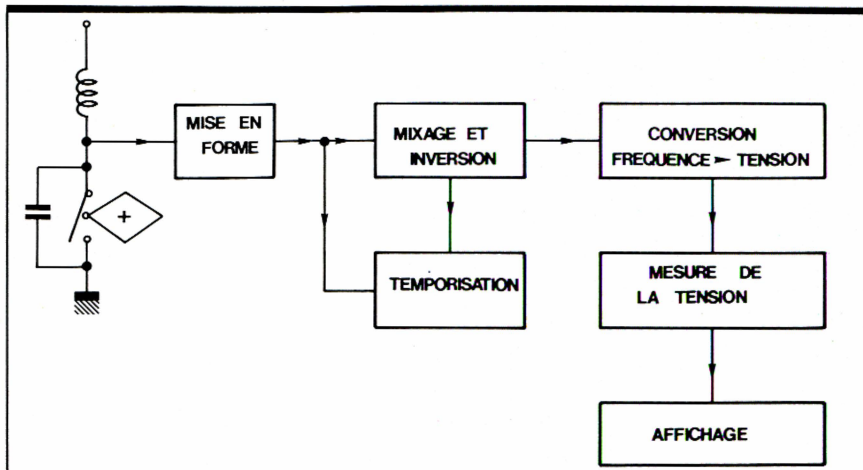


Fig. 1 Synoptique complet du montage.

Le schéma de principe général repose sur l'utilisation de composants ordinaires.

Fig. 2

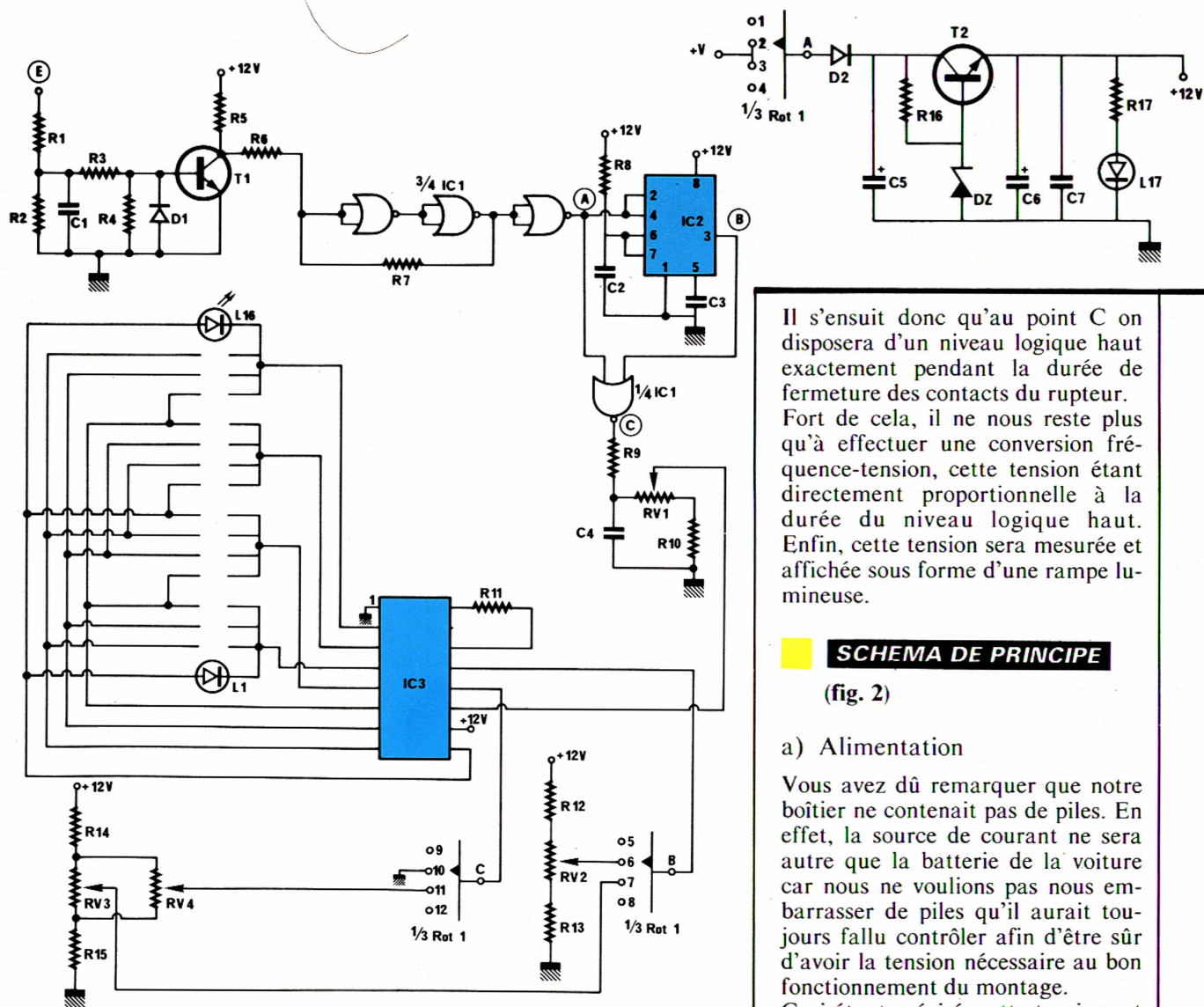

Il s'ensuit donc qu'au point C on disposera d'un niveau logique haut exactement pendant la durée de fermeture des contacts du rupteur. Fort de cela, il ne nous reste plus qu'à effectuer une conversion fréquence-tension, cette tension étant directement proportionnelle à la durée du niveau logique haut. Enfin, cette tension sera mesurée et affichée sous forme d'une rampe lumineuse.

SCHEMA DE PRINCIPE

(fig. 2)

a) Alimentation

Vous avez dû remarquer que notre boîtier ne contenait pas de piles. En effet, la source de courant ne sera autre que la batterie de la voiture car nous ne voulions pas nous embarrasser de piles qu'il aurait toujours fallu contrôler afin d'être sûr d'avoir la tension nécessaire au bon fonctionnement du montage.

Ceci étant précisé, cette tension est acheminée, via D₂, sur le condensateur C₅ où elle subit un premier filtrage.

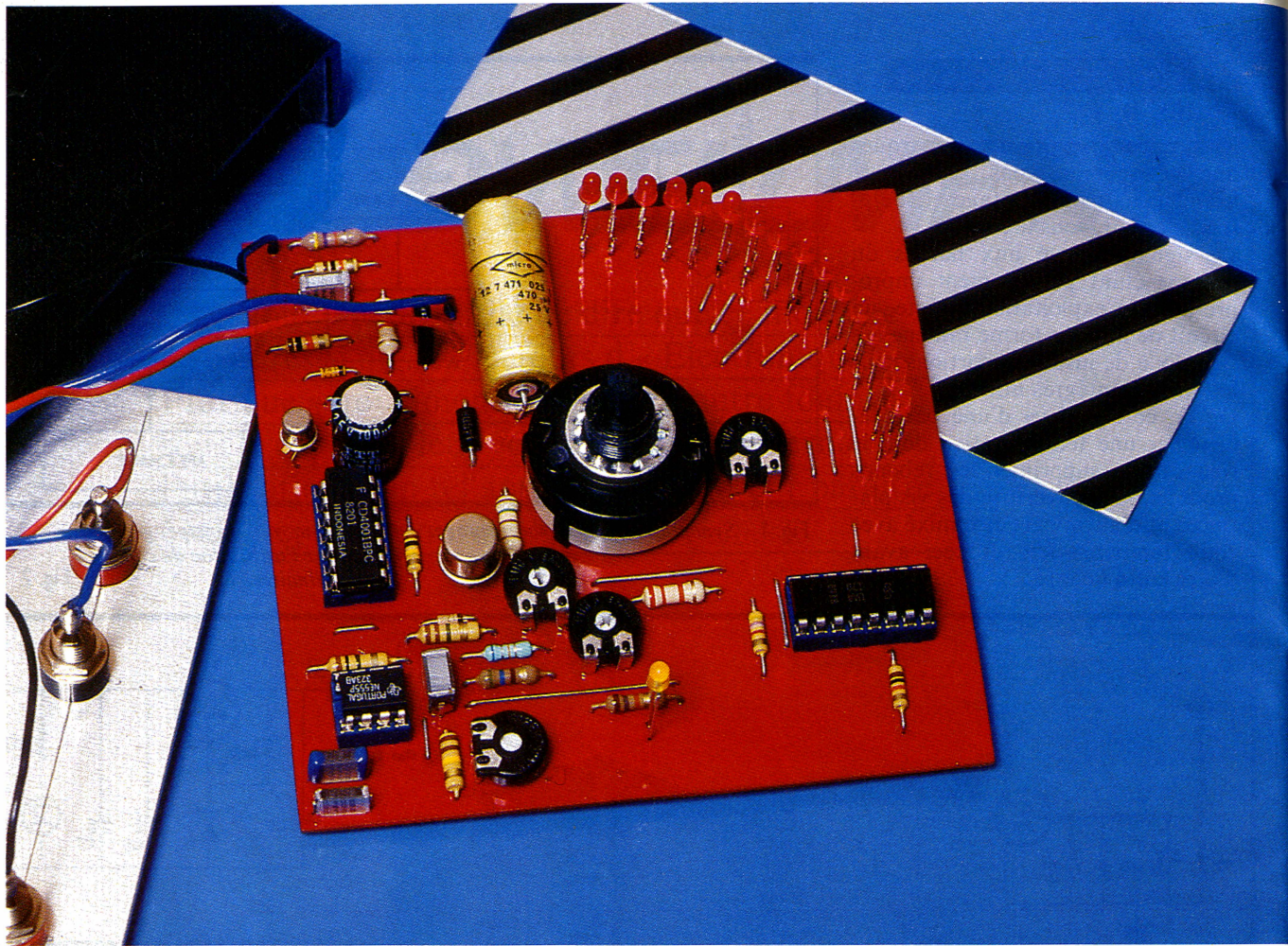


Photo 2. – La carte imprimée peinte en rouge.


Ensuite, la résistance R_{16} , la diode Zéner D_Z et le transistor T_2 nous délivrent une tension régulée d'à peu près 12 V qui est de nouveau filtrée par C_6 et C_7 . Somme toute, un circuit tout ce qu'il y a de classique.

b) Mise en forme et conversion

Le signal prélevé au niveau du rupteur est pris en compte par un pont diviseur constitué des résistances R_1 et R_2 où il subit une première intégration par le condensateur C_1 .

Il est ensuite acheminé via R_3 et R_4 sur la base d'un transistor NPN T_1 .

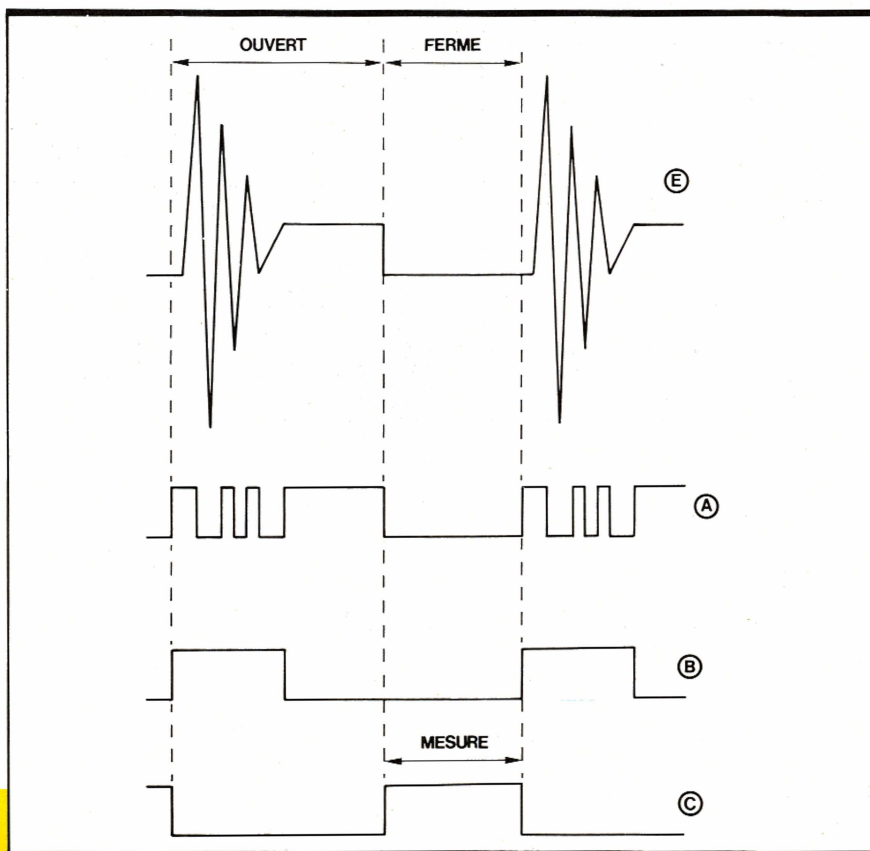Au niveau du collecteur de ce dernier, nous disposons donc d'un signal de forme arrondie que nous transformerons en ponts raides montants et descendants grâce à deux portes NOR de IC_1 montées en trigger de Schmitt.



Allures des signaux en divers points du montage.

Fig. 3

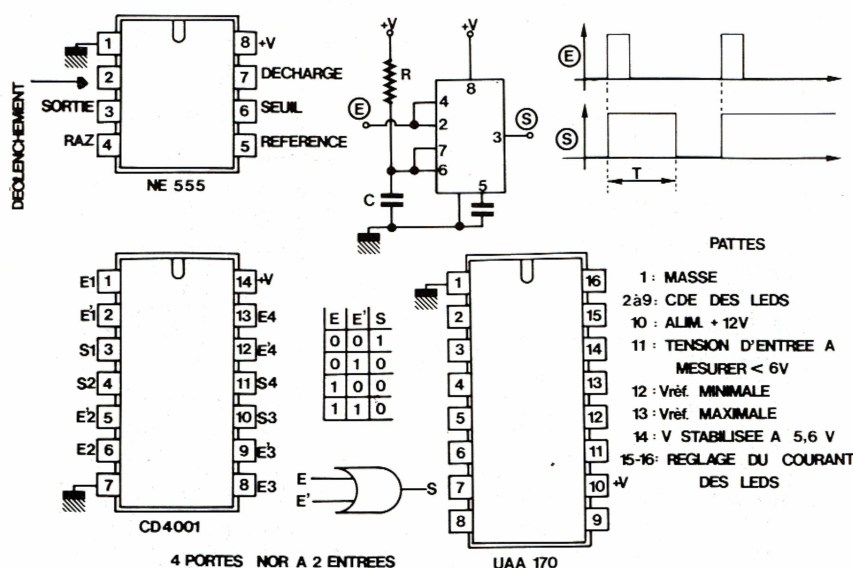


Fig. 4 Quelques rappels et brochages des composants actifs.

Enfin, le signal est inversé par une nouvelle porte NOR afin d'avoir à la sortie de cette dernière le même niveau logique qu'au niveau du rupteur. Lorsque les vis platinées sont ouvertes, le point A présente un niveau logique haut qui déclenche par son front positif le monostable constitué autour de IC₂. Le signal disponible à la sortie de ce monostable est un signal rectangulaire dont la largeur d'impulsion est égale à 3,6 ms.

Arrivé à ce point de notre explication, il serait bon pour plus de compréhension de vous reporter à la **figure 3** qui vous montre la forme et la durée des signaux issus de différents points du montage. Les deux signaux présents aux points A et B sont ensuite intégrés par une dernière porte NOR de IC₁ dont la sortie présente un niveau logique haut exactement pendant la durée de fermeture des vis platinées.

Après une intégration, via R₉, par la capacité C₄, la tension aux bornes de ce condensateur correspond à l'angle de came.

La tension maximale disponible est alors réglée par la manœuvre de RV₁, comme nous le verrons prochainement.

c) Mesure et affichage

Le circuit de mesure de cette tension n'est autre que le très célèbre UAA 170 IC₃ dont nous donnons le brochage ainsi que celui des autres circuits utilisés à la **figure 4**.

Le UAA 170 permet ainsi d'alimenter une LED et une seule sur une rangée de 16 LED, et ce, suivant la tension présente à son entrée (broche 11).

Le circuit fonctionne par comparaison entre cette tension et deux bornes de tension de référence mini et maxi. Ceci nous a donc permis de pouvoir disposer, grâce à un rotacteur, de deux échelles différentes, à savoir 0-90° et 50-65°.

Ces deux échelles étant définies par les résistances ajustables RV₂, RV₃ et RV₄ comme nous le verrons plus loin au chapitre réglages.

a) Circuit imprimé (fig. 5)

Tous les composants, ainsi que le rotacteur, ayant pu être montés sur un seul circuit imprimé, votre travail ne s'en trouve donc que simplifié.

Bien que sa reproduction par la méthode de la gravure directe reste possible, nous vous conseillons quand même d'employer la méthode photographique, ceci aussi bien pour vous épargner un travail long et fastidieux que pour vous éviter d'éventuelles erreurs toujours possibles.

Ceci étant fait, il conviendra alors de passer aux différents perçages : 0,8 mm pour les circuits intégrés et 1,1 mm pour les autres composants.

b) Implantation des composants (fig. 6)


Commencez tout d'abord par souder les supports des circuits intégrés, puis passez à l'implantation des straps qui, s'ils sont relativement nombreux, évitent néanmoins l'emploi d'un circuit double face toujours difficile à réaliser par l'amateur.

Soudez ensuite les autres composants en veillant bien à la bonne orientation des diodes et des transistors.

Etant donné l'épaisseur du rotacteur, il vous faudra aussi rallonger quelque peu les pattes des LED afin que celles-ci puissent dépasser le couvercle du boîtier.

Après cela, vous pouvez enfin finir par mettre les circuits intégrés sur leurs supports, sauf le UAA 170 ; nous verrons pourquoi plus loin.

Photo 3. - Les circuits intégrés seront montés sur des supports.

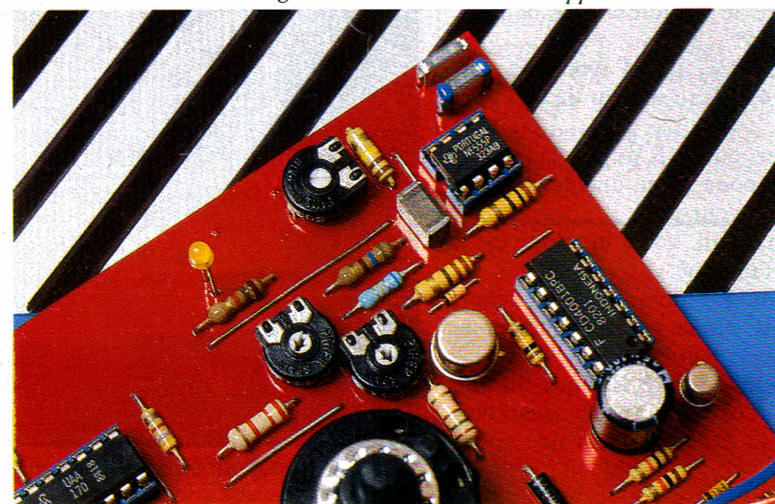

Le tracé du circuit imprimé publié grandeur nature se reproduira à l'aide de transfert Mecanorma ou bien par le biais de la méthode photographique.

Fig. 5
et 6

c) Le coffret (fig. 7)

Son perçage ne doit vous poser aucun problème particulier.

Nous n'insisterons pas sur le fait que le respect des cotes est absolument obligatoire si vous voulez que le montage s'insère parfaitement.

Enfin, il est à remarquer que le circuit se maintiendra uniquement par le rotacteur. Ce dernier sera également limité à trois positions au lieu des quatre initiales.

REGLAGES, MISE AU POINT

Aucun appareil particulier n'est nécessaire, à part bien sûr l'indispensable multimètre, digital de préférence.

Pendant cette opération, nous rappelons encore que le UAA 170 ne doit pas être mis sur son support, et ceci afin d'éviter tout risque de destruction.

Il ne vous reste plus alors qu'à suivre l'ordre des opérations suivantes :

- Alimenter le montage par une tension comprise entre 13 et 15 V.

A présent, armez-vous de votre multimètre.

- Mettez le rotacteur sur la position 0-90°.

- Régler RV₁ afin d'avoir une tension de 5,8 V au niveau de son curseur.

- Faire de même pour RV₂.

- Mettre le rotacteur sur la position 50-65°.

- Régler RV₃ afin d'avoir une tension de 4,2 V au niveau de son curseur.

- Régler enfin RV₄ de la même manière pour avoir une tension de 3,2 V à son curseur.

Ceci étant fait, votre montage est à présent étalonné.

Vous pouvez alors le débrancher, mettre IC₃ à sa place et insérer le tout dans le boîtier.

Il est inutile de préciser que du bon réglage des résistances ajustables dépend la précision de votre appareil.

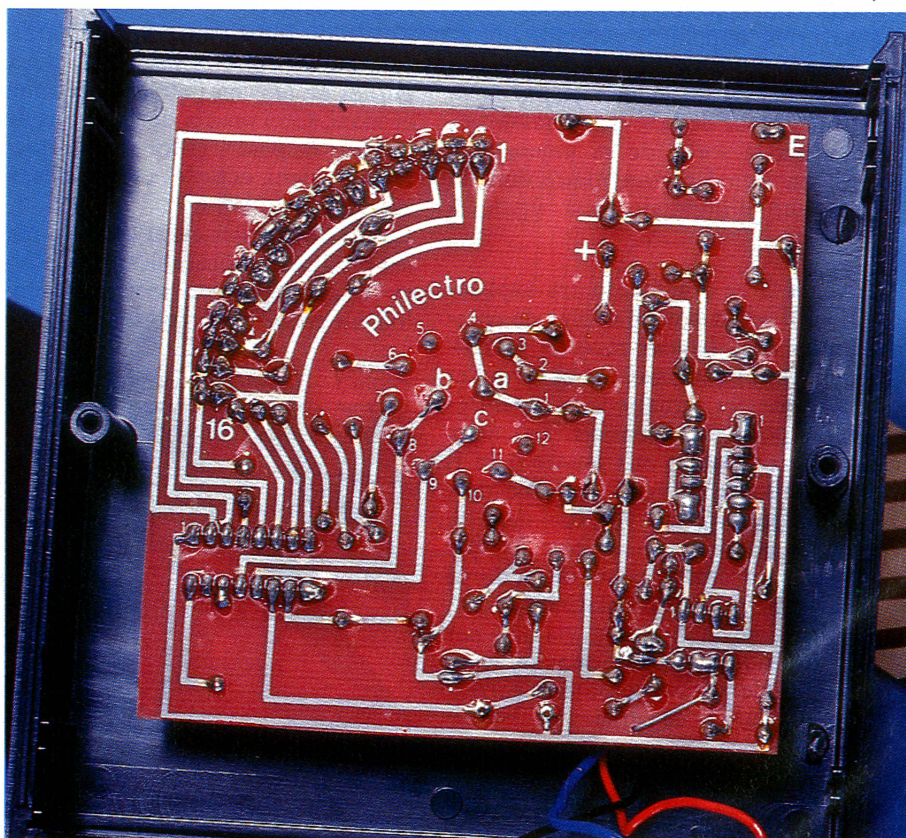
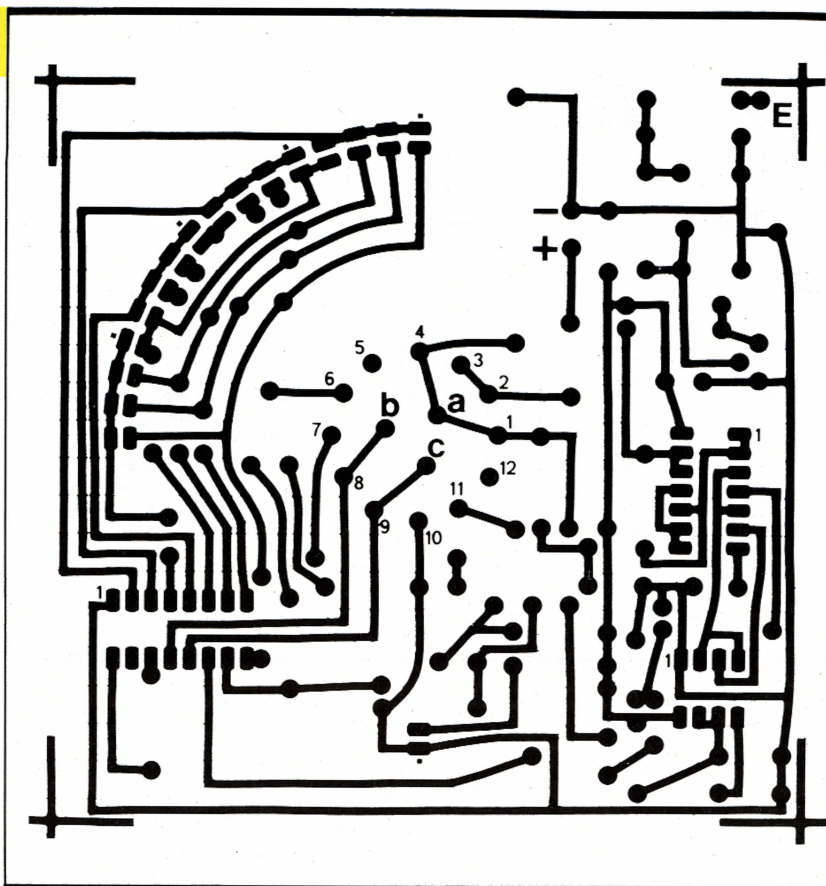


Photo 4. – Très beau travail de réalisation du circuit imprimé.


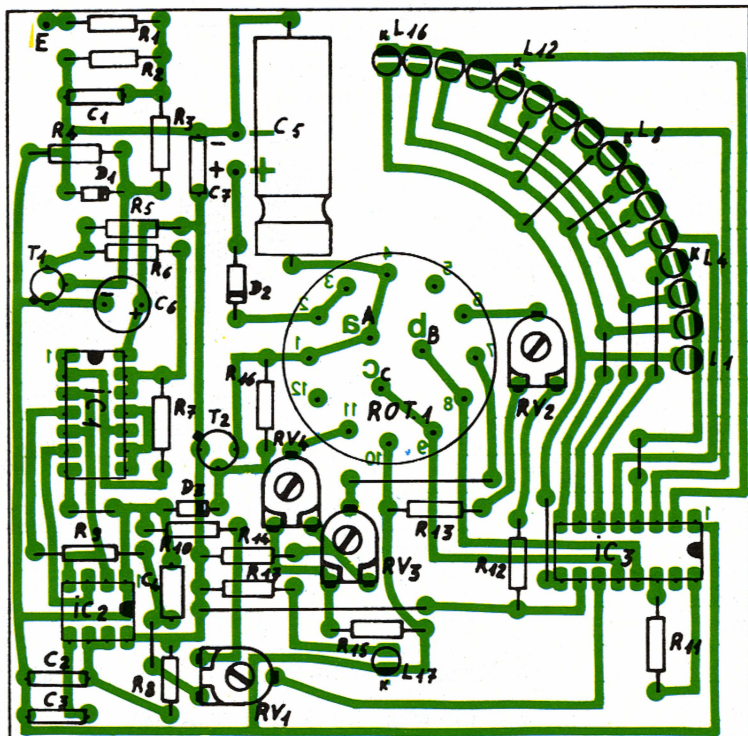


Fig. 7

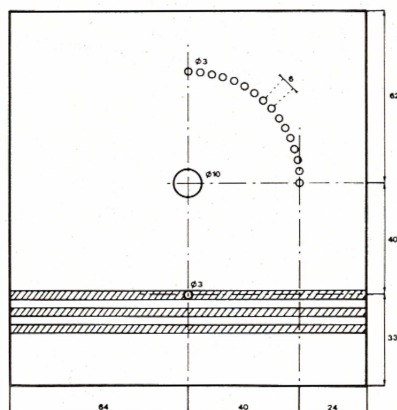Plan de perçage du dessus du coffret Teko.



CONCLUSION

Vous voilà à présent en possession d'un véritable dwellmètre capable de rivaliser avec beaucoup de ses homologues du commerce.

Pour son branchement, le synoptique de la **figure 1** vous indique l'endroit où vous devez relier l'entrée. Enfin, précisons au cas où vous préféreriez utiliser des piles pour l'alimentation, il vous faudrait alors ne pas oublier de relier la masse de l'appareil à la masse de la voiture. Ce cas pouvant se présenter si vous constatez l'existence de parasites résiduels qui peuvent gêner la lecture. Si c'est le cas, essayez quand même avant en branchant l'alimentation sur la prise d'allume-cigares.

P. VOUKOURAKOS

LISTE

DES COMPOSANTS

Résistances 1/4 W

R_1 : 47 k Ω (jaune, violet, orange).
 R_2 à R_6 : 10 k Ω (marron, noir, orange).
 R_7 : 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_8 : 110 k Ω (marron, marron, jaune).
 R_9 : 1 M Ω (marron, noir, vert).
 R_{10} : 1,1 M Ω (marron, marron, vert).
 R_{11} : 10 k Ω (marron, noir, orange).
 R_{12} : 47 k Ω (jaune, violet, orange).
 R_{13} : 33 k Ω (orange, orange, orange).
 R_{14} : 68 k Ω (bleu, gris, orange).
 R_{15} : 18 k Ω (marron, gris, orange).
 R_{16} : 150 Ω (marron, vert, marron).
 R_{17} : 560 Ω (vert, bleu, marron).

Résistances ajustables
 horizontales au pas 2,54

RV_1 : 470 k Ω
 RV_2 : 22 k Ω .
 RV_3, RV_4 : 100 k Ω .

Diodes

D_1 : 1N4148.
 D_2 : 1N4006.
 D_Z : Zéner 12 V/0,4 W.
 L_1 à L_{17} : LED rouges \varnothing 3.

Condensateurs MKH

C_1 : 47 nF.
 C_2 : 33 nF.
 C_3 : 10 nF.
 C_4 : 220 nF.
 C_7 : 22 nF.

Condensateurs chimiques

C_5 : 470 μ F/25 V.
 C_6 : 100 μ F/25 V radial.

Transistors

T_1 : 2N2222.
 T_2 : 2N1711.

Circuits intégrés

IC_1 : CD 4001.
 IC_2 : NE 555.
 IC_3 : UAA 170.


Divers

ROT_1 : rotacteur « Lorlin » 3 circuits
 4 positions.
 1 support C.I. 8 broches.
 1 support C.I. 14 broches.
 1 support C.I. 16 broches.
 2 fiches bananes femelles rouges.
 1 fiche banane femelle noire.
 1 boîtier Teko cab 012.



CASSE ~ TETE ELECTRONIQUE

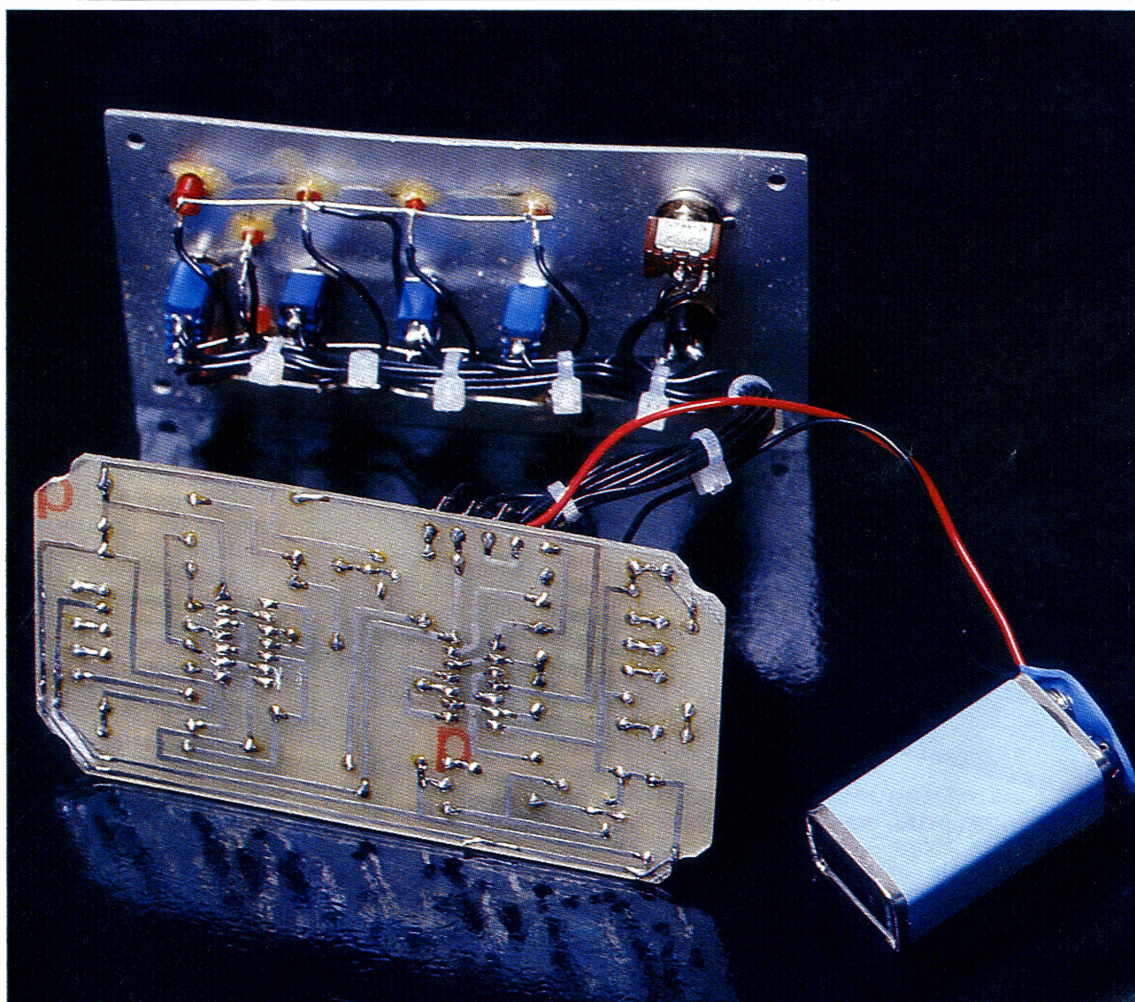Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de la massue meurtrière des populations primitives, mais bien du « casse-tête problème », réalisation plus pacifique qui vous permettra de réfléchir tout d'abord, puis, qui sait, de résoudre une énigme à l'aide de quelques composants électroniques. Un gadget éducatif, en somme...



A) PROBLEMES

A RESOUDRE

En fait, ce n'est pas une, mais deux énigmes que nous proposons à votre perspicacité. La première est fort célèbre :

1° Le loup, la chèvre et le chou

Un brave paysan arrive au bord d'une large rivière ; il souhaite faire traverser sur sa barque minuscule un loup, une chèvre et un chou. Mais l'exiguïté de son embarcation ne lui permet pas de transporter

avec lui plus d'un animal ou le chou (quel beau chou !).

Comment peut-il organiser ce transport, sachant qu'il ne peut laisser à aucun moment le loup seul avec la chèvre ou la chèvre seule avec le chou ?

Nous proposons de traiter ce petit

casse-tête d'une manière logique ou mieux encore à l'aide de la logique, celle de Georges Boole. Voici notre tableau de vérité qui matérialise clairement les diverses situations et surtout les tête-à-tête désastreux !

A partir de ce tableau, il n'est plus très difficile de retrouver les diverses étapes qui mènent à la bonne solution :

- Il faut d'abord que le paysan fasse traverser la chèvre, laissant le loup et le chou sur la rive A.
- Puis il revient seul et dans le voyage suivant emporte le loup pour le laisser seul en B, puisqu'il ramène la chèvre en A.
- Il laisse cette dernière seule en emportant le chou en B donc avec le loup qui s'y tient déjà.
- Il peut revenir seul et faire traverser une troisième fois la chèvre, réussissant ainsi à résoudre notre problème.

2° La famille

Il existe un problème très voisin qui consiste pour une famille de quatre personnes à passer sur l'autre rive, mais en veillant à ne jamais dépasser le poids de 75 kg dans la barque qui chavire ou coule au-delà de cette masse.

Père 75 kg A	Mère 50 kg B	Fils 30 kg C	Fille 25 kg D	Coule	Ne Coule pas
0	0	0	0		X
0	0	0	1		X
0	0	1	0		X
0	0	1	1		X
0	1	0	0		X
0	1	0	1		X
0	1	1	0	X	
0	1	1	1	X	
1	0	0	0		X
1	0	0	1	X	
1	0	1	0	X	
1	0	1	1	X	
1	1	0	0	X	
1	1	0	1	X	
1	1	1	0	X	
1	1	1	1	X	

LOUP		CHEVRE		CHOUX		PAYSAN		TEST		
Rive A B		Rive A B		Rive A B		Rive A B		Connect.	Loup mange chèvre	Chèvre mange chou
A E		B F		C G		D H				
0	1	0	1	0	1	0	1	X		
0	1	0	1	0	1	1	0		X	X
0	1	0	1	1	0	0	1	X		
0	1	0	1	1	0	1	0		X	
0	1	1	0	0	1	0	1	X		
0	1	1	0	0	1	1	0	X		
0	1	1	0	1	0	0	1			X
0	1	1	0	1	0	1	0	X		
1	0	0	1	0	1	0	1	X		
1	0	0	1	0	1	1	0			X
1	0	0	1	1	0	0	1	X		
1	0	0	1	1	0	1	0	X		
1	0	1	0	0	1	0	1		X	
1	0	1	0	0	1	1	0	X		
1	0	1	0	1	0	0	1		X	X
1	0	1	0	1	0	1	0	X		

On sait encore que le père fait 75 kg, la mère 50 kg, le fils 30 kg et enfin la fille 25 kg.

Comment vont-ils s'organiser ?

Un second tableau de vérité, plus simple cette fois-ci, nous aidera à nous en sortir ; il suffit de vérifier à chaque fois que le poids total des passagers de la barque n'excède pas 75 kg.

Nous vous laissons le soin de retrouver les quelques étapes qui mènent à la solution.

B) ANALYSE DU SCHEMA ELECTRONIQUE

Notre réalisation s'applique à la première énigme, mais nous aurons soin de dévoiler aux lecteurs intéressés les éléments du schéma permettant la construction de la seconde.

1° Le loup, la chèvre et le chou

Comme dirait Monsieur de La Palice, quand on est à droite on n'est pas à gauche, entendez par là que si le loup se trouve sur la rive A il ne


peut au même instant être sur la rive B.

Elémentaire, mon cher Watson !

Cette lumineuse évidence nous amène à choisir pour chaque élément un simple inverseur qui selon sa position nous indiquera au moyen d'une simple LED sur quelle rive se trouvent les acteurs de notre pièce. De plus, pour interpréter ceci logiquement, nous allons nous arranger pour mettre à 1 chaque élément présent, et le laisserons à 0 s'il est absent.

Sur le schéma 1, si la résistance Rb est très supérieure à Ra, mettons 47 kΩ contre 470 Ω comme dans notre maquette, et pendant que l'interrupteur S est ouvert, il est clair que le point X se trouve au poten-

Fig. 1 Première approche du montage.

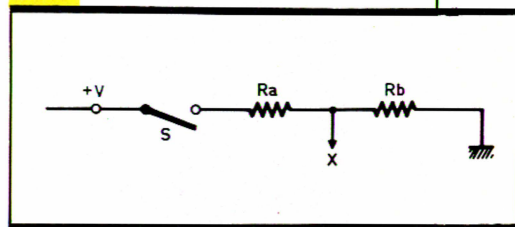

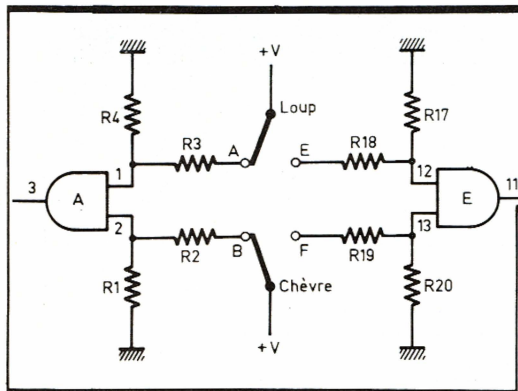


Fig. 2 Utilisation de diviseurs élémentaires...

tiel de la masse, donc au niveau logique 0. Dans le cas d'une action sur S, le même point X prendra le potentiel de + V, c'est-à-dire l'état 1.

L'utilisation de ce diviseur de tension élémentaire fut employée sur chaque interrupteur comme en témoigne la **figure 2** qui reprend une partie du schéma concernant le loup et la chèvre.

Pour tester une présence simultanée de deux éléments, il suffit de faire appel à la fonction ET ou AND (voir rappel **fig. 3**). Enfin, pour mieux visualiser toutes les phases du jeu, une simple LED sera

Fig. 5 Schéma de principe général retenu par l'auteur.



A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fig. 3 Rappel de la fonction ET.

branchée aux bornes de chaque interrupteur. La résistance unique R₂₅ limite l'intensité dans les quatre d'entre elles qui sont toujours à 1 (voir **fig. 4**).

Les lettres A à H correspondent précisément aux variables du tableau de vérité et aux divers points d'entrée sur le circuit logique. La **figure 5** représente le schéma principal, objet de la seule carte imprimée portant l'essentiel des composants. Après toutes les explications précédentes, il ne nous reste pas grand-chose à dire à son sujet. Par exemple, si le LOUP reste SEUL avec la CHEVRE sur la rive A ; cela se traduira par un niveau logique haut sur les entrées 1 et 2 de la porte AND A, donc sur la sortie 3 de cette même porte. Si le loup est seul avec la chèvre, c'est sans doute que l'homme est sur la rive B, donc que le point H est également à 1. La porte AND B voit ainsi ses deux entrées à 1 et sa sortie 4 à travers la diode D₁ va provoquer l'allumage de la LED L₁ « Loup mange chèvre ».


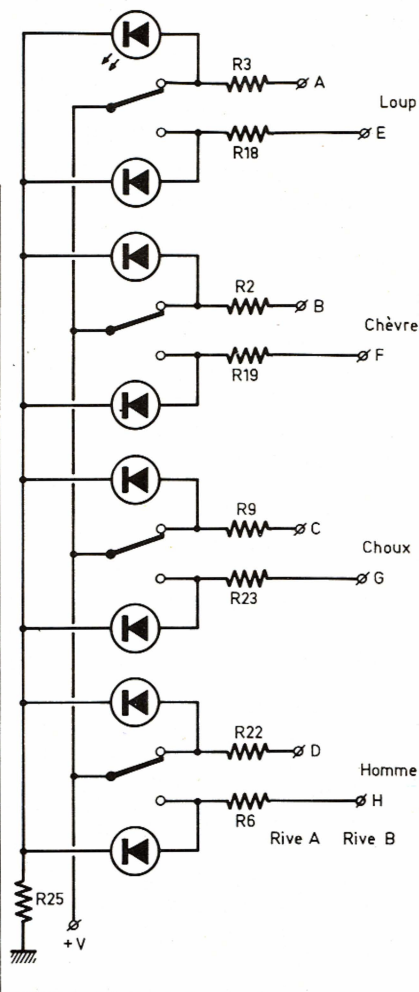


Fig. 4 Des LED pour mieux visualiser toutes les phases du jeu.

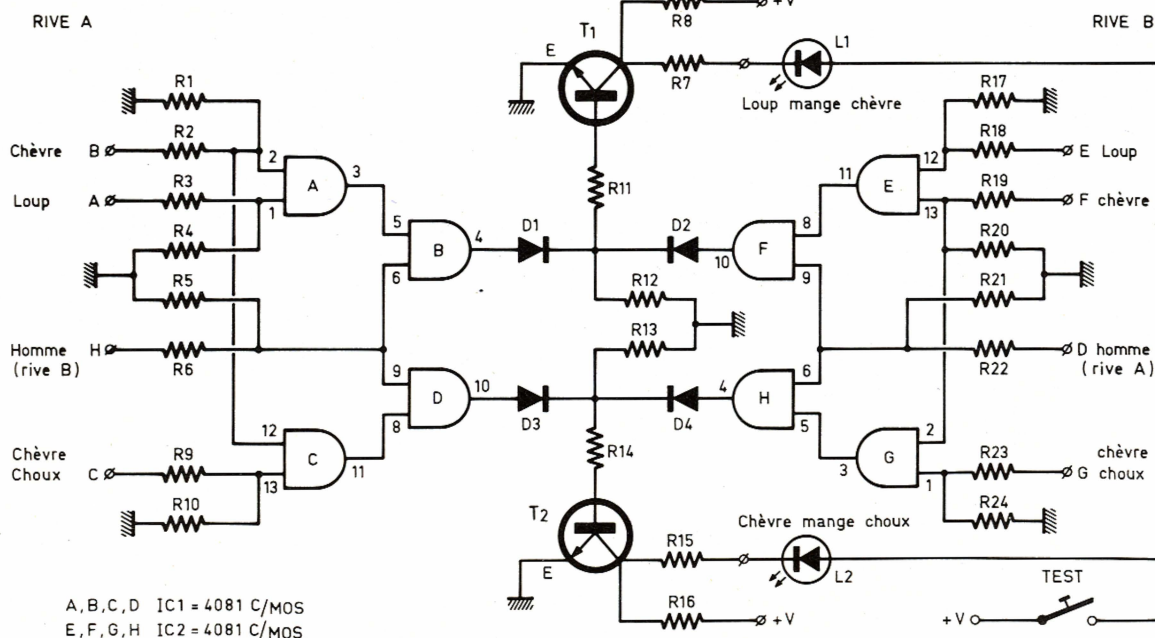

A, B, C, D IC1 = 4081 C/MOS
E, F, G, H IC2 = 4081 C/MOS

Le processus est infaillible, et c'est à vous de ne pas provoquer de catastrophe par des déplacements irréfléchis.

Signalons enfin que le poussoir TEST permet à volonté de visualiser la réponse du circuit électronique, vous laissant ainsi le temps de bien réfléchir avant chaque manœuvre. L'ensemble s'alimente sans problème sur une petite pile 9 V.

2° La famille

Il est heureux que cette seconde version comporte également quatre éléments, car cette coïncidence nous autorise à pratiquement utiliser la même face avant que précédemment. Le schéma explicatif donné à la **figure 6** se contente de vérifier si le poids de la barque n'est pas excessif. Les cas les plus intéressants sont extraits du tableau de vérité ; une LED en face avant indique au joueur si le bateau coule ou non.

Nous vous laissons le soin d'adapter cette seconde version si vous la préférez, le raisonnement pour la résoudre étant quelque peu différent :

- toute la famille se trouve sur la rive A,
- le fils et la fille passent ensemble sur la rive B,
- la fille seule revient en A avec la barque,
- elle traverse cette fois-ci avec la mère qui rejoint ainsi le fils en B,
- puis la fille repart en A pour laisser la barque au père seul pour son passage,
- enfin le fils reprend la barque et part chercher sa sœur sur la rive A, puis tous les deux rejoignent leurs parents en B.

C) REALISATION PRATIQUE

Nous ne proposons que le circuit imprimé de la première version. Le dessin du cuivre est donné comme à l'habitude à l'échelle pour une parfaite reproduction. La méthode d'élaboration du circuit imprimé reste à votre entière liberté ; la faible densité des composants permet d'envisager l'utilisation de transferts directs, ou pour ceux qui sont bien équipés une reproduction photographique (**fig. 7**).

Après gravure, dans l'inévitable (et salissant) perchlore de fer, il

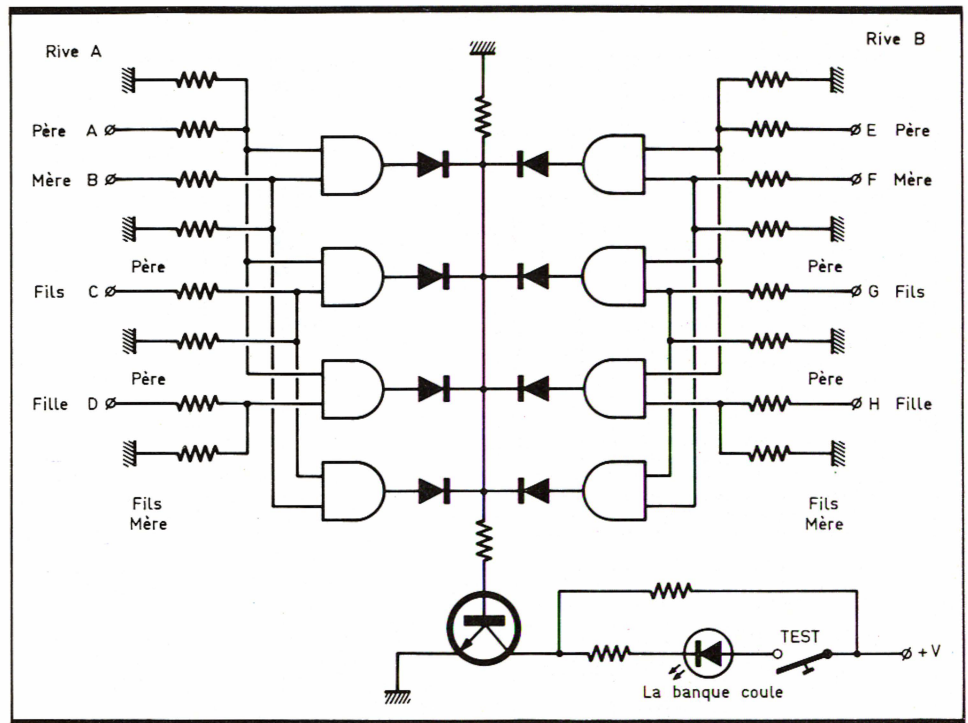



Fig. 6 Schéma de principe de la deuxième version : la famille.

convient de rincer soigneusement la plaquette avant d'entreprendre tous les perçages au foret de 1 mm environ. La **figure 8** donne toutes les indications pour la mise en place des composants, dont d'ailleurs la

grande majorité sont des résistances. Bonne aubaine pour réviser le code des couleurs ! Il n'a été fait usage d'aucun strap, une fois n'est pas coutume.

Veillez simplement à respecter l'implantation des composants polarisés et ne surchauffez pas trop les circuits intégrés si vous décidez de ne pas employer de support. Il est commode d'utiliser des cosses à

Photo 2. – Vue de la carte imprimée.

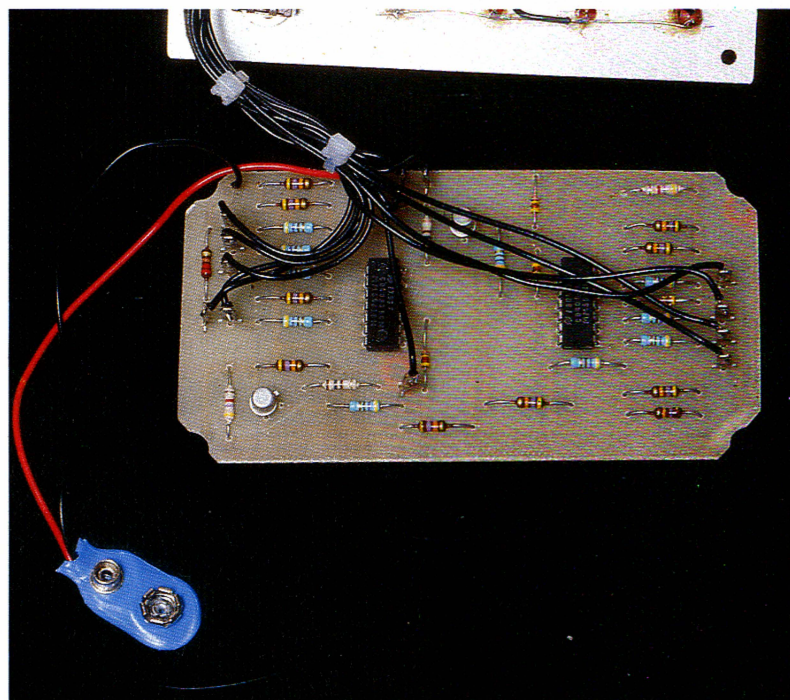

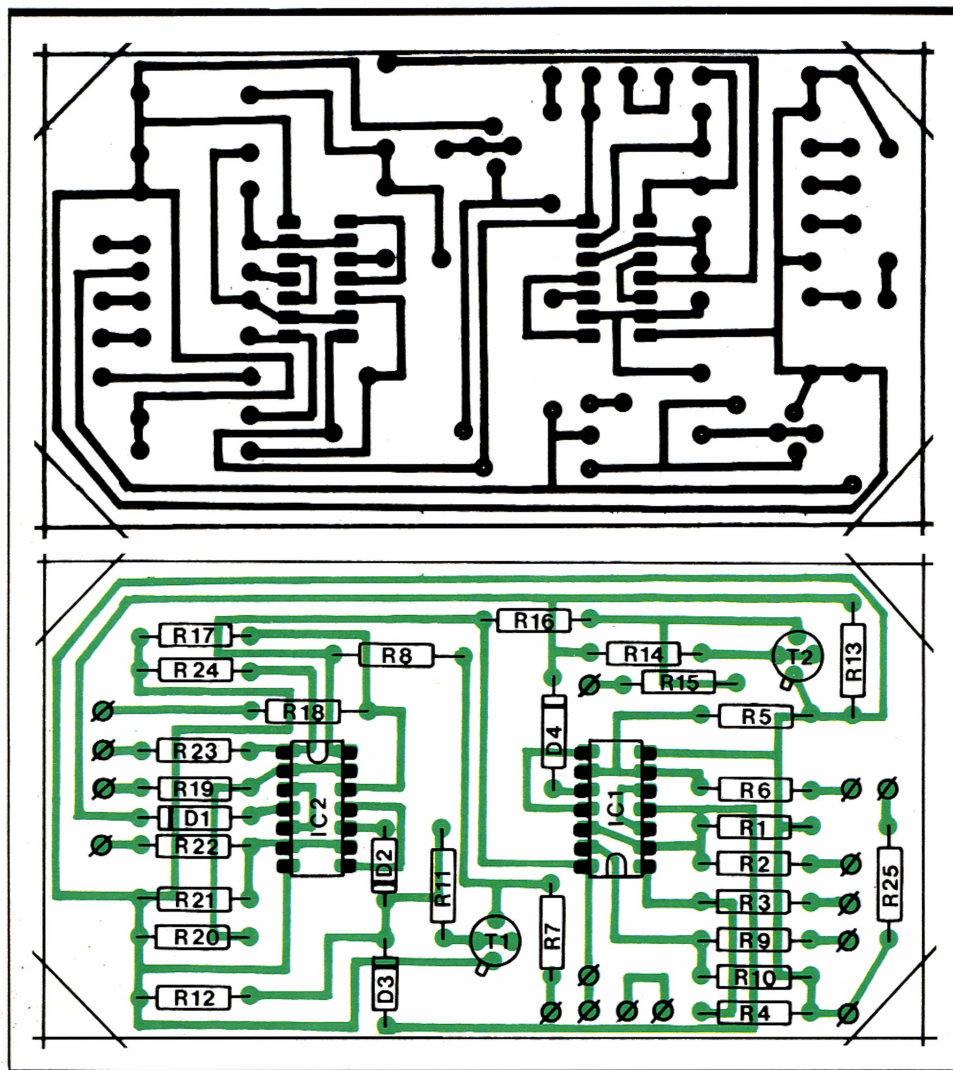


Fig. 7
et 8

Encore un tracé de circuit imprimé facile à reproduire. L'implantation des éléments se réalisera facilement.

par construction sur ce type d'appareil.

Aucun réglage n'est nécessaire ni même possible, et la connexion de la petite pile doit provoquer tout de suite l'allumage de quatre LED quelconques selon la position des figurants.

D) CONCLUSION

Il serait bien étonnant qu'après avoir laborieusement monté cette petite maquette, vous ne parveniez pas à résoudre « électroniquement » le casse-tête proposé.


Gageons que nombre de vos amis ou connaissances auront le redoutable privilège de se mesurer à votre casse-tête, qui allonge encore un peu la longue liste des nombreuses applications de l'électronique.

Guy ISABEL
avec l'aimable participation
de Jacques GATE

souder sur toutes les bornes reliant cette plaquette aux nombreux éléments extérieurs.

Le travail de la boîte, c'est-à-dire les perçages nécessaires aux LED, interrupteurs et poussoir précèdent la mise en place des textes et décorations à l'aide, là encore, de transfert selon votre souhait. Ce n'est qu'ensuite que l'on montera tout le matériel prévu avant de procéder à tous les raccordements selon les indications de la **figure 9** (voir **photos**). L'utilisation du fil souple est indispensable.

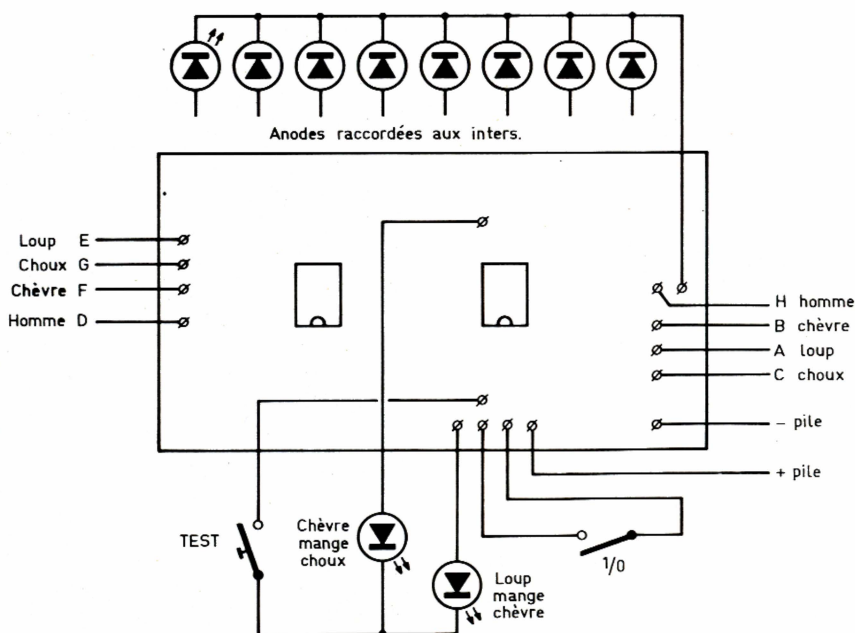Une petite remarque simplement au sujet des LED qui devront être branchées du côté inverse de celui du levier de l'interrupteur, en raison du principe de la coupure, adopté



Plan de câblage général de la carte imprimée.

Fig. 9

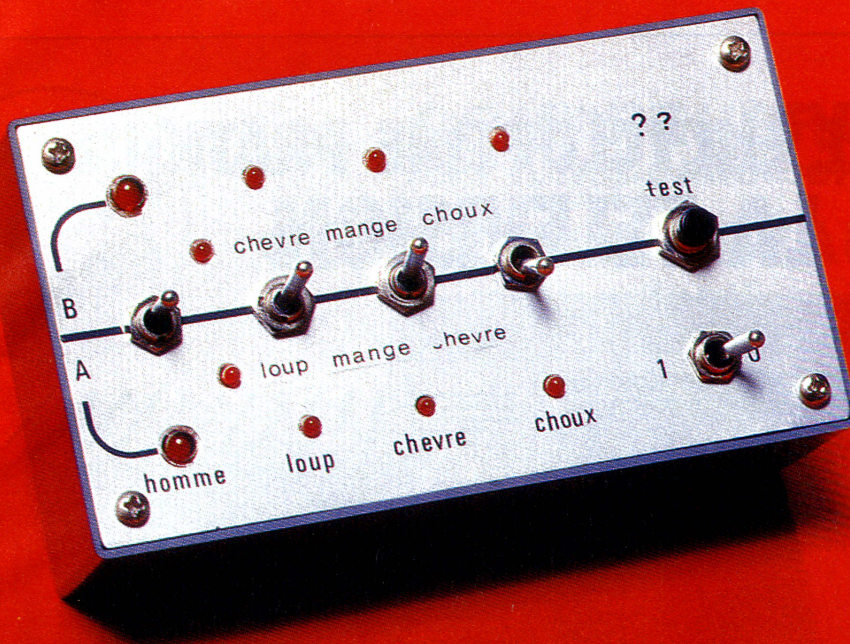


Photo 3. — Le montage en boîtier Retex.

LISTE

DES COMPOSANTS

Semi-conducteurs

IC₁ : quadruple AND C/MOS 4081

IC₂ : quadruple AND C-MOS 4081

2 supports à souder 14 broches (facultatif)

T₁, T₂ : transistor 2N2222 ou équivalent

D₁, D₂, D₃, D₄ : 1N4148

8 LED rouges Ø 3 mm

2 LED rouges Ø 5 mm (homme)

Résistances : toutes valeurs 1/4 W

R₁ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₂ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₃ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₄ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₅ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₆ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₇ : 180 Ω (marron, gris, marron).

R₈ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₉ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₁₀ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₁₁ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₁₂ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge).

R₁₃ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge).

R₁₄ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₁₅ : 180 Ω (marron, gris, marron).

R₁₆ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₁₇ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₁₈ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₁₉ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₂₀ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₂₁ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₂₂ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₂₃ : 470 Ω (jaune, violet, marron).

R₂₄ : 47 kΩ (jaune, violet, orange).

R₂₅ : 220 Ω (rouge, rouge, marron).

Divers

4 interrupteurs inverseurs miniatures

1 interrupteur simple miniature

1 poussoir à fermeture

Coupleur pression pour pile 9 V

Boîtier Retex 125 X 70 X 40 (couvercle

aluminium). Polibox RPO2

Picots à souder, fil souple, etc.

DES C.I. "minutes" CHEZ VOUS!


SICERONT
DÉPARTEMENT
GRAND PUBLIC



ACER COMPOSANTS
REUILLY COMPOSANTS
MONTPARNASSE COMPOSANTS

42, Rue de Chabrol
79, Bd. Diderot
3, Rue du Maine

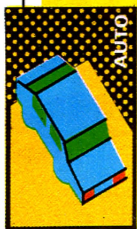75010 PARIS tél: 770.28.31.
75012 PARIS tél: 372.70.17.
75014 PARIS tél: 320.37.10.



TEMPORISATION POUR PLAFONNIER

Quel est l'automobiliste qui n'a jamais souhaité que le plafonnier de son véhicule reste allumé quelques instants encore après la fermeture de la (ou des) portière ? Ne serait-ce que pour avoir le temps d'introduire la clé de contact ou pour attacher la ceinture de sécurité. Nous vous proposons de doter votre voiture d'un tel perfectionnement, à l'aide d'un ridicule petit montage aussi minuscule, d'ailleurs, qu'économique ; en outre, il est d'un montage enfantin puisqu'il n'est même pas besoin de modifier l'installation d'origine.

PRESENTATION DU MONTAGE

T

ous les véhicules disposent aujourd'hui d'un allumage automatique du plafonnier à l'ouverture de l'une ou l'autre des portières avant (plus rarement des portières arrière). Hélas, à la fermeture de celles-ci, le conducteur se retrouve dans l'obscurité pour introduire la clé de contact, boucler sa ceinture ou simplement s'installer confortablement.

Maintenir une portière ouverte n'est certes pas une solution raisonnable et présente quelques dangers sur un parking ou au bord de la route. Ne parlons pas de la pluie battante et du froid qui n'incitent pas à laisser plus longtemps la portière ouverte.

Chacun sait que l'allumage du plafonnier est provoqué par la fermeture de l'un ou l'autre des contacts encastrés dans la carrosserie. La **figure 1** présente le schéma le plus généralement rencontré ; en outre, les dispositifs d'éclairage modernes

comportent souvent un petit commutateur permettant de maintenir la lampe allumée en permanence, ou encore de la mettre totalement hors service. Cette commande est intégrée à l'appareil d'éclairage dans lequel parviennent trois fils distincts. Sur notre schéma, les contacts de portières sont représentés actionnés et il est clair que la lampe reste éteinte. Tant que l'un des deux contacts reste fermé, le plafonnier sera allumé ; pour retarder l'extinction de celui-ci, il faut maintenir à la masse la borne X à l'aide du transistor de puissance T₁. Le retard sera obtenu très classiquement à l'aide du dispositif monostable formé par les portes NOR B et C. Ce système délivre un signal d'une durée dépendant à la fois du condensateur C₁ et de la résistance R₂, qu'il est possible de remplacer par un ajustable de même valeur.

Sur notre maquette, le retard obtenu est d'environ 10 secondes, ce qui nous semble largement suffisant. Pour déclencher le monostable, il faut lui appliquer un front


positif, d'où la présence de l'inverseur A, réalisé encore à l'aide d'une porte NOR. A signaler que la manœuvre du commutateur de sélection provoque également un retard à l'extinction de la lampe.

Ce schéma reste d'une simplicité exemplaire et ne pose aucun problème de mise au point.

REALISATION PRATIQUE

Nous désirions incorporer le dispositif tout entier à l'intérieur du « luminaire », ce qui explique la très petite taille du circuit imprimé (voir **fig. 2 et 3**). La mise en œuvre ne devrait poser aucun problème particulier, nous préconisons de ne pas utiliser de support pour le circuit imprimé. Bien entendu, dans le même esprit, les quelques rares composants seront parfaitement plaqués sur le circuit. Il n'est nullement nécessaire de prévoir un dissipateur pour le robuste transistor qui n'aura aucun mal à alimenter la petite ampoule navette généralement utilisée à cet endroit.

Comme nous le laissons entendre,

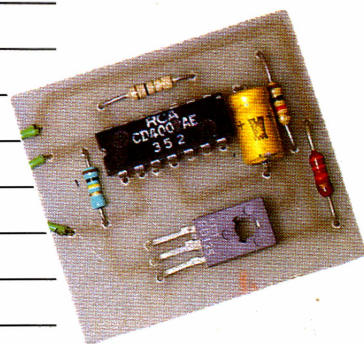

Un schéma de principe très simple mais qui rend néanmoins beaucoup de services, le tout construit autour d'un 4001.

Fig. 1

vous pouvez constater que le raccordement de l'ensemble est fort simple et ne perturbe en rien le fonctionnement initial. A l'aide d'un voltmètre, il suffit de prélever localement le + 12 V et la masse pour alimenter le circuit. Le troisième fil sera placé à l'endroit noté X, c'est-à-dire simplement coincé sous la cosse ou vis correspondante.

Un essai de l'ensemble s'impose à ce stade.

Vous veillerez à bien isoler les parties sous tension de la plaquette au moyen de colle, vernis ou autre, avant de la coincer dans le plafonnier où elle devrait prendre place sans peine.

Constatez vite que la lampe ne s'éteint qu'après un petit délai.

Voici un exemple de montage utile et économique qui ne manquera pas de valoriser votre véhicule, qui disposera ainsi d'une option... très haut de gamme !

Guy ISABEL


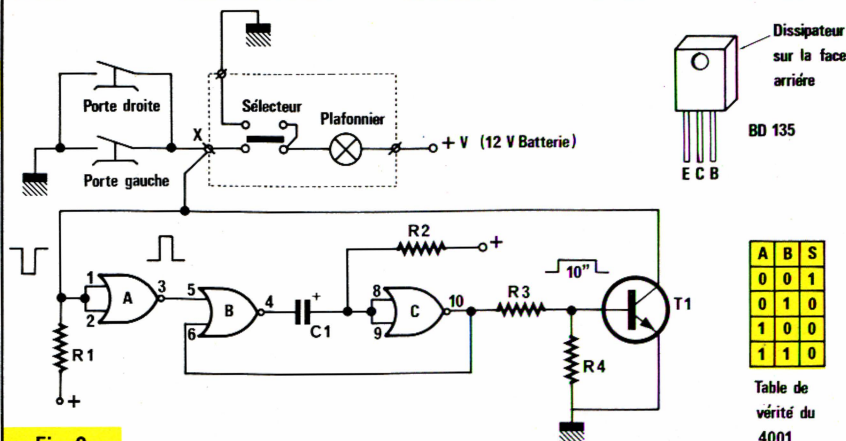


Fig. 2 et 3

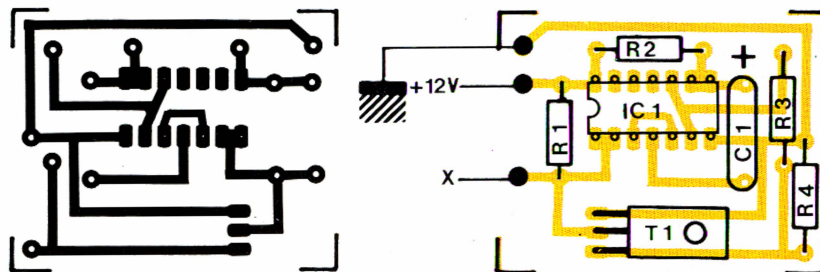

LISTE DES COMPOSANTS

IC₁ : quadruple NOR C.MOS 4001

T₁ : transistor de puissance BD 135

Toutes résistances 1/4 W

R₁ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₂ : 1 MΩ (marron, noir, vert)

R₃ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)


R₄ : 3,3 kΩ (orange, orange, rouge)

C₁ : condensateur chimique 10 μF/25 V
époxy, fil souple

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Table de
vérité du
4001

CIRCUIT IMPRIMÉ FRANÇAIS

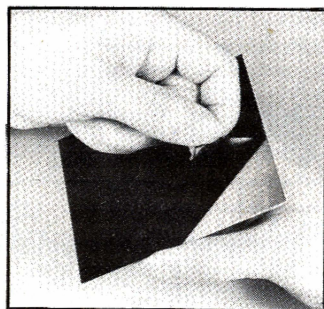

PRÉSENSIBILISÉ POSITIF ou NÉGATIF BAKÉLITE ou ÉPOXY 1 ou 2 faces

ATTENTION : seules les plaques CIF sont pré-sensibilisées bleues d'origine, afin de surveiller leur développement.

Nouveau guide du circuit imprimé et liste des points de vente contre enveloppe affranchie à 3,10 F.

TOUT POUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ


C.I.F.

12, rue Anatole France
94230 CACHAN - Tél. : 547.48.00

Lab BOITES DE CIRCUIT CONNEXION sans soudure

Pour : prototypes - Essais - Formation

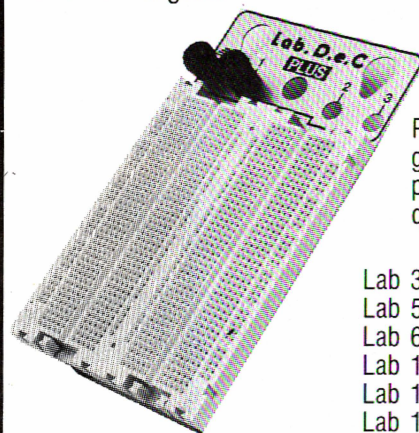Fabriquée en France. Enseignement. T.P. Amateurs. Pas 2,54 mm. Insertion directe de tous les composants et circuits intégrés.



Lab 1260 «PLUS»
Lab 1000 «PLUS»

Pour l'étude des circuits à grande vitesse. Réduit en partie les bruits haute fréquence.

Modèles

Lab 330.....	65 F TTC
Lab 500.....	86 F TTC
Lab 630.....	114 F TTC
Lab 1000.....	169 F TTC
Lab 1000 «PLUS»	262 F TTC
Lab 1260 «PLUS»	330 F TTC

Chez votre revendeur d'électronique


Documentation gratuite à : **SIEBER-SCIENTIFIC**

Saint-Julien du GUA, 07190 St-SAUVEUR-de-MONTAGUT
Tél. : (75) 66.85.93 - Télex : Selex. 642138 F code 178
BELGIQUE : EDIKIT 166, rue M. Grétry 4020 Liège



UN VEHICULE INTERSIDERAL TELEGUIDE

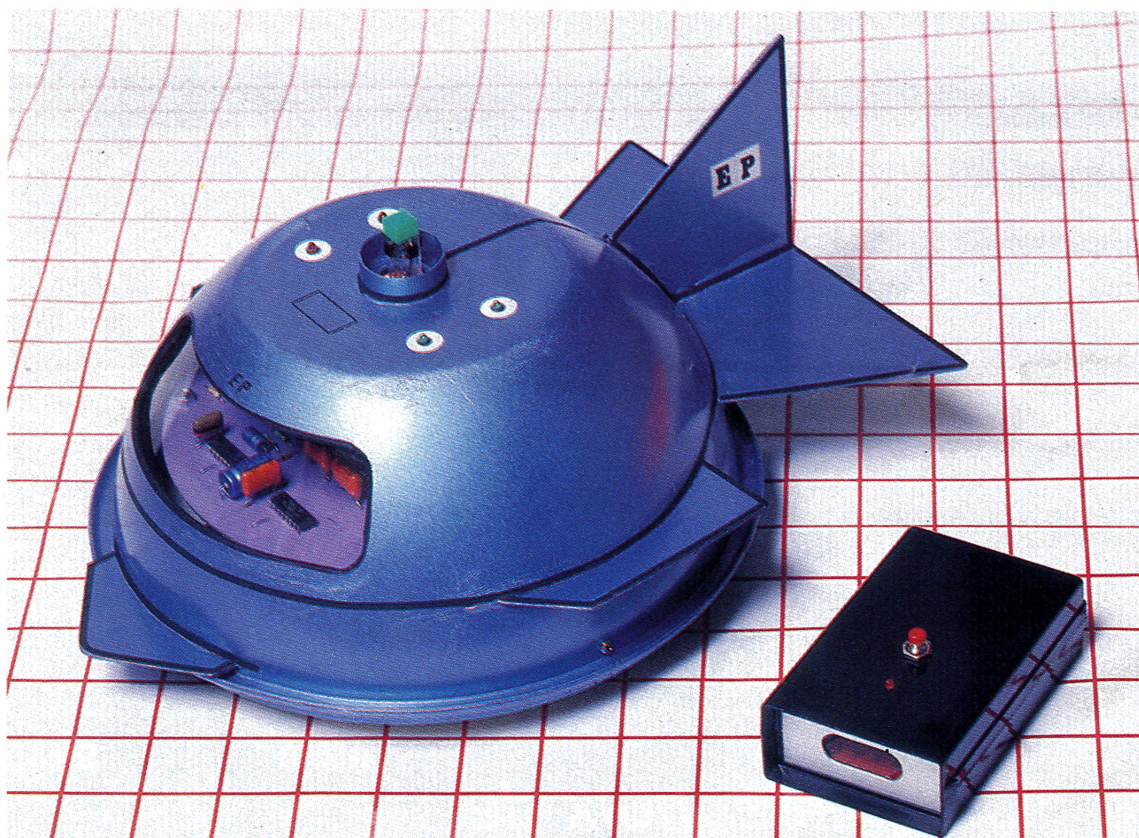La grande aventure spatiale se poursuit à
« Electronique Pratique » qui entre désormais
dans l'ère de la conquête des espaces inter-
planétaires.



A

lors que les premiers robots réalisés par nos lecteurs, futurs lauréats du grand concours, arrivent à la rédaction, nous publions ce mois-ci la description d'un engin intersidéral téléguidé par un émetteur infrarouge de conception simple. Ce véhicule, dont les possibilités de

manœuvre sont véritablement surprenantes ne fait appel qu'à des composants courants ainsi qu'à une mécanique posant peu de problèmes au niveau de la réalisation.

LE PRINCIPE (fig. 1)

Un émetteur infrarouge du type monocal, fonctionnant suivant le

principe du tout ou rien, émet un rayonnement capté par quatre photodiodes disposées de manière à couvrir les 360 degrés de l'espace environnant.

Le récepteur, monté sur le mobile, après amplification de ces signaux, les met en forme et y effectue un traitement logique de façon à assurer d'une part les virages à gauche

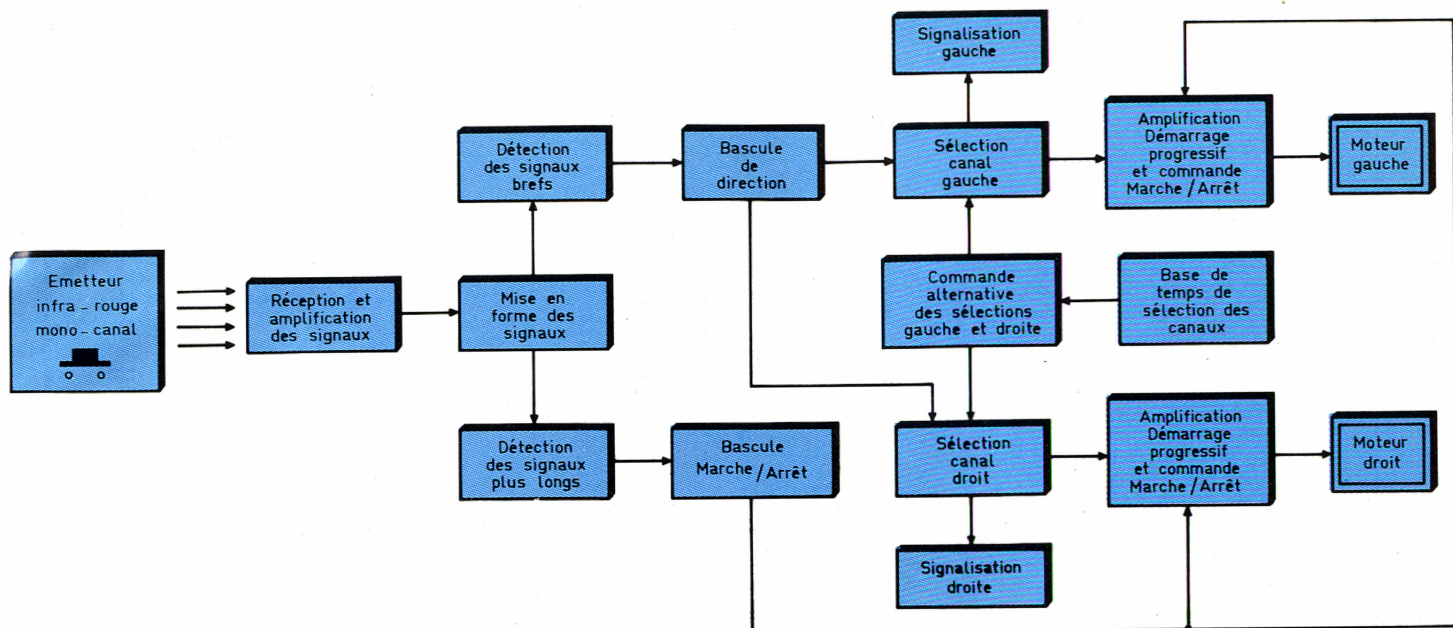


Fig. 1 Synoptique complet du véhicule en question.

ou à droite et d'autre part la fonction marche-arrêt du véhicule. Cette dernière fonction se réalise suivant le principe d'une bascule : une sollicitation longue (de l'ordre de deux secondes) du bouton poussoir unique de l'émetteur produit le démarrage du véhicule ; une seconde sollicitation de même durée provoque son arrêt et ainsi de suite. Les changements de direction sont obtenus par des impulsions de durées plus brèves (quelques dixièmes de seconde) du signal d'émission et restent soumis à une signalisation alternée gauche et droite, installée sur le dessus de l'engin. Cette alternance de signalisation gauche-droite se produit au rythme de la seconde. Ainsi, lorsque les deux LED gauches de couleur verte sont allumées et que l'on sollicite brièvement le bouton poussoir de l'émetteur, le véhicule vire à gauche. Ce virage à gauche se poursuit jusqu'au moment où l'on produit une seconde impulsion brève qui a pour résultat l'avance du véhicule en ligne droite. Le même principe s'applique bien sûr au cas du virage à droite : il suffira pour cela d'envoyer une impulsion brève au moment où les LED droites de couleur rouge sont allumées. Ces impulsions brèves n'ont bien entendu aucun effet sur la fonction marche-arrêt.

Au niveau de la mécanique, le véhicule repose sur trois roues formant

un triangle isocèle dont le sommet est dirigé vers l'avant. La roue avant est pivotante suivant un axe vertical à la manière de celles équipant les chariots utilisés dans les grandes surfaces. Cette disposition donne une totale liberté de débattement lors des virages. Les deux roues arrière sont motrices et sont directement montées sur des moteurs LEGO. Le principe de la traction devient ainsi très simple :

- les deux moteurs alimentés produisent un déplacement en ligne droite,
- l'arrêt du moteur droit provoque un virage à droite,
- l'arrêt du moteur gauche provoque un virage à gauche.

Le démarrage et l'arrêt des moteurs s'effectue de façon progressive afin d'éviter tout mouvement brusque du véhicule et de lui conférer ainsi un surcroît de réalisme.

FONCTIONNEMENT ELECTRONIQUE

A. Emetteur

a) Alimentation (fig. 2).

La source d'énergie sera constituée d'une pile de 9 V qui alimentera l'ensemble de l'émetteur lorsque l'on appuiera sur un bouton poussoir. En dehors de la phase émission, la consommation est donc nulle. Une LED dont le courant est

limité par la résistance R_1 signale la mise sous tension du circuit. Les capacités C_1 et C_2 assurent l'anti-parasitage du montage notamment au moment où se produisent plusieurs sollicitations successives du bouton-poussoir. Par ailleurs, nous verrons dans les paragraphes suivants que le type de fonctionnement de l'émetteur repose sur le principe d'un rayonnement infrarouge impulsif et périodique ; afin d'éviter à la pile d'avoir à fournir périodiquement des intensités plus élevées, un dispositif de régulation constitué par R_6 et la capacité C_7 a été mis en place. Moyennant ces dispositions, l'alimentation aura à fournir une intensité, au moment du fonctionnement de l'émetteur, de l'ordre de 35 mA, ce qui permet de faire appel à une pile de 9 V de faible taille.

b) Génération de la basse fréquence (fig. 2)

Dans le but d'obtenir un bon rendement des diodes infrarouges, il est intéressant de les soumettre pendant de courts instants à des courants relativement intenses pouvant dépasser largement la valeur de 1 A. Ces durées de sollicitation restant inférieures à 2 ms, un tel trai-

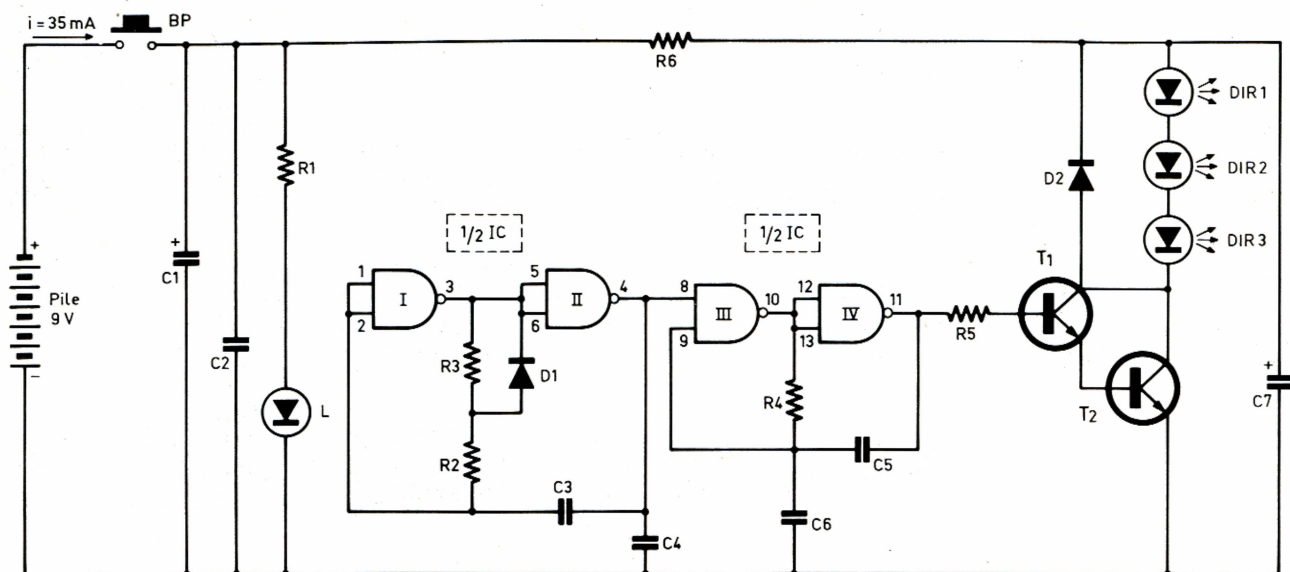


Fig. 2 Schéma de principe de l'émetteur infrarouge.

tement n'aura aucun effet destructeur sur les diodes.

En définitive, nous choisirons une période de succession de ces rafales de l'ordre de 30 ms, la durée propre de chacune des rafales restant limitée à environ 3 ou 4 ms. Cette basse fréquence de commande (environ

30 ou 35 Hz) est fournie par un multivibrateur astable constitué par les portes NAND I et II d'un boîtier CD 4011, circuit intégré bien connu des lecteurs de ces colonnes. Passons rapidement en revue le principe de fonctionnement d'un tel montage en partant d'un point quelconque du cycle : par exemple lorsque la sortie de la porte II présente un état bas et que la sortie de

la porte I est à l'état haut. La capacité C_3 se charge donc à travers une résistance $R = R_2 + R_3$. En début de charge, les entrées réunies de la porte I sont soumises à un potentiel voisin de zéro. Après un certain temps, ce potentiel atteint une valeur environ égale à la moitié de la tension d'alimentation et la porte I bascule. La sortie de cette porte


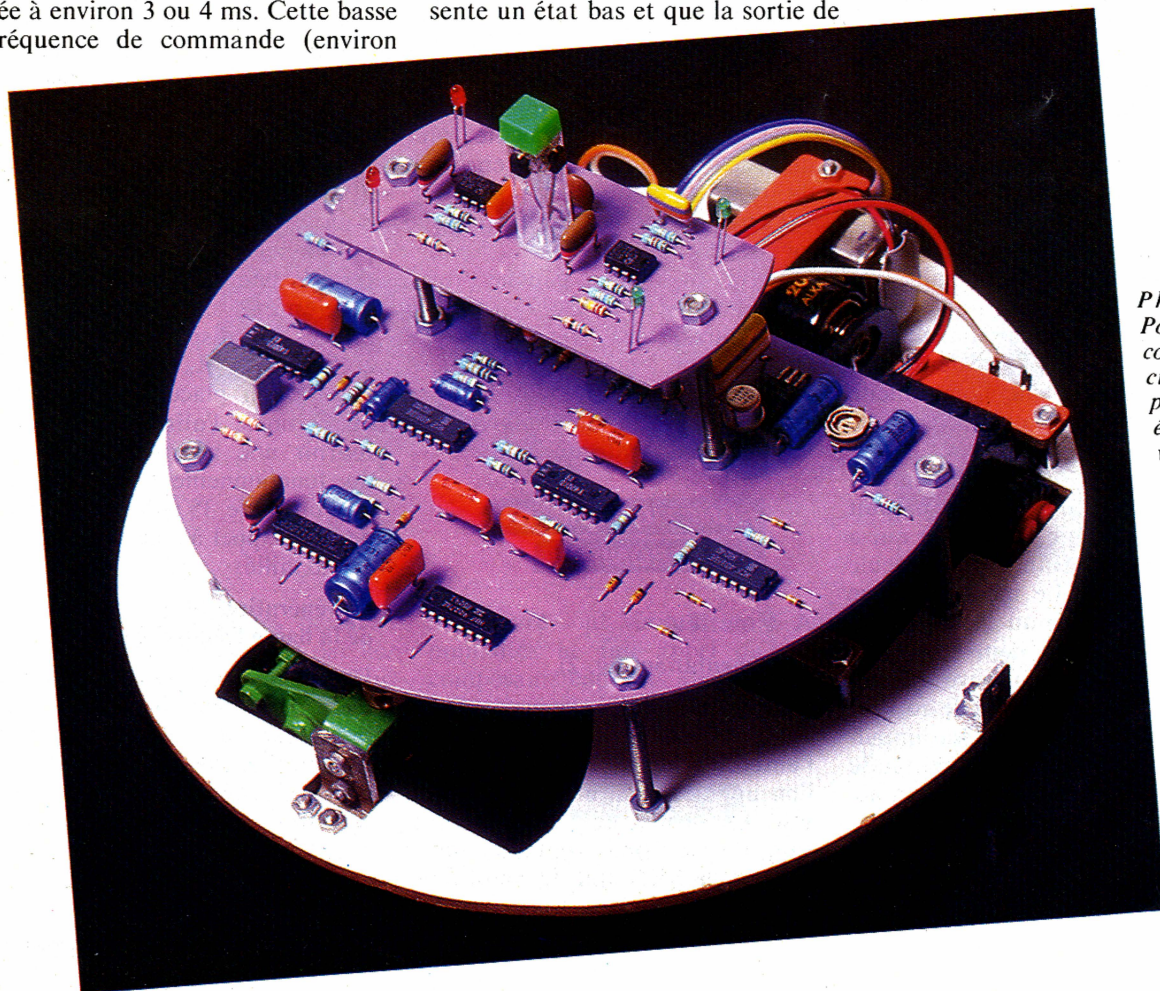


Photo 2. - Pour la circonstance, les circuits imprimés ont été peints en violet.

Photo 3. — On aperçoit les piles et les moteurs Lego ».

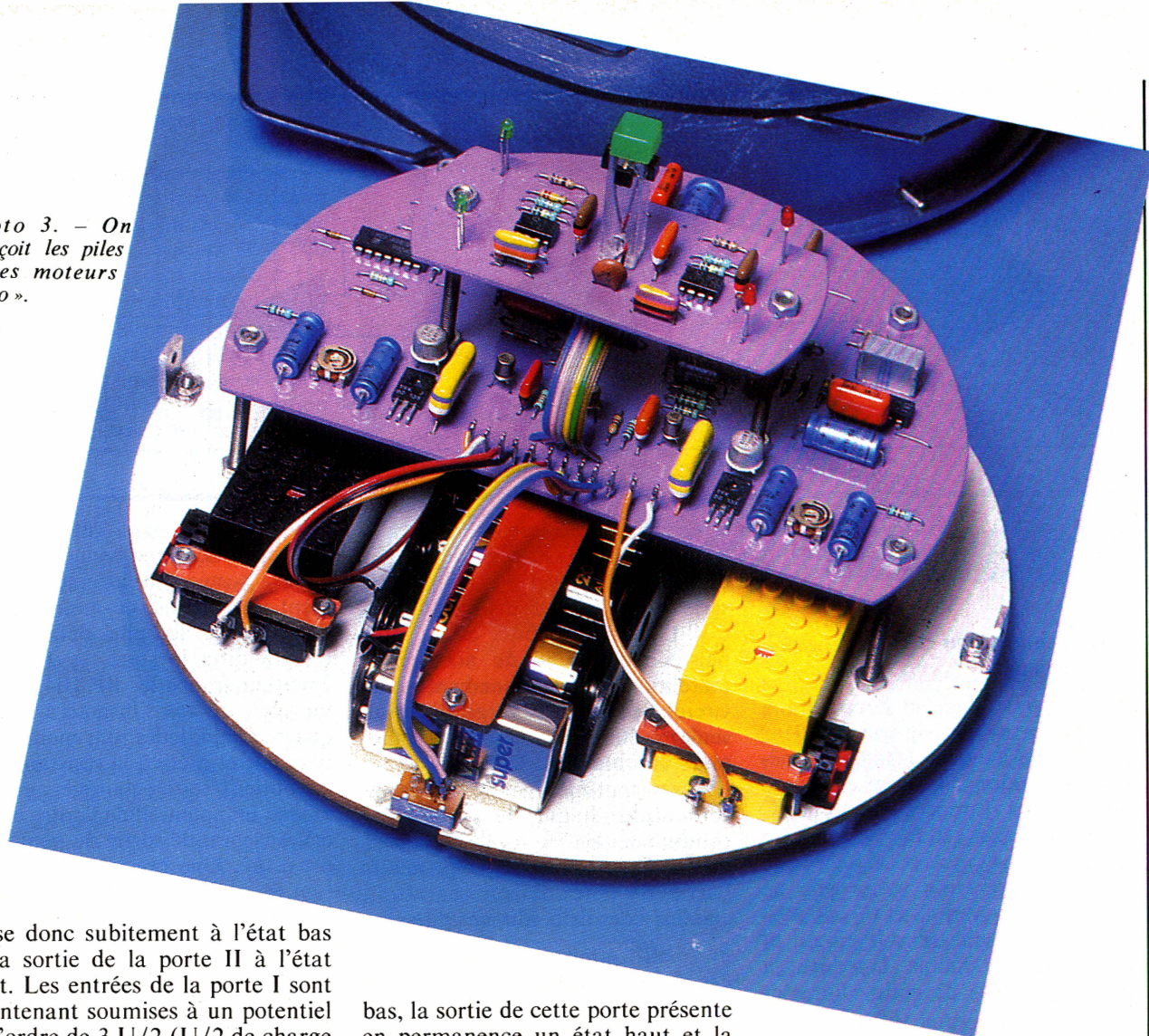

passé donc subitement à l'état bas et la sortie de la porte II à l'état haut. Les entrées de la porte I sont maintenant soumises à un potentiel de l'ordre de $3 U/2$ ($U/2$ de charge de C_3 augmenté de U , issu de la sortie de la porte II). La capacité C_3 se décharge donc à travers R_2 seulement puisque R_3 est shuntée par la diode D_1 . Comme R_2 a une valeur beaucoup plus faible que R_3 , la durée de cette décharge est nettement plus réduite que celle de la charge précédente. Lorsque le potentiel des entrées de la porte I atteint une valeur $U/2$, la porte bascule et la sortie repasse à l'état haut, tandis que celle de la porte II présente un état bas. Le potentiel des entrées de la porte I passe à une valeur négative de $-U/2$ ($U/2 - U$) et le cycle recommence. Les oscillogrammes de la figure 7 illustrent ces explications.

c) Génération de la fréquence porteuse (fig. 2)

Les portes NAND III et IV constituent un second multivibrateur, mais ce dernier est du type commandé. En effet, lorsque l'entrée 8 de la porte III est soumise à un état

bas, la sortie de cette porte présente en permanence un état haut et la sortie du multivibrateur reste bloquée sur un état bas. Par contre, dès que l'entrée 8 reçoit un état haut, l'oscillateur fonctionne de la même manière que celui décrit dans le paragraphe précédent. Compte tenu des valeurs de R_4 et de C_5 , la période des créneaux ainsi disponibles est de l'ordre de $60 \mu s$, ce qui représente une fréquence d'une quinzaine de kHz. Ces créneaux constituent la fréquence porteuse du signal qui se caractérise ainsi par une succession d'oscillations à 15 kHz pendant une durée de l'ordre de 3 ms, et ceci toutes les 30 ms.

d) Amplification et rayonnement (fig. 2)

Les signaux définis précédemment attaquent la base d'un transistor T_1 monté avec T_2 suivant le principe du Darlington. Dans le circuit collecteur de ce montage sont montées en série les trois diodes infrarouges d'émission. La figure 7 illustre gra-

phiquement l'évolution du potentiel d'alimentation des diodes infrarouges.

On notera en particulier les valeurs importantes de ces potentiels en début de période. Le volant d'énergie nécessaire aux moments de fonctionnement des transistors est fourni par la capacité C_7 qui se décharge brusquement à travers les diodes d'émission et qui se recharge « tranquillement » à travers R_6 pendant les temps morts ce qui régularise le débit de l'alimentation ainsi que nous l'avons déjà évoqué au début de ce chapitre.

B. Récepteur mobile

a) Alimentation (fig. 3 et 6)

L'ensemble constitué par le récepteur mobile sera soumis à deux alimentations distinctes : une alimentation du circuit de commande et une alimentation du circuit de puissance.

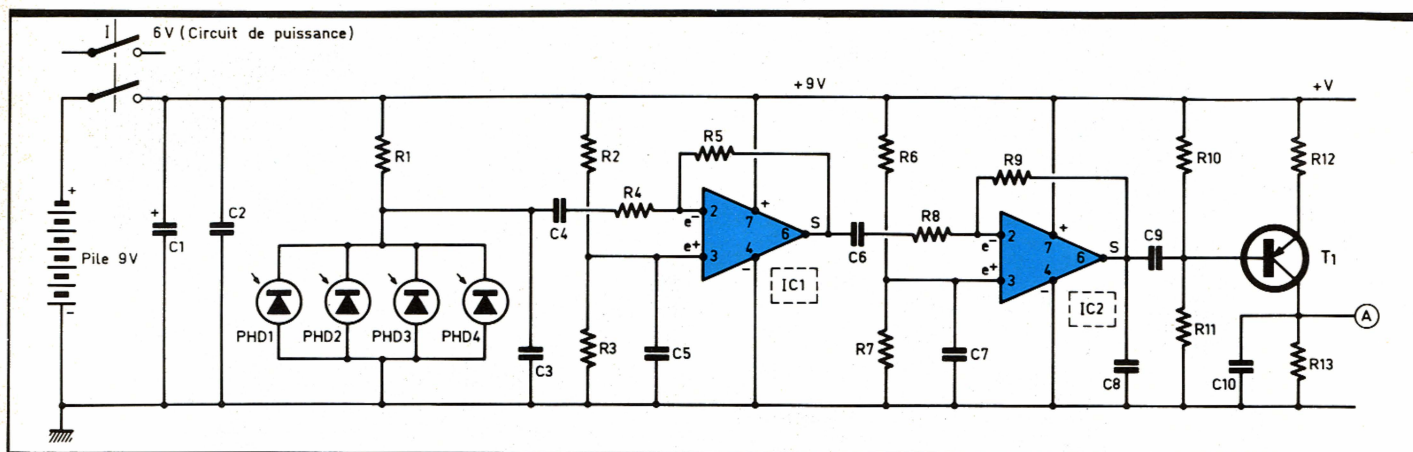


Fig. 3 Schéma de principe de la section réception des signaux infrarouges.

● Alimentation du circuit de commande

Elle fournit l'énergie nécessaire à l'amplification des signaux et à leur traitement logique. L'intensité nécessaire, grâce à la mise en œuvre de circuits intégrés du type C MOS, est très réduite : de l'ordre de 5 à 10 mA. En conséquence, on pourra utiliser une petite pile de 9 V. Les capacités C_1 et C_2 ont pour mission d'antiparasiter le circuit et l'interrupteur double I assure la mise en service de cette alimentation.

● Alimentation du circuit de puissance

Cette alimentation fournit l'énergie destinée au fonctionnement des deux moteurs de traction mais éga-

lement, celle utilisée par les LED de signalisation. Elle est constituée de quatre piles de 1,5 V montées en série pour former une source de 6 V. L'intensité débitée est variable puisqu'elle dépend du nombre de moteurs en fonctionnement ; elle varie de 20 mA (signalisation seule) à 300 ou 350 mA (deux moteurs en rotation). Cette alimentation est contrôlée par le même interrupteur I que le circuit de commande. Enfin, pour des raisons de fonctionnement, il a été nécessaire de raccorder les deux « moins » des deux alimentations.


b) Amplification des signaux (fig. 3)

Le récepteur mobile pouvant bien entendu se présenter sous des orientations diverses, il est nécessaire que les photodiodes de réception soient omnidirectionnelles. Les quatre BP 104, PHD 1 à PHD 4 sont donc disposées de façon à ce que leurs faces de réception « regardent » dans quatre directions horizontales faisant entre elles un angle

de 90°. Moyennant cette disposition, on obtient une bonne réception dont la portée peut atteindre facilement une dizaine de mètres même dans les cas les plus défavorables c'est-à-dire lorsque le faisceau émetteur frappe les BP 104 suivant un angle de 45°. On notera que les quatre photodiodes sont montées en parallèle et grâce à la résistance R_1 , on obtient sous éclairage ambiant moyen un potentiel de l'ordre de 3 à 6 V au point de sortie du pont ainsi constitué. Une première amplification est assurée par IC_1 qui est un amplificateur opérationnel bien connu puisqu'il s'agit de l'irremplaçable « 741 ». L'entrée non inverseuse est soumise à une valeur de référence égale à la moitié du potentiel d'alimentation soit 4,5 V, grâce au pont de résistances R_2/R_3 dont les valeurs sont égales.

Les signaux en provenance des photodiodes transitent par la capacité C_4 qui élimine la composante continue mais également tout signal pouvant éventuellement provenir d'une source lumineuse dont le

Fig. 4 Récepteur. Mise en forme des signaux.

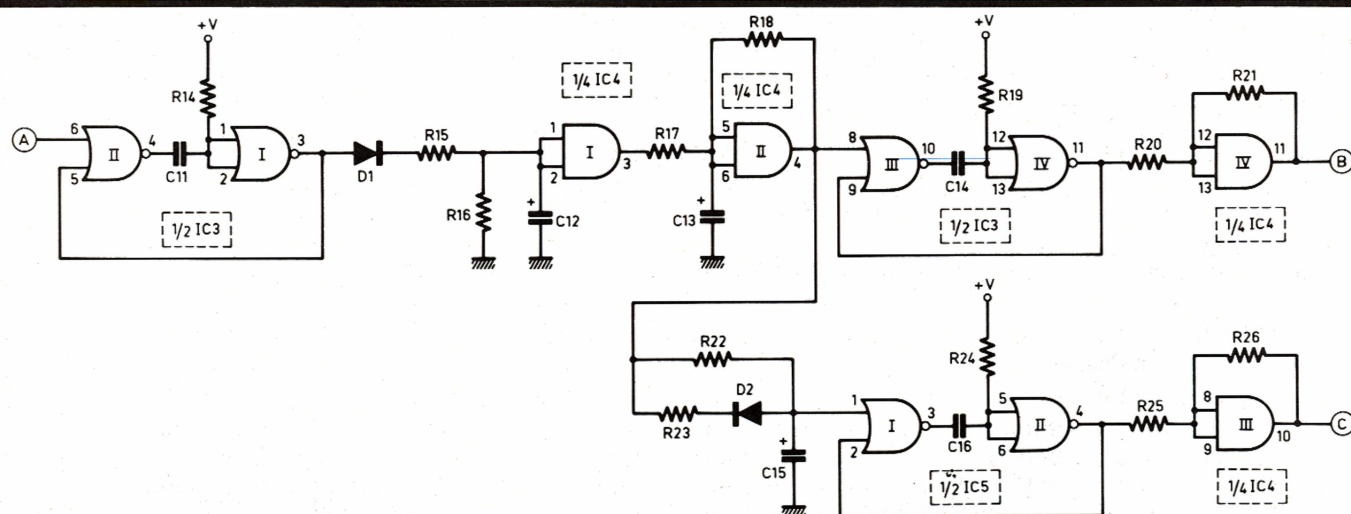

filament serait alimenté par le 50 Hz du secteur, pour aboutir par l'intermédiaire de R_4 sur l'entrée inverseuse de IC_1 . La résistance R_5 offre la contre-réaction nécessaire et le gain ainsi obtenu est de l'ordre du rapport R_5/R_4 , soit environ 100 dans le cas du présent montage. Un second étage amplificateur fonctionne suivant le même principe et avec le même gain si bien qu'à la sortie de IC_2 , nous disposons d'un signal ayant subi une amplification globale caractérisée par un gain de 10 000. Enfin, un transistor PNP T_1 , monté en émetteur commun et dont la polarisation est telle que le potentiel collecteur est nul en l'absence de signaux, fournit au niveau de son collecteur des signaux calibrés à 9 V en cas d'émission. La capacité C_{10} intègre les créneaux fournis de la porteuse de 15 kHz si bien que l'on dispose au point A du montage des impulsions positives de 3 à 4 ms de durée et espacées d'environ 30 ms c'est-à-dire la basse fréquence de modulation générée par l'émetteur. Le premier oscillogramme de la **figure 7b** illustre l'allure de ce signal.

c) Mise en forme et intégration des signaux (fig. 4)

Les impulsions positives évoquées précédemment sont acheminées sur l'entrée d'une bascule monostable constituée par les portes NOR I et II de IC_3 . Au repos, la sortie de la porte I ainsi que l'entrée 5 de la porte II présentent un état bas. La sortie de la porte II et les entrées réunies de la porte I sont donc à l'état haut. La capacité C_{11} , dont les armatures sont soumises au même potentiel est donc totalement déchargée.

Dès qu'une valeur positive est détectée sur l'entrée 6 de la porte II, celle-ci voit sa sortie basculer sur un état bas. Les entrées de la porte I sont alors également soumises à cet état bas étant donné que C_{11} se comporte à ses débuts de charge, comme un simple court-circuit. La sortie de la bascule passe à l'état haut. Au fur et à mesure de la charge de cette capacité par R_{14} , le potentiel des entrées de la porte I augmente pour arriver à un moment donné à une valeur environ égale à la moitié de la tension d'alimentation. La porte I bascule et représente à sa sortie son état bas de repos et l'ensemble se trouve à

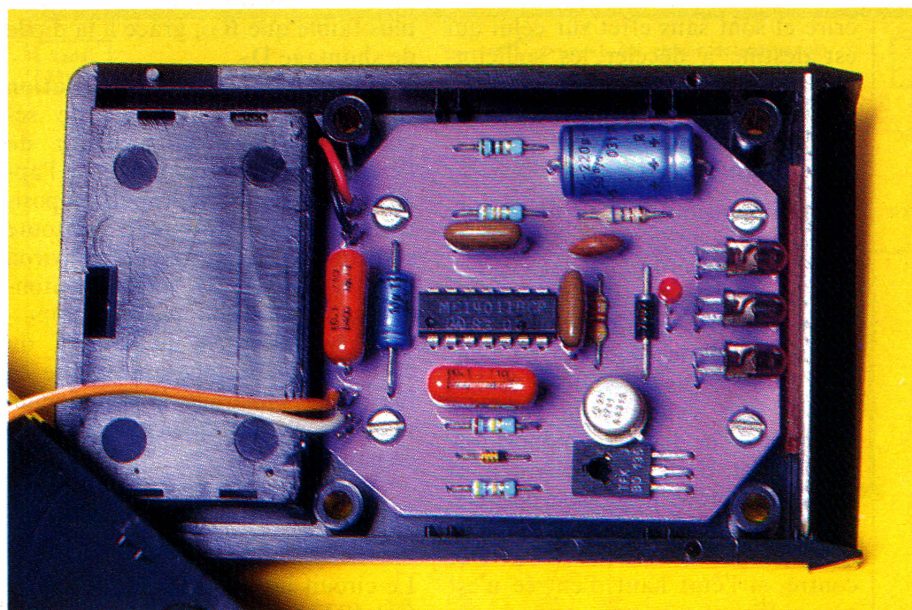


Photo 4. — Aspect de la carte imprimée de l'émetteur IR.

nouveau à son point initial. La durée de l'impulsion positive de sortie est proportionnelle au produit $R_{14} \times C_{11}$ et est indépendante de la durée de l'impulsion de commande. Cette dernière est seulement limitée à 3 ou 4 ms comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, tandis que l'impulsion de sortie de la bascule augmente la durée des valeurs positives des créneaux jusqu'à environ 20 ms. Ces impulsions sont alors prises en compte par un dispositif intégrateur constitué par la porte AND I de IC_4 , par l'intermédiaire de la diode antiretour D_1 et la résistance de faible valeur R_{15} . Ces impulsions, donc, chargent périodiquement une capacité C_{12} qui se décharge en l'absence d'impulsion positive issue de la bascule à travers R_{16} , de valeur beaucoup plus importante. Il en résulte, pour une succession normale d'impulsions positives, un état haut permanent sur les entrées de la porte AND, donc également sur sa sortie. Dès que les signaux reçus cessent, la capacité C_{12} dispose alors du temps nécessaire à sa décharge et la sortie de la porte AND passe alors à son état bas de repos.

d) Détection des ordres de commande brefs (fig. 4)

Chaque émission, quelle que soit sa durée est donc caractérisée par l'apparition d'un état haut à la sortie de la porte AND I de IC_4 . La porte II, montée en trigger de Schmitt, donne aux créneaux ainsi formés des fronts raides et bien ver-

ticux. En effet, lors de la phase montante du signal d'entrée, le potentiel sur les entrées de la porte se trouve légèrement diminué à cause du pont diviseur constitué par les résistances R_{17} et R_{18} . Mais dès le début du basculement de la porte, il se produit un brusque apport de potentiel issu de la sortie par l'intermédiaire de R_{18} . Cette réaction positive accélère ainsi le processus de basculement. Il en est de même lorsque le signal de commande passe de l'état haut vers l'état bas ; dans ce cas, la résistance R_{18} est à l'origine d'une perte de potentiel, ce qui accélère encore le phénomène de basculement de la porte.

La capacité C_{13} retarde légèrement la montée du signal au début d'une sollicitation ; cette disposition élimine les impulsions isolées pouvant par exemple provenir de fréquences parasites, et confère ainsi une meilleure stabilité au montage.

Chaque sollicitation du bouton poussoir, brève ou longue de l'émetteur se traduit donc par l'apparition d'un état haut sur la sortie de la porte AND II de IC_4 . Cet état haut est aussitôt acheminé sur l'entrée d'une bascule monostable constituée par les portes NOR III et IV de IC_3 qui délivre à sa sortie une brève impulsion positive dont les fronts montant et descendant sont « verticalisés » par le trigger formé par la porte AND IV de IC_4 .

Nous verrons au paragraphe suivant que ces sollicitations brèves sont seulement prises en compte par le dispositif que nous venons de dé-

crire et sont sans effet sur celui qui est destiné à déceler les sollicitations de durées plus importantes.

e) Détection des ordres de commande longs (fig. 4)

Toute impulsion positive disponible sur la sortie de la porte NAND II de IC₄, a pour effet la charge de C₁₅ à travers la résistance R₂₂. Si la durée de cet état haut est suffisamment longue, le potentiel de l'entrée 1 de la porte NOR I de IC₅ atteint une valeur telle (environ U/2) que la bascule monostable NOR I et II de IC₅ délivre à sa sortie une brève impulsion positive, traitée aussitôt par le trigger de Schmitt AND III de IC₄. Par contre, si l'état haut d'entrée n'est pas suffisant en tant que durée, (cas d'une commande brève par exemple) la bascule reste sans réaction. On notera que la décharge de C₁₅ est très rapide puisqu'elle s'effectue par R₂₃, de valeur beaucoup

plus faible que R₂₂, grâce à la diode de shuntage D₂. En définitive, toute sollicitation brève (quelques dixièmes de seconde) du bouton poussoir de l'émetteur a pour conséquence l'apparition d'une brève impulsion positive au point B du circuit ; et toute sollicitation plus longue (environ deux secondes) du même bouton-poussoir se traduit par une impulsion positive brève au point C du circuit. Les oscillogrammes de la figure 7b illustrent le fonctionnement de ce traitement logique des signaux

f) Fonctionnement des bascules JK (fig. 5)

Le circuit intégré IC₆ est un boîtier CD 4027 qui comporte deux bascules J-K séparées. Afin de bien comprendre le fonctionnement d'une telle bascule, on peut se reporter à la figure 8 qui reprend le brochage du boîtier et la table de vérité d'une bascule J-K.

Une bascule de ce type comporte les quatre entrées J, K, S et R, ce

qui permet toutes sortes de combinaisons suivant que l'une ou l'autre de ces entrées (ou plusieurs) se trouvent soumises à des états haut ou bas. Elle comporte également deux sorties Q et \bar{Q} . En général lorsque Q est à l'état haut, \bar{Q} est à l'état bas et inversement. Enfin, une entrée horloge CL assure le basculement par chargement d'état des sorties, au moment du front montant du signal. Dans le cas du présent montage, les entrées I et K sont soumises à un état haut permanent et l'entrée R, à un état bas.


L'entrée S reçoit, au moment de la mise sous tension de l'ensemble une brève impulsion positive délivrée par la sortie de la porte NAND I de IC₇, pendant la charge de C₁₇ à travers R₂₇. Par la suite, C₁₇ étant chargée, les entrées réunies de cette porte sont à l'état haut et l'entrée S de la bascule J-K, à l'état bas. En examinant le tableau de fonctionnement, on remarquera que quel que soit l'état des entrées J et K si l'entrée R est soumise à un état bas permanent, toute impulsion positive sur l'entrée S se traduit par le passage de Q au niveau logique 1 et \bar{Q} au niveau logique 0. Ainsi, au moment de la mise sous tension de IC₆, on notera un état haut sur Q₁ et un état bas sur Q₁ et \bar{Q}_2 . Par la suite, tout front positif sur CL1 a pour résultat le passage de la sortie Q₁ vers l'état bas et \bar{Q}_1 vers l'état haut.

Bien entendu, l'impulsion suivante inverse à nouveau ces niveaux logiques et inversement. Il en est naturellement de même en ce qui concerne \bar{Q}_2 (et Q₂ non utilisé ici) pour les fronts montants enregistrés sur CL₂.

g) Base de temps de commande des canaux gauche ou droit et signalisation correspondante (fig. 5)

Les portes NOR III et IV de IC₅ forment un multivibrateur astable du même type que celui décrit au début de ce chapitre et équipant l'émetteur. Ainsi, à la sortie de la porte IV, on enregistre des créneaux dont la durée des états hauts égale celle des états bas et ceci à une fréquence de l'ordre du hertz (donc de période une seconde). Un état haut à la sortie du multivibrateur a pour conséquence la saturation du transistor NPN T₃. Ce dernier comporte dans son circuit

Fig. 5 Récepteur. Traitement logique des signaux.

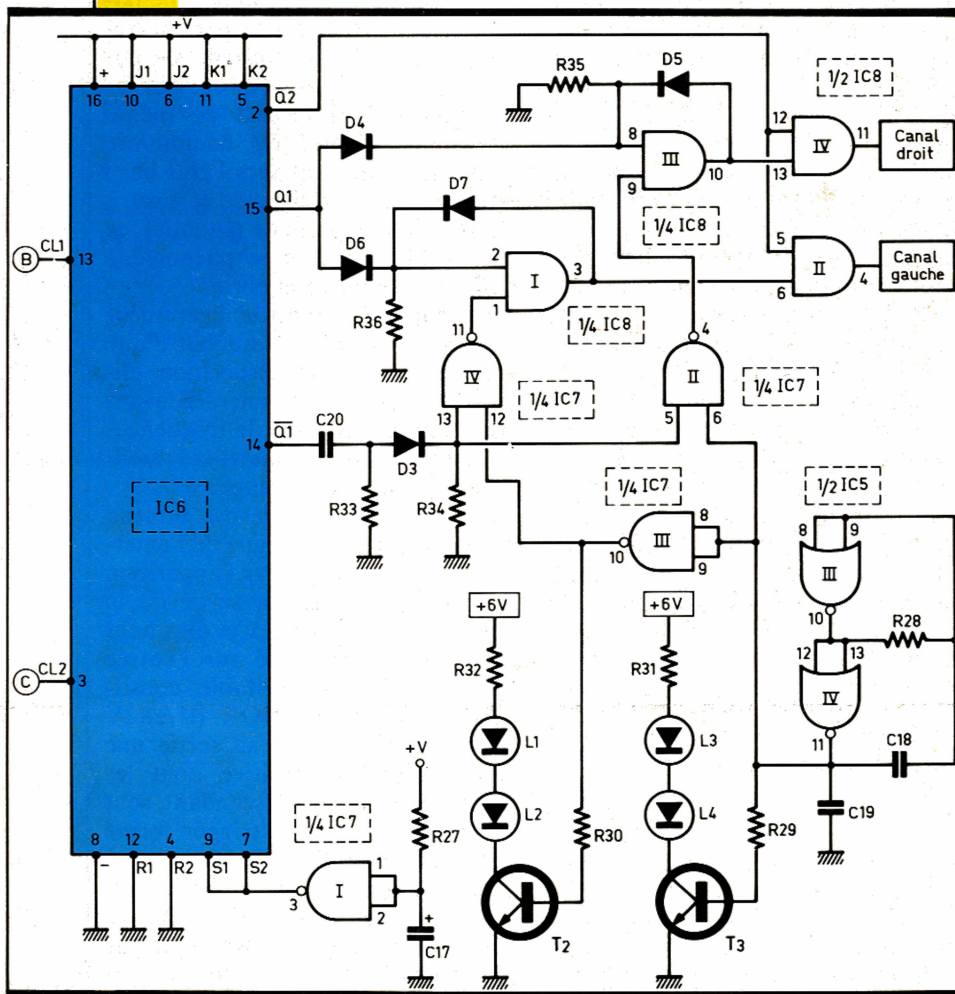

collecteur deux LED L₃ et L₄ de signalisation, montées en série et dont le courant se trouve limité par la résistance R₃₁. On notera que l'énergie nécessaire à l'allumage de ces LED provient de la pile de 6 V, du circuit de puissance. De même, un état bas en provenance du circuit multivibrateur, après inversion par la porte NAND III de IC₇, provoque l'allumage des LED L₁ et L₂, par saturation de T₂, l'énergie nécessaire étant fournie par le même circuit de puissance.

Ainsi, et sur la partie haute du mobile, on constatera l'allumage alterné des LED gauches L₁/L₂ de couleur verte et des LED droites L₃/L₄ de couleur rouge. Nous verrons au paragraphe suivant que l'observation de ces LED est nécessaire pour assurer le téléguidage du mobile.

h) Commande de la direction (fig. 5)

Parallèlement à la mise en action de la signalisation optique décrite précédemment, le multivibrateur présente alternativement un état haut sur l'une ou l'autre des entrées 6 ou 12 de deux portes NAND II et IV de IC₇. En règle générale, c'est-à-dire en cas de non fonctionnement de la bascule Q₁/Q₁ les entrées 5 et 13 des mêmes portes sont soumises à un état bas. Il en résulte à la sortie de ces mêmes portes un état haut de repos. Supposons donc que la bascule n° 1 de IC₆ se trouve dans son état « normal », à savoir état haut sur Q₁ et état bas sur Q₁.

En conséquence, nous enregistrons un état haut sur chacune des sorties des portes AND I et III de IC₈. Admettons provisoirement que les portes AND II et IV de IC₈ soient passantes et on constatera la présence simultanée d'un état haut sur le canal droit ainsi que sur le canal gauche. Passons maintenant en revue les divers phénomènes lorsque l'on commande par exemple un virage à gauche avant de circuler de nouveau en ligne droite un peu plus tard. Il s'agit donc de donner une brève impulsion sur le bouton poussoir de l'émetteur au moment où la signalisation gauche (L₁/L₂) est allumée. La bascule n° 1 de IC₆ est alors sollicitée et Q₁ passe à zéro tandis que Q₁ passe à l'état haut. Le passage de Q₁ à l'état haut se traduit par une impulsion positive acheminée par C₂₀ sur les entrées 5


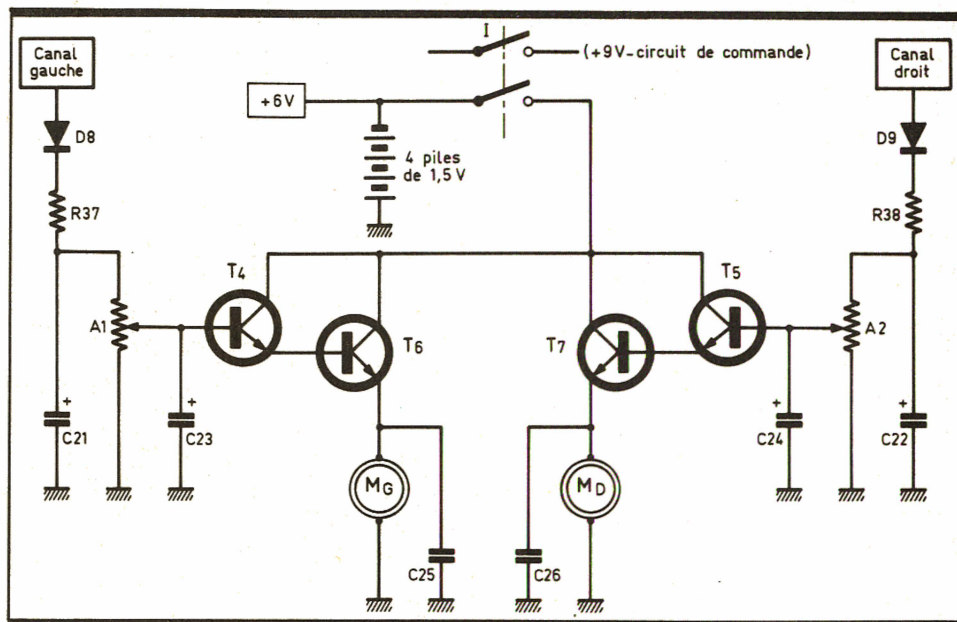



Fig. 6 Schéma de principe de la section circuit de puissance.

et 13 des portes NAND II et IV de IC₇. Mais seule la porte IV bascule, ce qui a pour conséquence une brève impulsion au niveau de sa sortie. La sortie de la porte AND I de IC₈ passe donc à l'état bas et y reste même lorsque l'impulsion négative issue de NAND IV de IC₇ cesse, parce que Q₁ est également au niveau zéro. Par contre, la sortie de la porte AND III de IC₈ continue de présenter un état haut étant

donné que l'absence de niveau 1 de Q₁ est compensée par la diode de verrouillage D₅ qui achemine un état haut prélevé de la sortie sur l'entrée 8. En définitive, le canal droit reste soumis à un état haut tandis que le canal gauche passe à un état bas. Nous verrons ultérieurement que la non-alimentation du moteur gauche a pour effet le virage à gauche du véhicule et inversement. Le mobile tourne donc à gauche pratiquement sur lui-même, suivant un rayon de braquage très court compte tenu de la configuration mécanique de l'ensemble. Si

Photo 5. - Autre aspect du véhicule avec, tout en haut, le support photodiode.

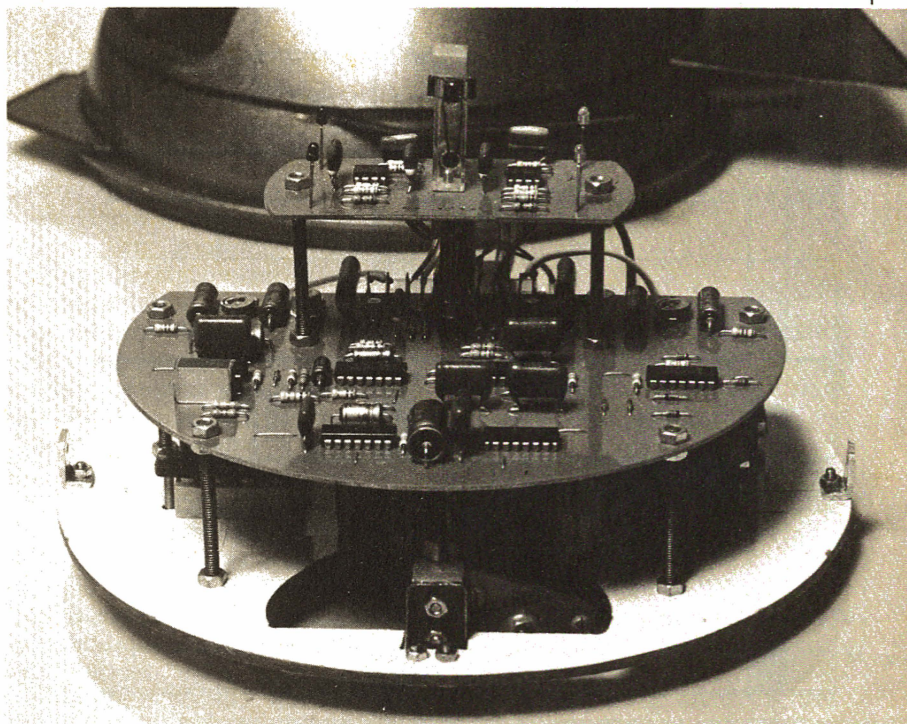

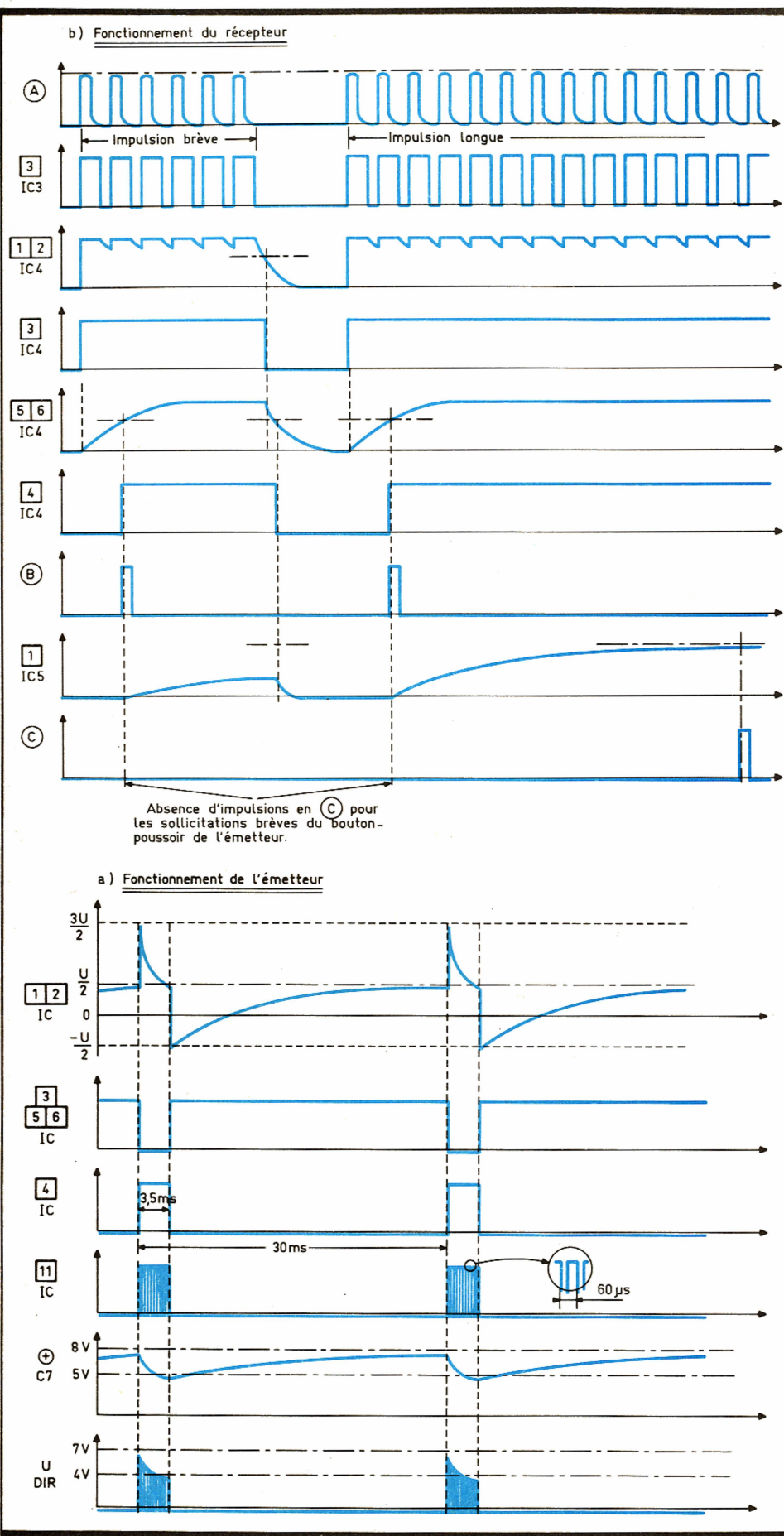

l'on veut faire cesser cette rotation, il suffit de solliciter à nouveau très brièvement le bouton poussoir de l'émetteur, mais cette fois, peu importe si la signalisation gauche ou droite est en action. En effet, le passage de Q_1 vers l'état bas n'a aucune incidence sur les entrées 5 et 13 des portes NAND II et IV de IC₇ dont les sorties restent à l'état haut. Par contre, le passage de Q_1 vers l'état haut apporte à nouveau un état haut sur l'entrée 2 de la porte I AND de IC₈, par l'intermédiaire de D₆. Il en résulte à nouveau un état haut sur le canal gauche ce qui a pour conséquence l'alimentation du moteur gauche d'où une avance en ligne droite du mobile. Bien entendu, on pourrait appliquer le même raisonnement pour un virage à droite, il suffit pour cela d'attendre l'allumage des LED L₃/L₄ pour appuyer brièvement sur le bouton-poussoir de l'émetteur.

i) Commande « Marche/arrêt » (fig. 5)

Nous avons vu qu'au moment de la mise sous tension de l'ensemble, la sortie Q_2 de IC₆ passait sur l'état bas. En conséquence, les portes AND II et IV de IC₈ ne sont pas passantes et on note également un état bas sur les canaux gauche et droit de sortie.


Si l'on appuie au moins pendant deux secondes sur le bouton poussoir de l'émetteur, la bascule 2 de IC₆ change d'état et Q_2 passe au niveau logique 1, et les portes NAND II et IV deviennent passantes, ce qui fait apparaître un état haut sur les canaux gauche et droit d'où l'avance du véhicule. Une seconde sollicitation de longue durée du bouton poussoir de l'émetteur provoque de nouveau l'arrêt du véhicule et ainsi de suite. En réalité et dans la pratique de la télécommande ainsi explicitée, si l'on avance en ligne droite et que l'on désire s'arrêter en ligne droite, il convient de donner d'abord une impulsion brève au niveau du bouton-poussoir, suivie aussitôt de l'impulsion longue d'arrêt. En effet, le début de la seconde impulsion, ramène de nouveau le véhicule en ligne droite ainsi que nous l'avons

Fig. 7 Allure des signaux en différents points du montage.

vu au paragraphe précédent. Mais cette tendance à la déviation passe inaperçue si on réalise ces manœuvres assez rapidement. De même, pour démarrer, après un arrêt, en ligne droite, il convient également d'appuyer brièvement sur le bouton-poussoir de l'émetteur puis de provoquer la sollicitation longue et normale de démarrage.

j) Circuit de puissance (fig. 6)

Pour comprendre son fonctionnement, passons simplement en revue les différents phénomènes qui se réalisent lorsque l'on alimente par exemple le moteur gauche. Dès qu'un état haut se présente donc au niveau du canal gauche, la capacité C_{21} se charge progressivement à travers R_{37} et la diode anti retour D_8 . Il en est de même en ce qui concerne C_{23} mais la charge maximale de cette dernière capacité dépend en outre de la position du curseur de l'ajustable A_1 . Les transistors T_4 et T_6 montés en Darlington se saturent progressivement et le courant de puissance issu de l'alimentation séparée de 6 V passe à travers l'induit du moteur gauche qui démarre ainsi en douceur. Lorsque le canal gauche passe à l'état bas, le moteur gauche cesse progressivement sa rotation grâce à la réserve d'énergie de commande accumulée précédemment par C_{21} et C_{23} . Les moteurs utilisés dans cette application sont des moteurs LEGO disponibles dans tous les magasins de jouets et dont la tension nominale de fonctionnement se situe aux alentours de 4 V. En conséquence, le potentiel relevé au niveau de l'émetteur de T_6 étant de 4 V, celui de sa base est de 4,6 V ($4\text{ V} + V_{BE}$) et sur la base de T_4 , on relèvera en conséquence 5,2 V. Cette valeur peut être obtenue par le réglage du curseur de l'ajustable A_1 . Dans la pratique, il n'est pas nécessaire pour autant de disposer d'un appareil de mesure pour réaliser ce réglage. Il suffit de placer les curseurs des ajustables A_1 et A_2 sur une position angulaire correspondant aux trois quarts de la course, dans le sens des aiguilles d'une montre. Par la suite, et lors des essais, en faisant avancer le véhicule en ligne droite, on pourra affiner ce réglage des curseurs des ajustables par l'observation d'une éventuelle déviation de la trajec-

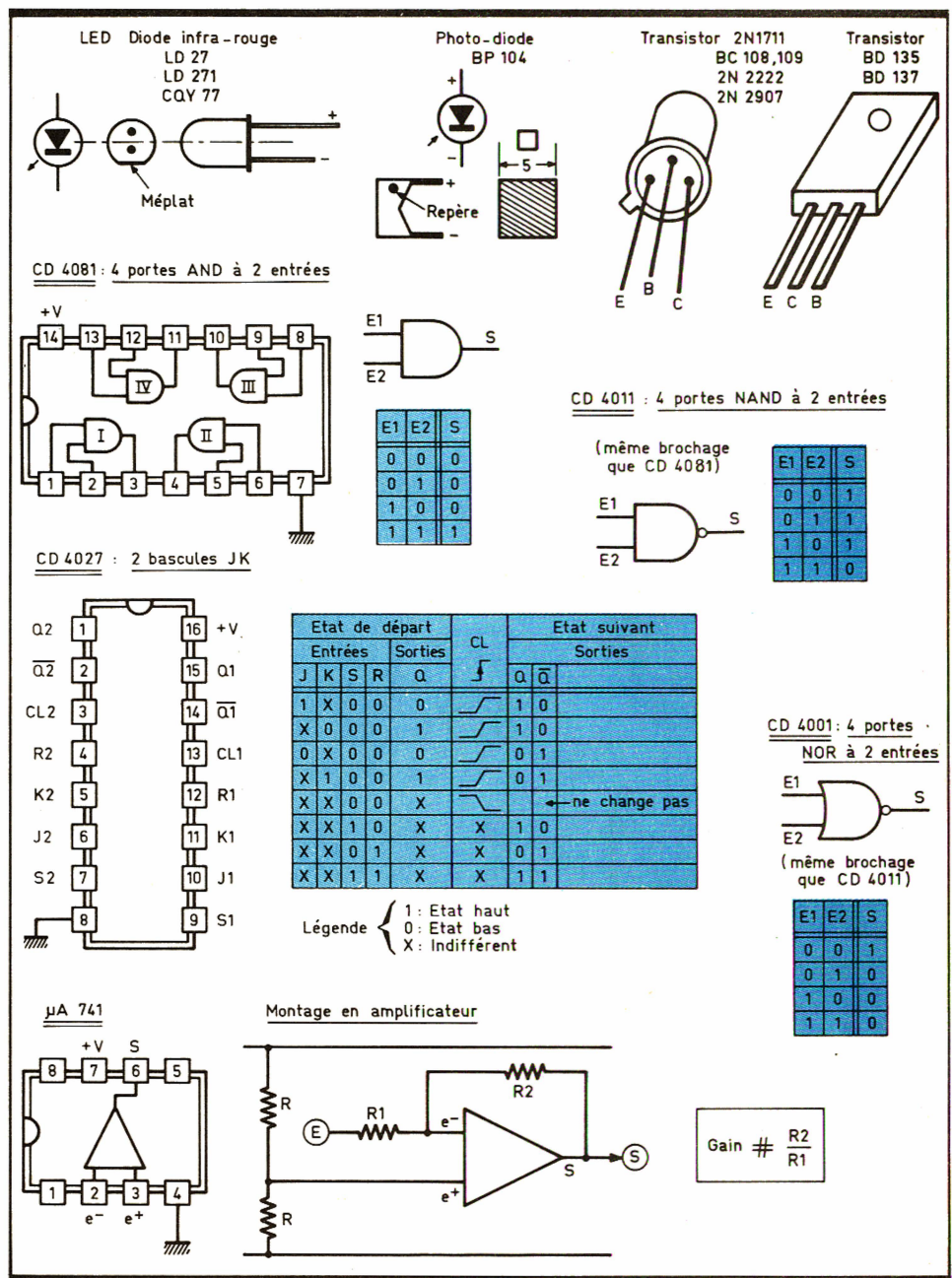

toire du mobile. Ainsi, si le véhicule a une légère tendance à virer par exemple vers la droite, il suffira d'augmenter légèrement la vitesse du moteur droit en tournant A_2 dans le sens des aiguilles d'une montre ou encore de diminuer la vitesse du moteur gauche en tournant A_1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette dernière solution est souvent plus économique puisqu'elle aboutit à une diminution de l'énergie fournie par les piles. Grâce à ces ajustables, il est donc possible d'équilibrer les deux moteurs qui, sans cette précaution risqueraient, pour des raisons diverses, aussi bien mécaniques qu'électroniques, de ne pas

Fig. 8 Brochage des différents composants actifs.



tourner rigoureusement à la même vitesse.

Les capacités C_{25} et C_{26} assurent l'antiparasitage des moteurs.



REALISATION PRATIQUE

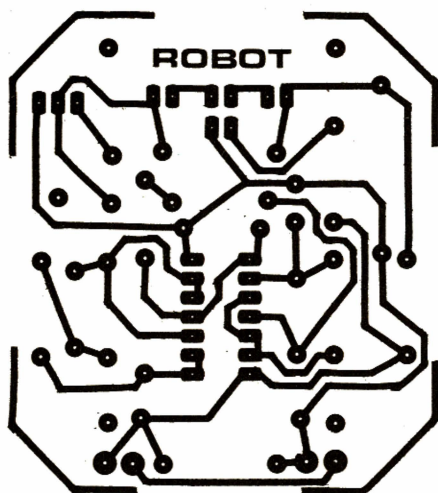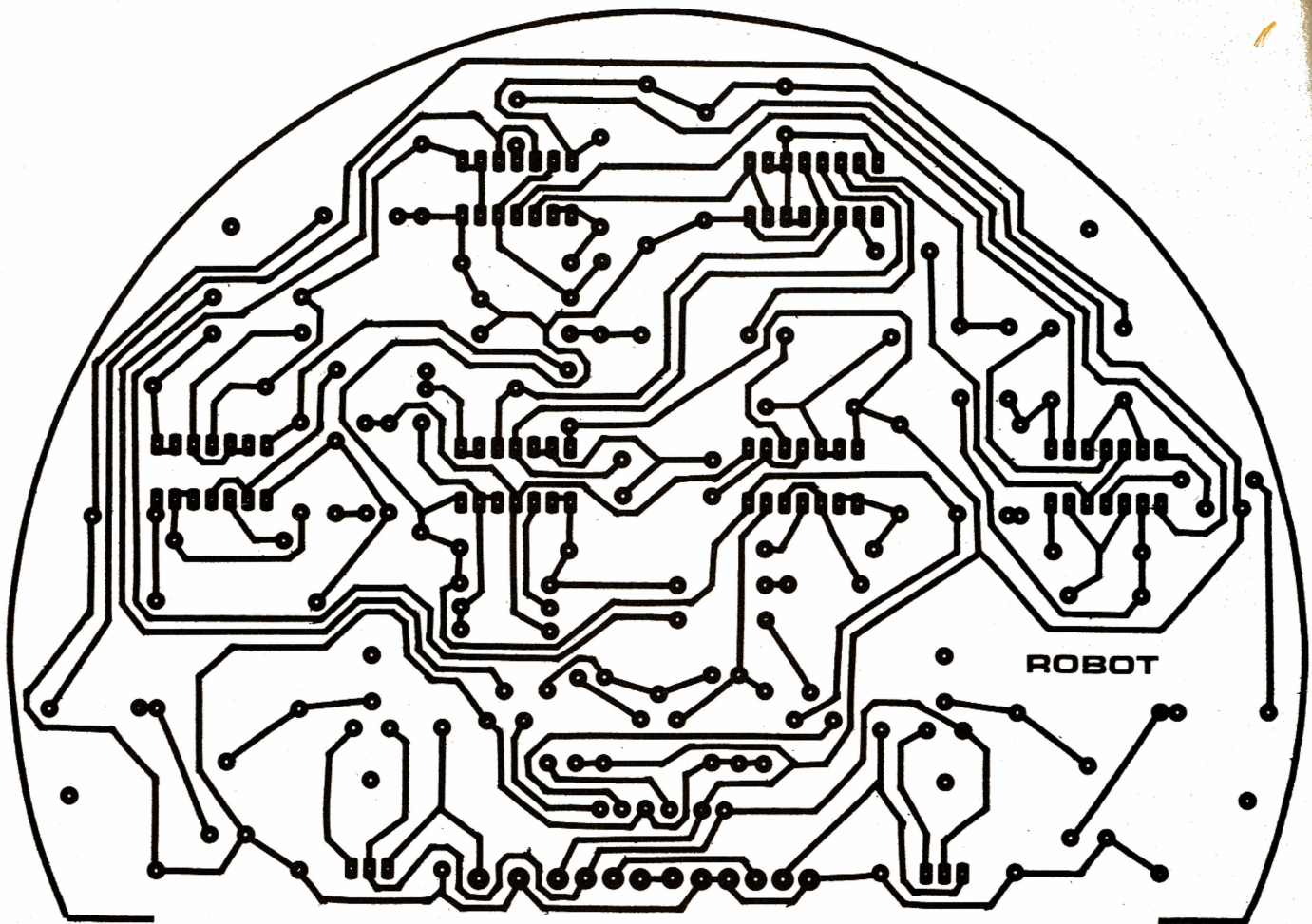a) Circuits imprimés (fig. 9)


Ils sont au nombre de trois. Le premier correspond au module logé dans le boîtier de l'émetteur. Le second est le module inférieur incorporé au véhicule tandis que le troi-




Emetteur infra-rouge

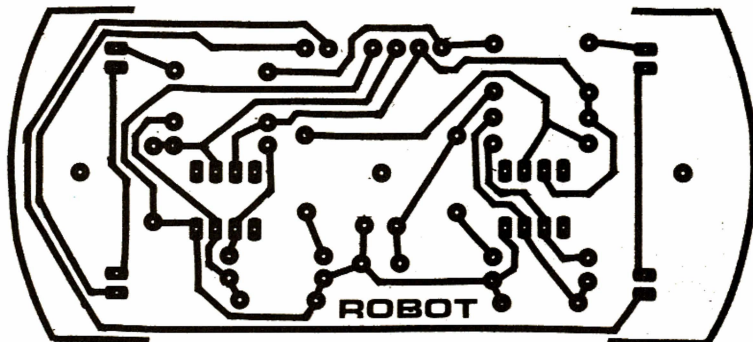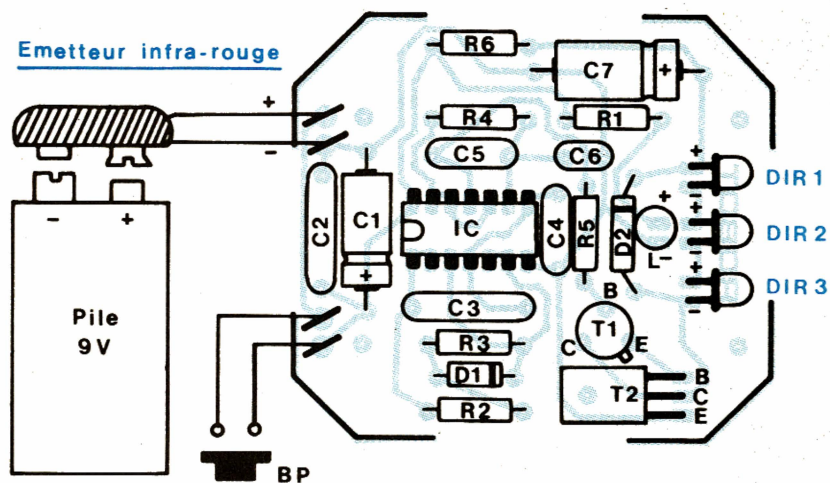


Récepteur
(Module inférieur)

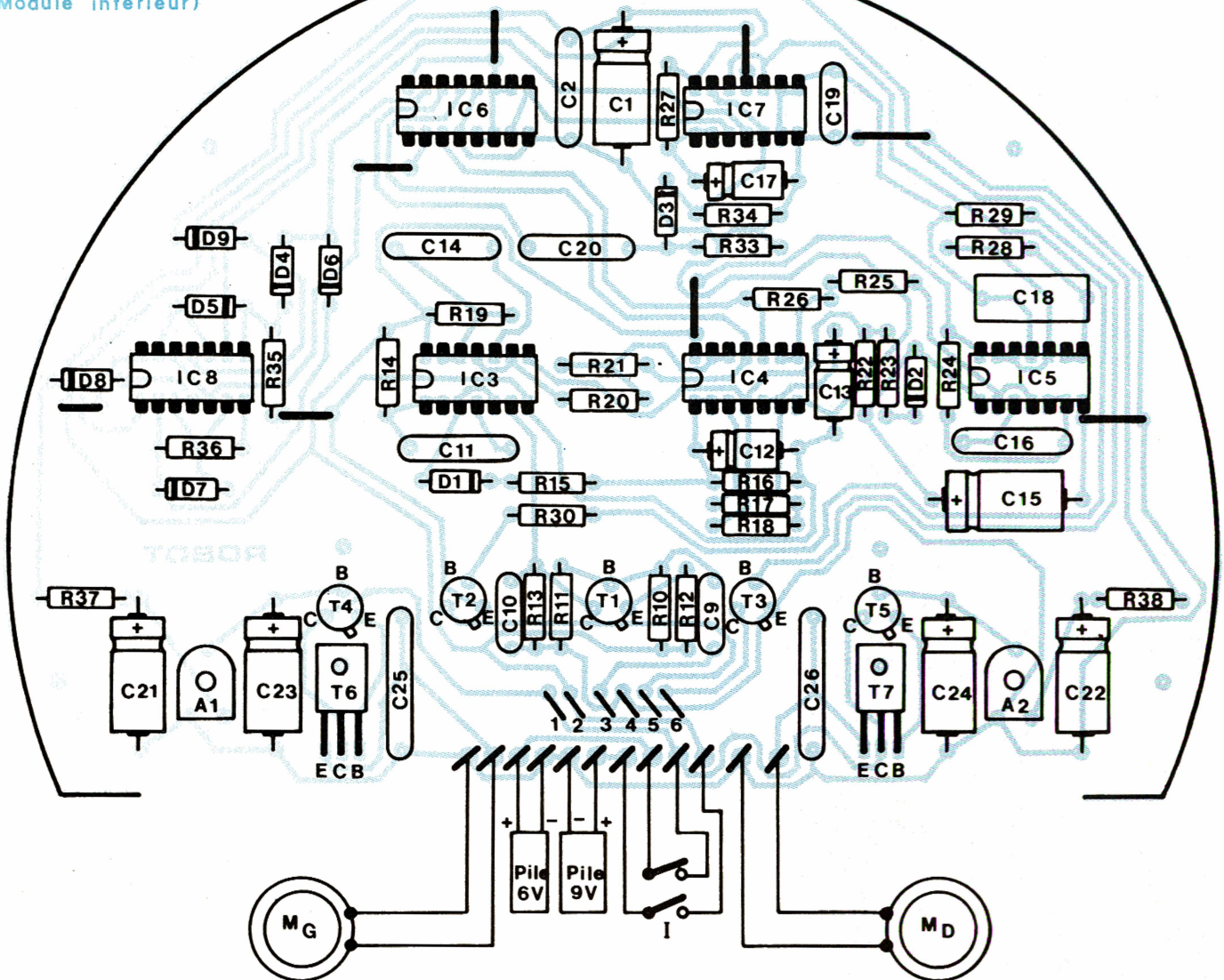

Détail du montage
des photo-diodes

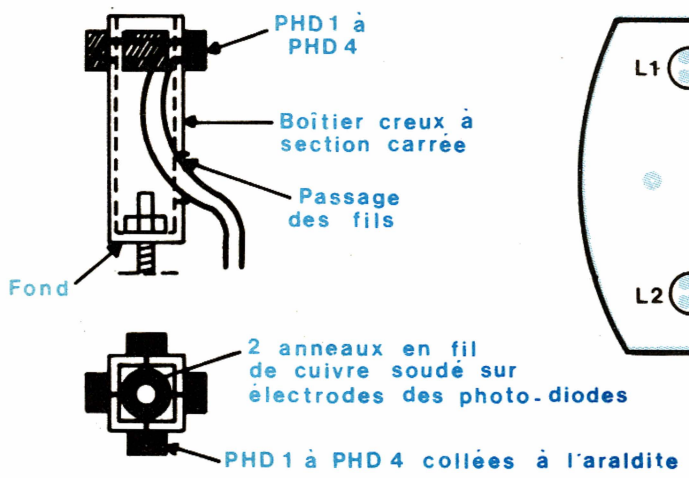

Récepteur
(Module supérieur)

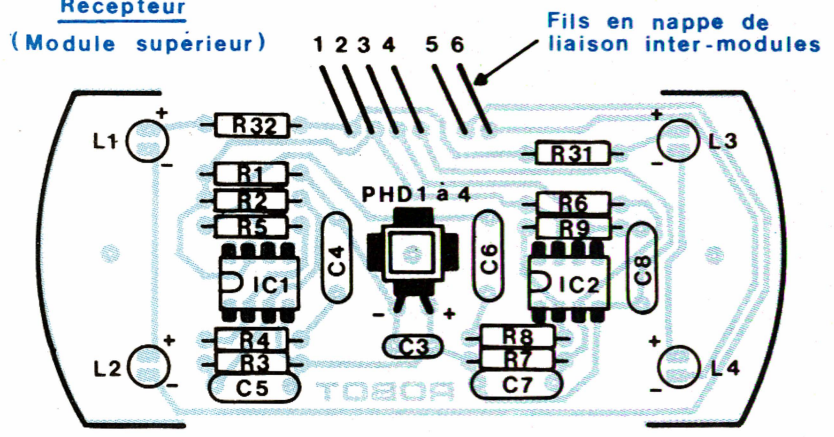

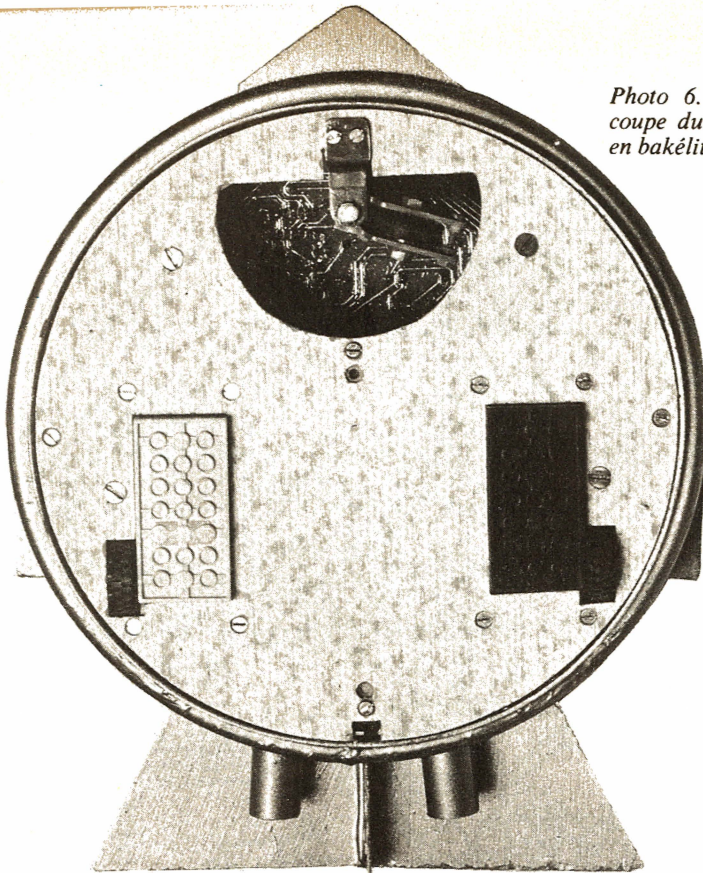


Photo 6. - Découpe du châssis en bakélite.

sième est destiné à être monté en élévation sur le second et reçoit essentiellement les photodiodes avec leur dispositif amplificateur ainsi que les quatre LED de signalisation. La réalisation de ces circuits imprimés appelle peu de remarques particulières. On peut avoir recours à la méthode photographique directe pratiquée par certains fournisseurs ou encore à l'étape intermédiaire de la réalisation d'un « mylar » transparent à l'aide des éléments de transfert disponibles sur le marché ; ce mylar étant ensuite utilisé lors de l'exposition de l'époxyde présensibilisé aux ultraviolets. Enfin, il est toujours possible, par l'utilisation des mêmes éléments de transfert de travailler directement sur le côté cuivré de l'époxyde. Par contre, l'auteur déconseille dans ce cas le recours au feutre spécial. Après attaque au perchlorure de fer et un rinçage abondant, on percera les différents trous à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Suivant le diamètre des connexions des composants à implanter, certains trous seront à agrandir à 1 mm ou même à 1,3 mm (cas des picots). Par la suite, les pistes seront étamées directement au fer à souder afin d'obtenir une bonne tenue mécanique et chimique. La forme en partie circulaire du module inférieur a pour

cause la configuration que l'auteur a voulu donner à l'engin spatial et aussi au fait qu'il s'est servi, pour réaliser la carrosserie, d'un... saladier de 22 centimètres de diamètre, qui est une valeur courante pour ce type d'ustensile.

b) Implantation des composants (fig. 10)

Comme toujours, on implantera en premier les diverses résistances, diodes, picots, ajustables et transistors. Par la suite, on procèdera à la mise en place des capacités. Bien entendu, il y a lieu de bien veiller au respect des polarités des composants orientés sous peine non seulement de non-fonctionnement mais aussi de destruction de certains composants. Enfin, en dernier lieu, on implantera les circuits intégrés en ménageant toujours un temps de refroidissement suffisant entre deux soudures consécutives sur le même boîtier. Pratiquement, on soudera par exemple toutes les broches n° 1 de tous les boîtiers, puis les broches n° 2 et ainsi de suite. Il convient également de ne pas oublier les straps de liaison du module inférieur. Attention également à l'orientation des trois diodes infrarouges de l'émetteur ainsi qu'à celle des LED du module supérieur. De

même, il faut apporter un soin tout à fait particulier à la réalisation du montage des photodiodes sur un boîtier creux à section carrée ainsi qu'il l'est indiqué en figure 10. On notera que ces photodiodes sont montées en opposition dans le circuit, c'est-à-dire que l'anode est reliée au « moins » de l'alimentation. En définitive, et comme toujours, ces différentes opérations sont à effectuer avec beaucoup de soin et d'attention en évitant toute précipitation et en ne passant jamais à la phase suivante sans avoir vérifié la précédente... et plutôt deux fois qu'une. Sachez que 99 % des causes de non-fonctionnement sont le fait d'erreurs diverses au niveau de l'implantation des composants.

c) Montage de l'émetteur

Le module « émetteur » sera vissé dans le fond du boîtier MMP indiqué dans la liste des composants ; ce boîtier comporte également un compartiment destiné à la pile de 9 V. Sur la face avant de ce boîtier, une découpe rectangulaire a été pratiquée dans l'aluminium afin de permettre le passage du rayonnement infrarouge. On peut également y coller un bout de plexiglass rouge pour obtenir une meilleure protection mécanique de l'électronique. Le couvercle du boîtier comporte un trou de 3,5 mm de diamètre destiné au passage de la LED de signalisation L. De même, le bouton-poussoir est fixé sur le couvercle. Enfin, il convient d'accorder une grande attention à l'orientation de la pile d'alimentation de 9 V. Une erreur à ce niveau et c'est la mort du circuit intégré ainsi que de la capacité C₁. Une bonne méthode consiste à user du code des couleurs : le rouge pour le positif et le noir pour le négatif ; c'est d'ailleurs, suivant ce principe qu'est réalisé le coupleur de pile.

d) Montage du récepteur mobile (fig. 11)

● Partie mécanique

La pièce maîtresse est constituée par un disque circulaire de 4 mm d'épaisseur en bakélite, en stratifié, ou encore en contre-plaqué. Les deux moteurs Lego sont situés vers l'arrière symétriquement par rapport à un axe longitudinal. Une découpe rectangulaire a donc été

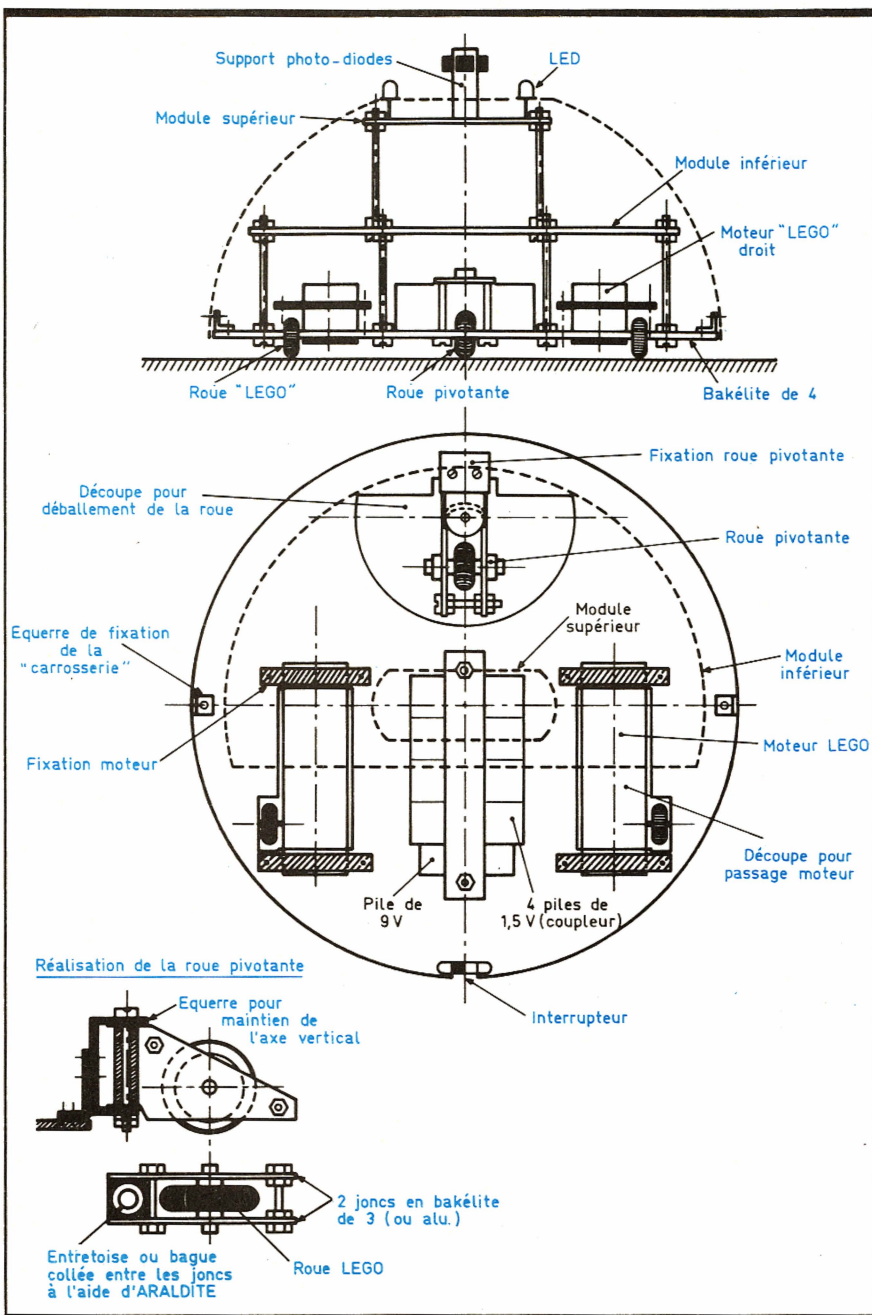


Fig.11 Schéma général de montage du véhicule.

pratiquée et une roue Lego correspondante a directement été montée sur l'axe arrière et à l'extérieur de chaque moteur. Les moteurs sont fixés à l'aide de quatre tasseaux immobilisés simplement à l'aide de vis et d'écrous. Ainsi aucune intervention mécanique n'a été nécessaire sur les moteurs eux-mêmes. A l'avant du disque on a réalisé une découpe circulaire légèrement supérieure à une demi-circonférence afin de permettre le débattement d'une roue pivotante. Cette roue dont le pivotement s'effectue sui-

vant un axe vertical, a également été réalisée à partir d'une roue Lego suivant les indications de la figure 11. Sur la partie arrière du disque a également été fixé le boîtier-coupleur de quatre piles de 1,5 V ainsi que la pile de 9 V. Un dispositif simple constitué d'un tasseau amovible permet de retirer la pile et le coupleur en vue du remplacement des piles.

A l'arrière du disque, on a également fixé, dans une échancrure prévue à cet effet, par collage à la colle Araldite, l'interrupteur double à glissière. Enfin, deux équerres latérales immobiliseront la carrosserie du véhicule.

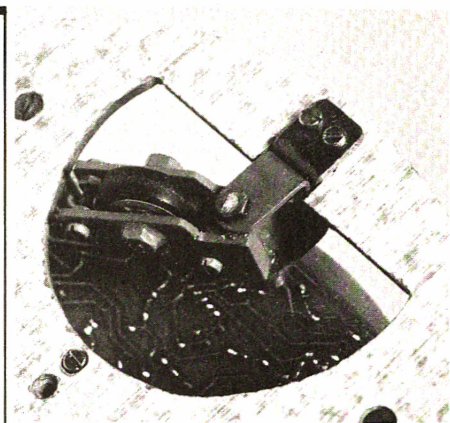


Photo 7. - Détail de la roue pivotante.

● Partie électronique

Le module inférieur est fixé par-dessus les moteurs et les piles, au moyen de quatre vis de 4 mm et d'écrous formant entretoises réglables ainsi que le montre la figure 11. Le module supérieur prend appui sur le module inférieur également par le moyen de deux vis de 4 mm de diamètre; les liaisons entre les deux mobiles étant réalisées à l'aide de fils isolés en nappe. Le support des quatre photodiodes ainsi que les quatre LED de signalisation auront leur hauteur réglée de façon à être bien visibles de l'extérieur de la carrosserie. Enfin, et en partant des picots du module inférieur il y a lieu de réaliser les diverses liaisons vers les moteurs de traction, vers l'interrupteur double et vers les sources d'énergie. Bien entendu, à ce niveau il convient également d'apporter un soin très particulier au respect des polarités.

Ces opérations achevées, le mobile est opérationnel et on peut procéder aux premiers essais de fonctionnement. Si les moteurs tournaient dans le mauvais sens il est nécessaire d'inverser leurs deux fils d'alimentation. C'est également le moment de régler la position des ajustables A_1 et A_2 ainsi que nous l'avons déjà vu au chapitre précédent.

e) Réalisation de la carrosserie (fig. 12)

La figure 12 est simplement un exemple de réalisation possible en partant d'un saladier « Tupperware » bien connu dans les... mi-

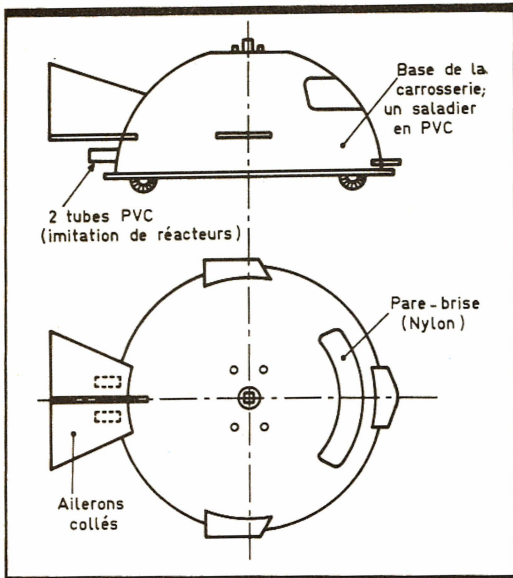


Fig. 12 Exemple de réalisation d'une carrosserie.

lieux ménagers. En y ajoutant des ailerons, un pare-brise panoramique et une couleur du type métallisé on peut arriver à la configuration futuriste souhaitée que beaucoup de nos lecteurs obtiendront sans aucun doute sans forcément imiter l'exemple de la **figure 12**.

Ainsi notre véhicule intersidéral est achevé et n'attend plus que votre pilotage pour se lancer dans les espaces interplanétaires...

Robert KNOERR

LISTE

DES COMPOSANTS

a) Emetteur infrarouge

R_1 : 680 Ω (bleu, gris, marron).
 R_2 : 47 k Ω (jaune, violet, orange).
 R_3 : 270 k Ω (rouge, violet, jaune).
 R_4 : 33 k Ω (orange, orange, orange).
 R_5 : 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge).
 R_6 : 100 Ω (marron, noir, marron).
 D_1 : diode signal type 1N 914 ou équivalent.
 D_2 : diode 1N4004 ou 4007.
 L : LED rouge \varnothing 3.
 DIR_1 à DIR_3 : 3 diodes infrarouges LD 27, LD 271 ou CQY 77.
 C_1 : électrolytique 10 μ F/10 V.
 C_2 et C_3 : 2 \times 0,1 μ F mylar (marron, noir, jaune).
 C_4 et C_5 : 2 \times 1 nF mylar (marron, noir, rouge).
 C_6 : 68 pF céramique.
 C_7 : 220 μ F électrolytique.

T_1 : transistor NPN 2N1711.
 T_2 : transistor NPN BD 135 ou BD 137.
 IC : CD 4011 (4 portes NAND à 2 entrées).
 4 picots.
 1 coupleur pour pile 9 V.
 1 pile 9 V (45 \times 20 \times 15).
 1 bouton poussoir à contact travail.
 Fil isolé souple.
 1 boîtier MMP 173 LPA (110 \times 70 \times 35).
 b) Récepteur
 (*) module supérieur
 8 straps (5 horizontaux, 3 verticaux).
 R_1 (*) : 220 k Ω (rouge, rouge, jaune).
 R_2 (*) et R_3 (*) : 2 \times 56 k Ω (vert, bleu, orange).
 R_4 (*) : 1 k Ω (marron, noir, rouge).
 R_5 (*) : 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_6 (*) et R_7 (*) : 2 \times 56 k Ω (vert, bleu, orange).
 R_8 (*) : 1 k Ω (marron, noir, rouge).
 R_9 (*) : 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_{10} : 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge).
 R_{11} : 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_{12} : 150 Ω (marron, vert, marron).
 R_{13} : 33 k Ω (orange, orange, orange).
 R_{14} : 270 k Ω (rouge, violet, jaune).
 R_{15} : 3,3 k Ω (orange, orange, rouge).
 R_{16} : 47 k Ω (jaune, violet, orange).
 R_{17} : 10 k Ω (marron, noir, orange).
 R_{18}, R_{19} : 2 \times 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_{20} : 10 k Ω (marron, noir, orange).
 R_{21} : 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_{22} : 6,8 k Ω (bleu, gris, rouge).
 R_{23} : 1 k Ω (marron, noir, rouge).
 R_{24} : 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_{25} : 10 k Ω (marron, noir, orange).
 R_{26} : 100 k Ω (marron, noir, jaune).
 R_{27} : 33 k Ω (orange, orange, orange).
 R_{28} : 330 k Ω (orange, orange, jaune).
 R_{29}, R_{30} : 2 \times 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge).
 R_{31} (*), R_{32} (*) : 2 \times 68 Ω (bleu, gris, noir).
 R_{33} à R_{36} : 4 \times 33 k Ω (orange, orange, orange).
 R_{37}, R_{38} : 2 \times 1 k Ω (marron, noir, rouge).
 A_1, A_2 : 2 ajustables 10 k Ω (implantation horizontale).
 D_1 à D_9 : 9 diodes signal (type 1N914 ou équivalent).
 PHD_1 à PHD_4 (*) : 4 photodiodes BP 104.
 L_1 (*), L_2 (*) : 2 LED vertes \varnothing 3.
 L_3 (*), L_4 (*) : 2 LED rouges \varnothing 3.


C_1 : 220 μ F/10 V électrolytique.
 C_2 : 0,1 μ F mylar (marron, noir, jaune).
 C_3 (*) : 68 pF céramique.
 C_4 (*) : 1 nF mylar (marron, noir, rouge).
 C_5 (*) : 47 nF mylar (jaune, violet, orange).
 C_6 (*) : 33 nF mylar (orange, orange, orange).
 C_7 (*) : 47 nF mylar (jaune, violet, orange).
 C_8 (*) : 1 nF mylar (marron, noir, rouge).
 C_9 : 33 nF mylar (orange, orange, orange).
 C_{10} : 22 nF mylar (rouge, rouge, orange).
 C_{11} : 0,1 μ F mylar (marron, noir, jaune).
 C_{12} : 1 μ F/10 V électrolytique.
 C_{13} : 2,2 μ F/10 V électrolytique.
 C_{14} : 0,1 μ F mylar (marron, noir, jaune).
 C_{15} : 100 μ F/10 V électrolytique.
 C_{16} : 0,1 μ F mylar (marron, noir, jaune).
 C_{17} : 22 μ F/10 V électrolytique.
 C_{18} : 2,2 μ F polyester MKS.
 C_{19} : 1 nF mylar (marron, noir, rouge).
 C_{20} : 0,1 μ F mylar (marron, noir, jaune).
 C_{21} à C_{24} : 4 \times 100 μ F/10 V électrolytique.
 C_{25}, C_{26} : 2 \times 0,47 μ F mylar (jaune, violet, jaune).
 T_1 : transistor PNP 2N2907B.
 T_2, T_3 : 2 transistors NPN BC 108, BC 109, 2N 2222.
 T_4, T_5 : 2 transistors NPN 2N 1711.
 T_6, T_7 : 2 transistors NPN BD 135, BD 137.
 IC_1 (*), IC_2 (*) : 2 μ A 741 (ampli opérationnel).
 IC_3 : CD 4001 (4 portes NOR à 2 entrées).
 IC_4 : CD 4081 (4 portes AND à 2 entrées).
 IC_5 : CD 4001 (4 portes NOR à 2 entrées).
 IC_6 : CD 4027 (2 bascules JK).
 IC_7 : CD 4011 (4 portes NAND à 2 entrées).
 IC_8 : CD 4081 (4 portes AND à 2 entrées).
 12 picots.
 1 pile 9 V (45 \times 20 \times 15).
 1 coupleur de pile.
 4 piles de 1,5 V (L50, \varnothing 25) avec boîtier coupleur correspondant.
 1 interrupteur bipolaire à glissière.
 Matériaux divers (voir texte).

Beckman Industrial™

Le choix qui s'impose ...en mesure digitale


Vous avez opté pour Beckman Industrial afin de répondre au mieux à vos besoins. Vous avez choisi une technologie de pointe:

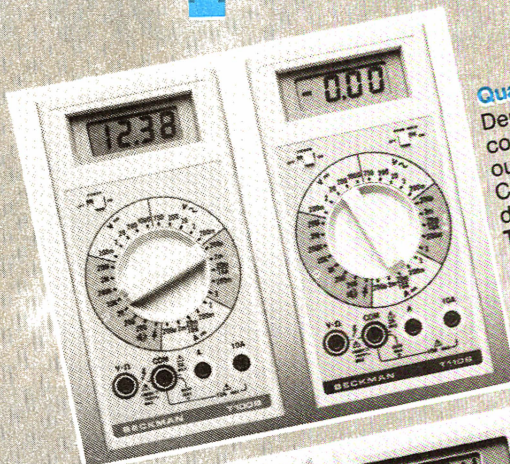- Affichage 3 1/2 ou 4 1/2 digits
- Précision jusqu'à 0,05%
- 9 fonctions, 31 calibres
- un sélecteur unique de fonctions
- Protection des calibres
- Faible consommation
- Garantie d'un an
- Service après-vente rapide
- Nombreux accessoires (pinces ampèremétriques AC ou DC, sondes de température, HT, RF, étuis)



Qualité et Economie
Deux multimètres de faible coût pour utilisation privée ou professionnelle. Contrôle de diodes, test de continuité sonore.
T100B: Précision 0,5% - 779F TTC.

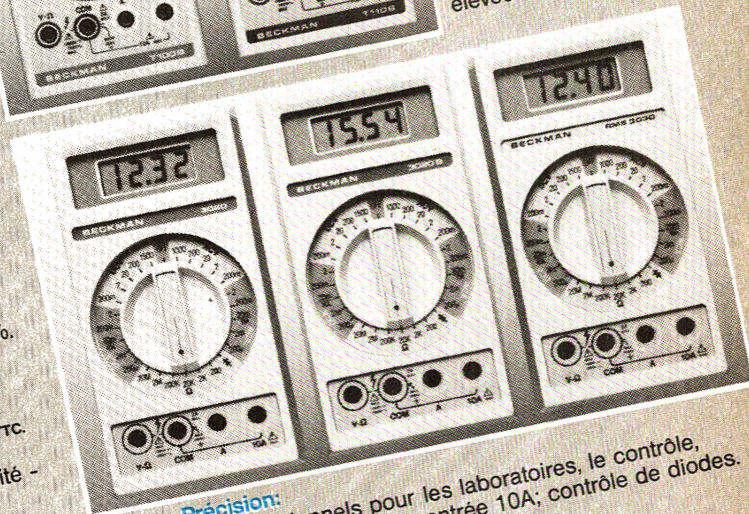T100B: Précision 0,25%; Mémorisation de la dernière mesure la plus élevée - 936F TTC.



Applications Professionnelles:



Instruments de haute qualité. Précision 0,25%. Autonomie: 2.000 heures.

TECH 300A: Mesure jusqu'à 2A - 1.198F TTC.
TECH 310: Entrée 10A; test de continuité - 1.503F TTC.

Haute Précision:

Appareils professionnels pour les laboratoires, le contrôle, la production. Précision 0,1%; entrée 10A; contrôle de diodes.

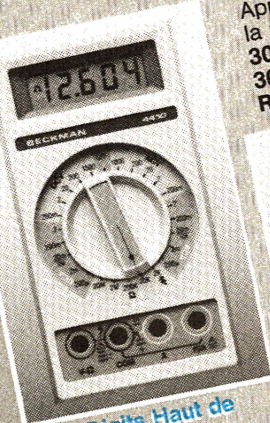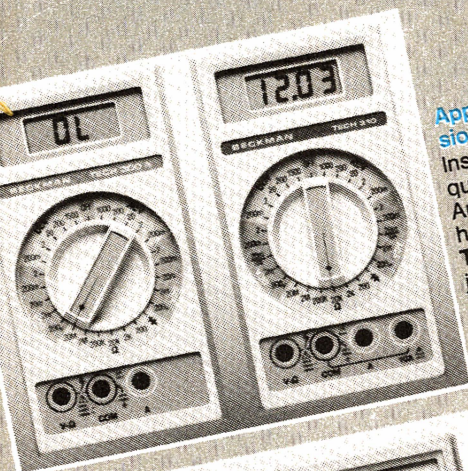3020: Test de continuité rapide - 1.800F TTC.
3020B: Identique au 3020 avec bip sonore - 1.953F TTC.
RMS 3030: Version efficace vraie - 2.410F TTC.




4 1/2 Digits Haut de Gamme:

4410: Précision 0,05%; version efficace vraie; haute résolution pour mesures très précises - 2.762F TTC.

Environnement Difficile:

Boîtier étanche renforcé destiné aux environnements très sévères.

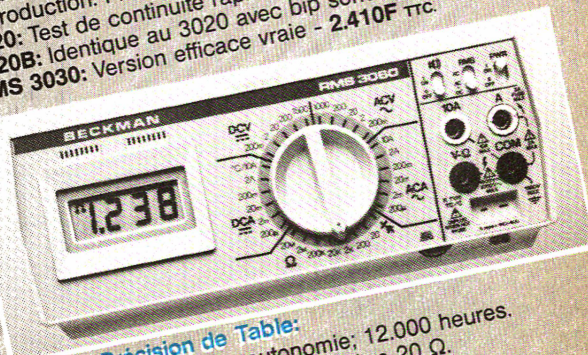HD110: Précision 0,25%; entrée 10A - 1.955F TTC.
HD130: Précision 0,1%; version efficace vraie - 2.762F TTC.
HD140: 4 1/2 digits; précision 0,05%; version efficace vraie - Prix N.C.



Haute Précision de Table:

Appareils de grande autonomie; 12.000 heures. Précision 0,1%; bip sonore; calibre 20 Ω.
3050: 2.461F TTC.
RMS 3060: version efficace vraie (AC ou AC+DC); entrée pour thermocouple - 3.078F TTC.

Beckman Industrial™


Beckman Industrial Sarl, 52-54 Chemin des Bourdons, 93220 Gagny - Tél.: (1) 302.76.06 - Télex: 212971F

Veuillez me faire parvenir
☐ une documentation générale sur vos multimètres
☐ l'adresse du point de vente le plus proche

Société: _____


Nom: _____

Adresse: _____

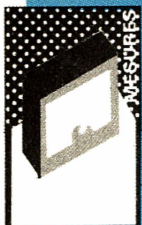

MAÎTRISONS LES CONTRÔLEURS

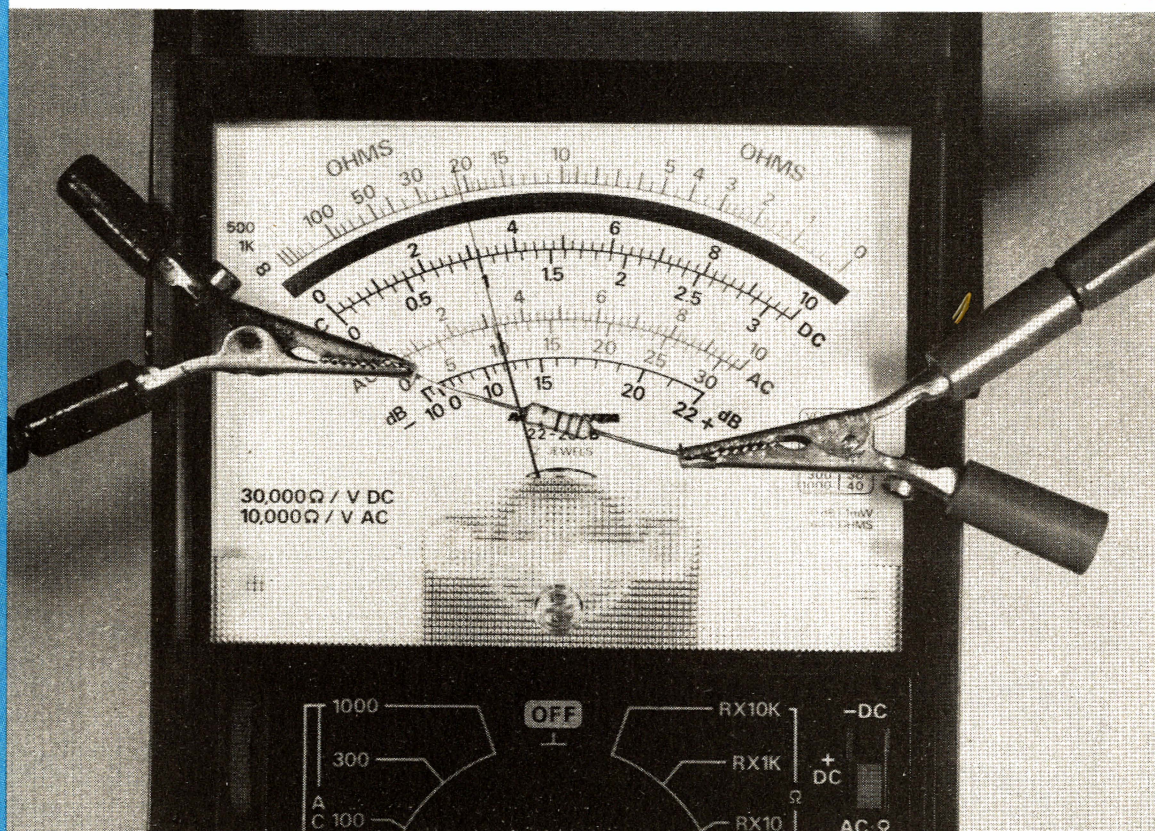Après avoir été délaissés au profit des multimètres digitaux, les contrôleurs à aiguille semblent retrouver un regain d'intérêt auprès du public.



C

'est l'outil de base, avant même le fer à souder, il est donc souhaitable de connaître l'essentiel de ses caractéristiques, tant pour son bon choix que pour son usage judicieux. Rassurez-vous, nous ne ferons pas d'exposé fastidieux sur le fonctionnement électromagnétique du galvanomètre, car nous préférons l'aspect pratique pour des mesures correctes, c'est-à-dire sans tomber dans certains pièges de lecture.

A AIGUILLE OU DIGITAL ?

Disons-le tout de suite, aucun de ces deux types de contrôleurs n'est parfait. Tout d'abord quels sont les avantages du contrôleur à aiguille ?

— **Le prix.** Le rapport moyen reste de un à trois. Il y a cinq ou six ans, on s'attendait à une chute de prix (logique) des digitaux, il n'en a rien été. Parallèlement, les modèles à galvanomètre n'ont pratiquement pas augmenté en francs constants.

— **La nervosité.** L'aiguille réagit en une fraction de seconde ; elle peut ainsi témoigner d'une lente évolution comme d'une variation brutale et fugitive (une impulsion). En revanche, un affichage digital ne change que toutes les une ou deux secondes, et cette mollesse est parfois exaspérante...

— **Pas de pile** d'alimentation, sauf celle de la fonction ohmmètre mais qui dure des années.

Et ses inconvénients par rapport aux digitaux ?

- Beaucoup moins précis : deux chiffres significatifs au lieu de quatre (surtout gênant pour la mesure des résistances).
- Résistance d'entrée en voltmètre bien plus faible ; de 20 à 50 k Ω par volt au lieu de 10 M Ω .
- Ne peut mesurer des résistances supérieures à 1 M Ω (environ).
- Plus sujet aux étourderies de lecture, d'échelles ou de calibres.


Bien sûr, l'idéal est de pouvoir disposer des deux ! Pour la **mise au point** d'une maquette, l'auteur ne vous cachera pas qu'il s'en sert alternativement, tandis que les **dépanneurs** utilisent presque exclusivement des contrôleurs à aiguille...

LA PRECISION DES CONTROLEURS A AIGUILLE

Le cœur de l'appareil c'est le galvanomètre, qui, rappelons-le, ne sait lui que mesurer une **intensité**, laquelle est généralement de 50 μ A pleine échelle. Tout le reste n'est que résistances de précision (mieux que 1 %) et commutateurs électriques. Donc tout est dans la qualité du galvanomètre.

C'est l'occasion pour apprendre les petits symboles cabalistiques figurant dans un coin du cadran. Nous vous les présentons **figure 1**. La donnée la plus importante est la « classe », un nombre le plus souvent imprimé en rouge, par exemple « 1,5 » qui signifie précision à $\pm 1,5$ %. Ces classes vont générale-

Fig. 1 Ces symboles conventionnels renseignent sur les caractéristiques du galvanomètre.

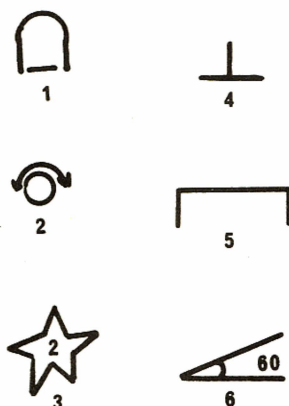


- 1 = galvanomètre à cadre mobile.
- 3 300 Ω = résistance du cadre mobile.
- 2 = zéro mécanique réglable.
- 3 = tension d'essai diélectrique de 2 kV.
- 4 = prévu pour cadran vertical.
- 5 = prévu pour cadran horizontal.
- 6 = prévu pour cadran incliné à 60°.
- 2,5 (en rouge) = classe de précision en %.
- \sim 30...20 000 Hz = limites des fréquences en alternatif.

ment de 0,5 à 2,5 par tranche de 0,5. Mais attention ! C'est la précision dans le cas d'une **déviati on totale** (ou pleine échelle) ; ainsi un appareil de classe 2 aura une précision de 4 % à mi-échelle ou 8 % au quart d'échelle... L'explication est qu'un galvanomètre est en fait un appareil **mécanique**, tout comme un pèse-personne domestique (une force + un ressort de rappel + des forces de frottements sur les pivots). Cette erreur mécanique peut être assimilée à un décalage absolu. Soyons plus concrets : Supposons que l'extrémité de l'aiguille décrive un arc de cercle de

100 mm de long, sa précision pleine échelle ou classe est de 1 %, soit ± 1 mm. Au quart de la déviation, nous aurons toujours cette incertitude de ± 1 mm, mais cela représente alors une précision de ± 4 %. Voilà pourquoi il faut toujours opter pour le calibre donnant la **plus grande déviation**. Cette prise de conscience est primordiale ! Serait-ce sérieux de peser bébé sur un pèse-personne pour adultes ? Pas moins que de tester une pile de 1,5 V sur le calibre 30 V.

Autre point important, l'inclinaison de l'appareil ; l'angle recommandé est illustré par un des symboles de la **figure 1** : vertical, horizontal ou à 60°. Le plus drôle est que ce « détail » est très rarement spécifié dans la notice de l'appareil ! Vous avez sans doute remarqué que le zéro mécanique se dérègle lorsque l'on modifie l'inclinaison.

Photo 1. – La fragile mécanique du galvanomètre. On remarque le ressort spirale.

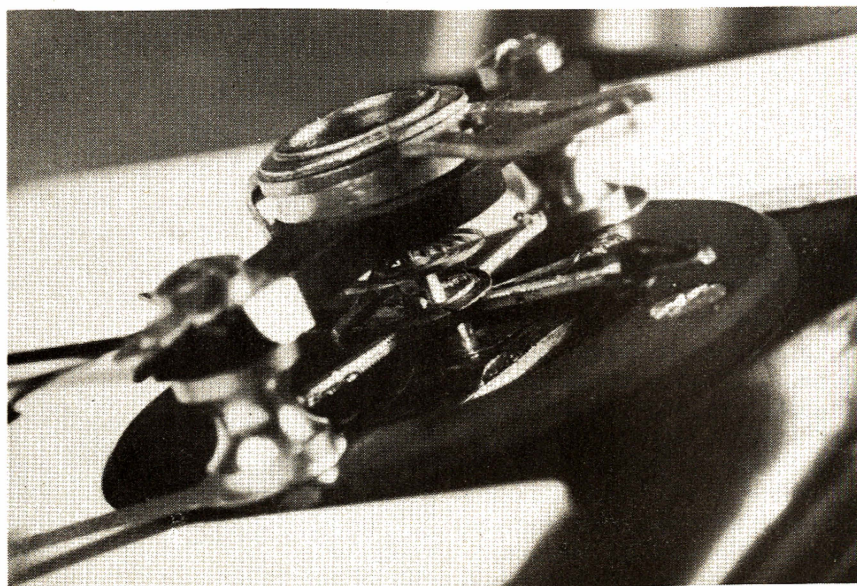

LES CALIBRES

Pour les raisons exposées ci-dessus, une progression des calibres par facteur de dix est inacceptable (1-10-100-1 000...), il faut le calibre intermédiaire, à savoir 1-3-10-30, etc. Pourquoi trois ? Parce que 3 est la valeur approchée de la racine carrée de 10 ; ainsi il y a une progression par environ $\times 3$ d'un calibre à l'autre. La progression serait très irrégulière avec 1-5-10-50-100, etc. (une fois $\times 5$, une fois $\times 2$). Ces divers calibres sont obtenus par commutations de résistances montées en ponts diviseurs. Ce sont des résistances spéciales, introuvables au détail, de valeurs très particulières (multiples de 205, 648, 910 ...)

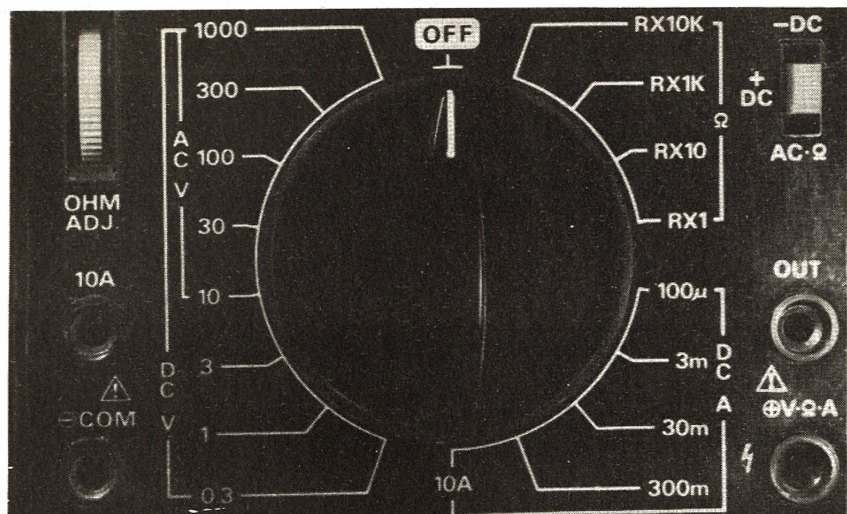


Photo 2. – Un exemple de rotacteur de calibres. Remarquer la position OFF pour le transfert.

et de forte puissance (!) pour une meilleure stabilité avec la température ambiante.

Il y a quelques cas particuliers que nous étudierons plus loin.

LES PROTECTIONS

Tout d'abord protéger le précieux galvanomètre (il représente à lui seul plus de la moitié du prix de l'appareil). Un peu d'électricité :


Prenons le cas d'un contrôleur 20 kΩ/V. La résistance du bobinage mobile est de 3 400 Ω ; sa sensibilité est de 50 μA.

Pour une déviation totale, la tension à ses bornes est donc de (loi d'Ohm) :

$$e = r \times i = 3\,400 \times 50 \cdot 10^{-6} = 0,17 \text{ V.}$$

On remarque alors que 3 400 Ω divisés par 0,17 V nous donne un rapport de 20 000 Ω/V. C'est donc la bobine mobile et elle seule qui détermine la résistance d'entrée du contrôleur.

Fig. 2 Ces deux diodes montées tête-bêche protègent le galvanomètre des surcharges accidentelles.

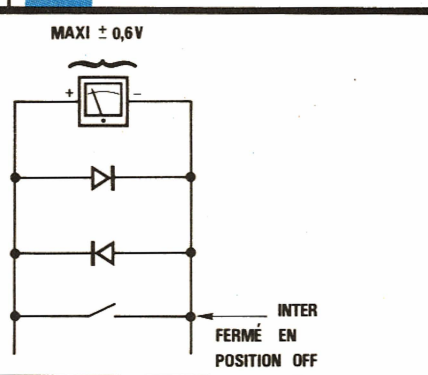

La protection consiste à monter deux diodes tête-bêche aux bornes du galvanomètre (voir fig. 2). Ainsi, la tension à ses bornes ne pourra pas excéder + 0,6 ou - 0,6 V. Et là, aucun risque de le griller, car la puissance électrique est infime (fig. 2).

$$P = e^2/r = 0,6^2 : 3\,400 = 0,0001 \text{ W}$$

En revanche, c'est sur le plan mécanique que le galva n'appréciera pas ces secousses, mais sans être mis en panne. En fait, ce qui peut griller en cas de très forte surcharge, c'est le fusible d'entrée (quand il existe) ou une des résistances calibrées.

De nombreux rotacteurs de calibres ont une position « OFF » ; il faut l'utiliser lorsque l'on transporte le contrôleur, car le galvanomètre est alors court-circuité sur lui-même. Cela provoque un freinage très efficace des balancements de l'aiguille, car le courant induit dans le bobinage s'oppose à son déplacement. Pour vous en convaincre, faites un petit essai comparatif (c'est le principe des freins Telma pour camions, mais en plus petit...).

LA RESISTANCE

D'ENTREE

EN VOLTMETRE (fig. 3)

Nous y voilà enfin ! « 20 kΩ/V » signifie que, sur le calibre 10 V, la résistance d'entrée est de 200 kΩ, mais elle n'est plus que de 6 000 Ω sur le calibre 300 mV. C'est la résistance interne du contrôleur sur tel calibre, et elle se met en parallèle sur la zone du circuit dont vous mesurez la tension. Un exemple :


Vous voulez mesurer la tension aux

bornes d'une résistance de 220 kΩ, celle-ci est en réalité de 7,1 V ; vous êtes sur le calibre 10 V (voir fig. 4). Dès l'instant où vous poserez vos pointes de touches aux bornes de cette résistance de 220 kΩ, vous allez la shunter par celle du contrôleur qui est ici de 200 kΩ (environ). De ce fait, la résistance résultante va chuter aux alentours de 100 kΩ et sur le cadran attendez-vous à lire 4,9 V, au lieu de 7,1 V... D'où la grande règle : **méfiez-vous des résistances élevées**, car non seulement la mesure sera faussée, mais vous perturberez le fonctionnement du circuit (en bien ou en mal).

Une autre gaffe classique : un transistor NPN dont la base est polarisée en série par une résistance de forte valeur, par exemple par une photodiode. Ce transistor est pour l'instant conducteur et, pour le savoir, vous mesurez la tension entre la masse et la base sur le calibre 1 V. Avant, entre base et masse il y avait une résistance infinie ; avec votre contrôleur, vous y mettez une résistance de 20 kΩ : le transistor se bloque, et vous lisez effectivement une tension base très faible. D'où vous déduisez que le transistor était bloqué alors qu'en fait il était conducteur !

Mais rassurez-vous car les résistances de fortes valeurs sont assez peu

Photo 3. – Dans un angle du cadran les symboles désignant les caractéristiques du galvanomètre.

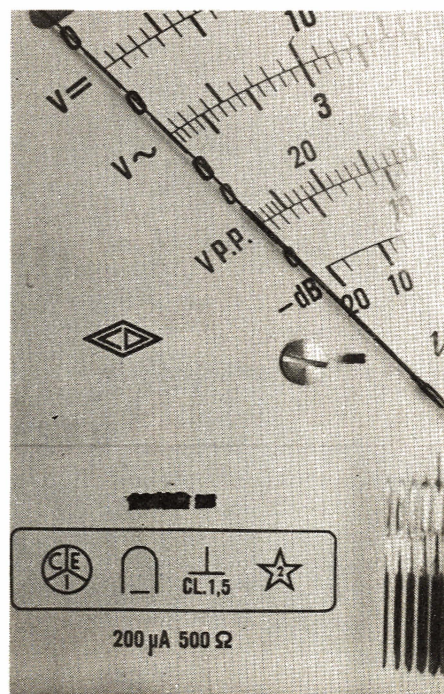

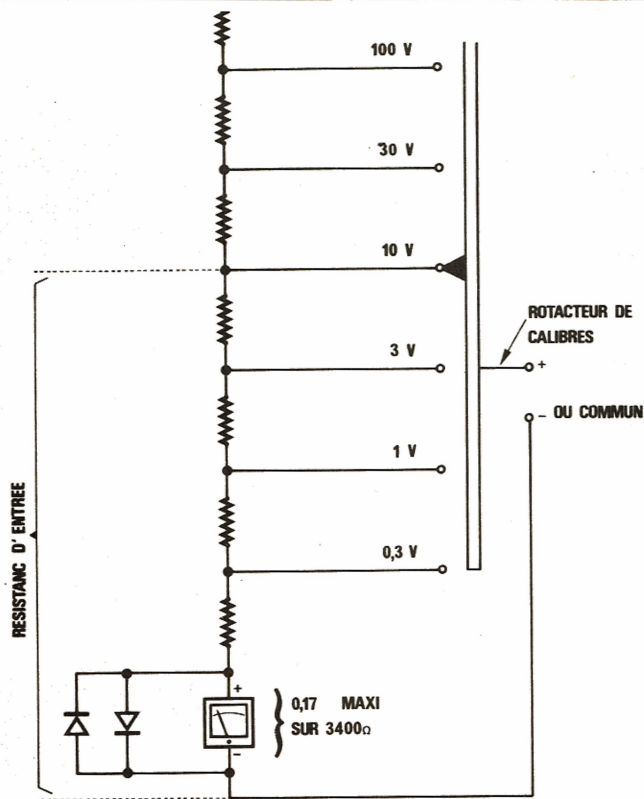


Fig. 3 Câblage simplifié de la fonction voltmètre. C'est un pont diviseur multiple.

courantes, mais le même risque réapparaît si vous êtes sur un calibre sensible. Prenez la bonne habitude de penser : « Je suis sur le calibre 3 V, je mets donc en parallèle une résistance de $3 \times 20 = 60 \text{ K}\Omega$. »

Attention à la position tension alternative où la résistance d'entrée est alors beaucoup plus faible, souvent le dixième. Mais dans la pratique cela est moins gênant. Ce qui

l'est davantage concerne l'absence de calibres sensibles ; la diode de redressement en est responsable, ainsi que de l'échelle « tension et intensité AC » en rouge, légèrement décalée vers la gauche par rapport aux échelles « DC » (= « Direct Current »).


LA FONCTION OHMMETRE

Elle a vraiment une allure spéciale, en sens inverse, et un espacement irrégulier des graduations. La loi d'Ohm en est responsable ; on mesure une intensité, or :

$$I = \frac{E}{R} \text{ (ou } R = \frac{E}{I} \text{)}$$

Les matheux diront que c'est une variation hyperbolique. Plus la résistance est faible, plus grandes

Fig. 4 La résistance interne du voltmètre se met en parallèle sur la zone mesurée et peut ainsi tout fausser.

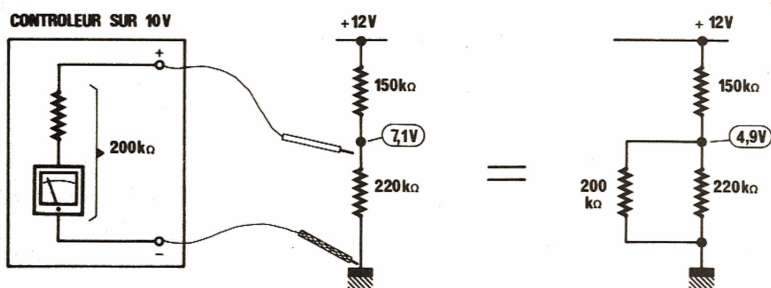

sont l'intensité et la déviation d'aiguille.

Les cadrans les plus pratiques ont la graduation « 10 » à mi-déviations. En effet, la place manque sur le cadran pour deux échelles en ohms ($\times 3$ et $\times 10$), et les risques d'étourderies seraient fréquents. Aussi les calibres d'ohmmètre vont généralement par facteurs de 10, il faudra donc choisir celui qui provoque une déviation dans la moitié droite du cadran (la précision...).

Voyons les limites maximum :

Supposons que la pile interne soit de 9 V, et pour une précision vraiment limite fixons-nous le dixième de la course, soit $5 \mu\text{A}$. Cela correspond à une résistance de :

$$R = E/I \approx 9/(5 \cdot 10^{-6}) = 1,8 \text{ M}\Omega \text{ seulement...}$$

Pensez à retoucher le potentiomètre « zéro ohm » lorsque vous changez de calibre.


Prenez garde à la tension sur les pointes de touches quand vous testez un composant actif (transistors, etc.) : celle-ci augmente avec le facteur multiplicatif du calibre. Vous trouverez un calibre avec lequel une jonction de diode ou transistor provoque une « bonne » déviation de l'aiguille. La valeur lue en ohms n'a aucune signification, mais elle sera toujours la même.

Nota : Avec certains multimètres, on observe que la tension sur les pointes de touches est inverse (le + est sur le cordon noir). Pour le savoir, faites un test sur une diode (voir fig. 5).

Les tests sur condensateurs sont possibles en position ohmmètre : se mettre sur le calibre correspondant aux plus fortes résistances, et partir d'un condensateur complètement déchargé.

Il y a d'abord une brutale déviation, puis la pile finit lentement la charge du condensateur. Si celui-ci n'a pas de fuite, on devrait ramener

Fig. 5 On peut connaître la polarité réelle des cordons en ohmmètre en testant une diode.

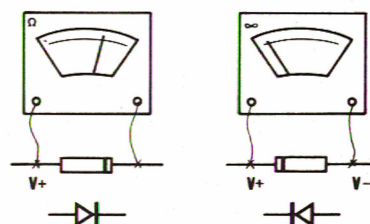

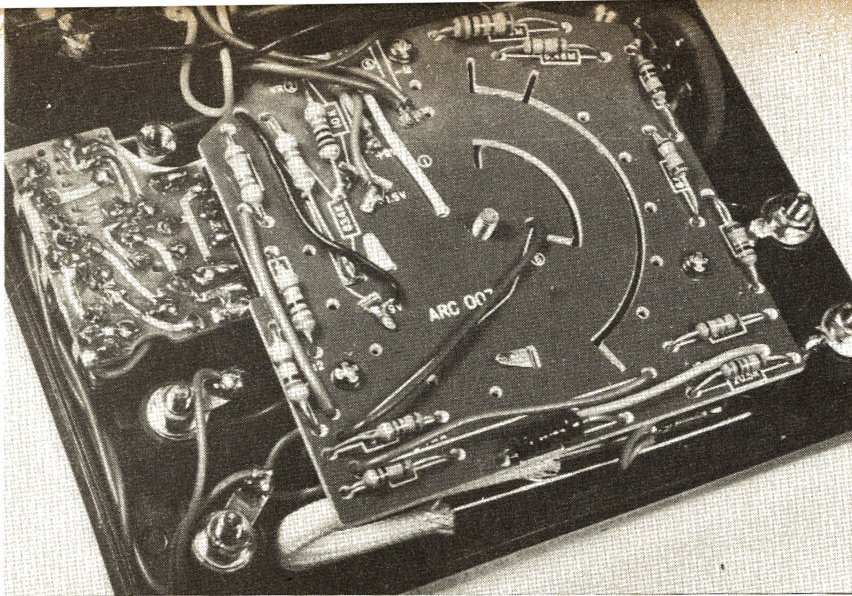


Photo 4. - L'intérieur d'un contrôleur : pratiquement que des résistances de précision.

complètement l'aiguille à gauche (résistance infinie). Avec un électrochimique, on n'y arrive jamais et la « résistance » résiduelle permet d'apprécier le courant de fuite sous la tension de la pile.

La notice de certains contrôleurs spécifie une fonction capacimètre par la méthode balistique : sur certains calibres en ohmmètre, il faut repérer le maximum de la déviation brutale (c'est assez imprécis à lire), et une table en donne la correspondance en nF et μ F. Avec un peu de patience, vous pourrez établir cette table avec des condensateurs de valeurs connues.

LA FONCTION AMPEREMETRE

Rappelons que pour mesurer une intensité, il faut que le circuit soit « coupé », afin d'y insérer le contrôleur en série.

Les différents calibres correspondent à des résistances mises **en parallèle** (shunts) sur le galvanomètre. La résistance interne est grande sur les calibres sensibles, exemple 3 400 Ω pour 50 μ A et va en décroissant ensuite. Les notices indiquent ces résistances internes pour les différents calibres.

Il est assez fréquent sur des contrôleurs de prix modique qu'il n'y ait pas de fonction ampèremètre pour le courant alternatif.

LES TENSIONS ALTERNATIVES

Le débutant a tendance à croire que cela est réservé au 50 Hz. Fort heureusement il n'en est rien et les

mesures sont valables depuis 30 Hz à 15 ou 20 kHz (voir la notice). Cela permet par exemple de mesurer la tension alternative efficace à la sortie d'un ampli BF de puissance, donc en parallèle sur le HP.

C'est aussi bien plus pratique et précis que de faire cette mesure avec un oscilloscope : donc vous auriez tort de vous en priver. Les graduations du cadran correspondent à des tensions alternatives de forme sinusoïdale. Pour d'autres formes de signaux, il est normal que des contrôleurs différents indiquent des valeurs différentes.

L'ECHELLE DECIBELS

Elles effraient beaucoup de monde ; il est vrai que les notices ne font rien pour dissiper ce « mystère ». C'est une autre façon de lire des tensions alternatives. Expliquons-nous :

Le décibel est une unité qui a en fait deux significations : unité de bruit et unité de **rapports de puissances**. Commençons par celle-ci. La puissance c'est $P = E \times I$ ou $P = R \times I^2$ ou $P = E^2/R$. Conservez cette dernière formule. On constate ainsi que si la tension alternative appliquée sur une résistance R (exemple, un HP) double, la puissance dissipée quadruple.

Au lieu de dire cela, on dit qu'on observe + 6 dB. En effet, **on compte + 3 dB à chaque fois que la puissance double** ; inversement on compte - 3 dB à chaque fois qu'elle est divisée par deux. Cette évolution par trois unités ne devrait pas surprendre nos amis photographes, car c'est le même principe qui est uti-

lisé pour exprimer la sensibilité en DIN. Pourquoi une progression par 3 unités ? Parce que c'est le logarithme de deux ($\log 2 = 0,3010$), multiplié par dix pour que ce soit plus pratique.

Un exemple. Cet ampli « fait + 15 dB » ; $15/3 = 5$. La puissance est multipliée cinq fois par deux, elle est donc multipliée par $2^5 = 32$. Quant à la tension de sortie, elle est multipliée par $\sqrt{32} = 5,6$. Faites ce calcul pour traduire un rapport signal/bruit de 42 dB.

Passons à la pratique :

Vous êtes en train de vous monter un ampli BF mais, pour des raisons financières, vous hésitez à porter sa tension d'alimentation continue de 12 à 18 V. Alimentez d'abord en 12 V, injectez un signal alternatif permanent, branchez le contrôleur en V~ sur la sortie HP, puis jouez du bouton de volume et du calibre afin d'amener l'aiguille du contrôleur sur « 0 dB ». Alimentez à présent le module de puissance en 18 V. Si l'aiguille indique + 3 dB, cela « vaut le coup » puisque vous doublez ainsi la puissance de sortie. En fait, le 0 dB du cadran n'a pas une position quelconque, il rejoint la définition du « décibel bruit », définition tout à fait arbitraire et peu précise, qui correspond au bruit qu'émettrait un HP de 600 Ω recevant une puissance de 1 mW (en 1 000 Hz), soit une tension alternative de 775 mV.

Nota : Un bruit de 0 dB est faible mais ce n'est pas le silence ; on peut percevoir un bruit de - 3 dB et même moins. Répétons-le, c'est une base arbitraire.

CONCLUSION

Nous avons fini de faire le « tour du cadran » de votre contrôleur qui a ainsi perdu, nous l'espérons, tous ses mystères. Mais savez-vous qu'un petit montage électronique fort simple permet d'accroître considérablement les performances de votre contrôleur ? (résistance d'entrée 2 M Ω , mesures des résistances très élevées, des tensions et intensités très faibles). C'est l'« Ampliohm » décrit dans *Electronique Pratique* n° 22 p. 135 ou dans l'ouvrage du même auteur (ETSF). La morale de cet article serait qu'il faut faire autant attention à ce que l'on fait qu'à ce qu'on lit.

Michel ARCHAMBAULT

nouveau

POUR TOUS CEUX QUI SOUFFRENT



Un professeur de Médecine, le Docteur Jacques Métadier, déclare :

« Il existe un moyen efficace et peu connu qui est indispensable pour tous ceux qui souffrent - plus ou moins - de troubles de santé, quels qu'ils soient. C'est tout particulièrement vrai pour les « Maladies de civilisation », parmi lesquelles on peut citer : la fatigue, la nervosité, l'anxiété, l'insomnie, les maux de tête, les bronchites, la difficulté à respirer, à digérer, la tension artérielle trop élevée, l'asthme, etc. ».

En écrivant ce petit livre qui vous est offert gratuitement, mon intention a été de vous rendre service. Aussi ai-je insisté sur la manière pratique d'utiliser cette découverte de façon à ce que chacun puisse en bénéficier.

Cette découverte peut être considérée comme une « Médecine Naturelle », car elle utilise un moyen naturel et ne fait que rétablir un ordre naturel quand il a été dérangé.

Egalement, comme une « Médecine Douce », elle respecte votre organisme (contrairement aux médicaments pharmaceutiques qui sont devenus tellement efficaces qu'ils en sont parfois dangereux).

Elle ne fait qu'exalter vos défenses naturelles et rétablir, ou maintenir, l'équilibre des fonctions de votre corps.

9 problèmes de santé courants : Lequel voulez-vous surmonter ?

Cette découverte s'applique entre autres à ces problèmes :

- ☐ **Angoisse** - dépression nerveuse : 80% des cas de syndromes anxieux disparaissent complètement ou s'atténuent de façon importante et durable. (Travaux de Klitzsch et Franceschetti à Buenos Aires).
- ☐ **Nervosité** - irritabilité : Le Professeur Krueger a montré que cela agit exactement comme les tranquillisants, mais sans en avoir les inconvénients.
- ☐ **Migraine** : J'ai personnellement contrôlé le cas d'une migraine qui datait de 8 ans et qu'aucun traitement n'avait amélioré. Grâce à cette découverte, elle a cessé en 9 jours et n'est jamais revenue en 5 ans ! Tous les cas ne sont pas aussi spectaculaires, mais dans l'ensemble les résultats sont très bons.
- ☐ **Asthme** : Sur 3.000 malades, il n'y a eu que 10% d'échecs - ce qui est très peu pour une maladie si rebelle.
- ☐ **Bronchite chronique** - **sinusite** : Les résultats sont inégaux mais parfois spectaculaires.
- ☐ **Difficulté à digérer** - gastrite - ulcère à l'estomac : 57% de bons résultats. La douleur a disparu, les nausées, brûlures, ballonnements, manque d'appétit, salivation excessive, constipation ont disparu et l'insomnie aussi.
- ☐ **Hypertension artérielle** : Amélioration dans 80% des cas. (Boulatov et Gorevitch).
- ☐ **Rhumatismes** : D'après Katz, Strasburger et Hapel, les résultats sont appréciables chez les rhumatisants chroniques.
- ☐ **Obésité** : Lorsqu'il s'agit d'un dérèglement glandulaire, les résultats sont souvent excellents.

Voici l'avis de la presse médicale :

Santé magazine :

« Dans un récent ouvrage intitulé « LES OXIONS », un éminent bio-physicien français, le Pr Jacques Métadier, rapporte le résultat de ses travaux (...) l'organisme retrouve une dynamique vitale lui permettant de dominer avec succès de multiples situations pathologiques, aussi bien dans les domaines infectieux ou hormonaux que respiratoires ou nerveux ».

Pharmacie mondiale :

« Les oxions régularisent nos fonctions vitales (...) En conclusion, le Pr Métadier insiste sur le fait qu'un apport d'oxions nous permet de garder la forme, nous aide à retrouver le sommeil ou à chasser la fatigue, précieux avantages dans notre société de civilisés modernes dans laquelle nous subissons journellement des stress éprouvants pour notre système nerveux ».

Tonus :

« ... toutes les études existantes prouvent qu'il faut prendre cette découverte très au sérieux et compter avec elle, non seulement dans la guérison de cas bien précis comme l'asthme, le rhume des foies, ou l'hypertension, mais aussi dans la vie quotidienne, pour un meilleur équilibre nerveux ».

Thérapeutiques naturelles :

« Quelle joie de pouvoir apprendre à mieux vivre sans médicament ! »

Ici-Paris (pages santé) :

« Ce livre intéresse tout le monde. Il est écrit d'une manière familière, accessible à tous, et contient beaucoup de conseils pratiques ».

Comment se sentir en pleine forme à n'importe quel âge

Mais ce n'est pas tout. L'action sur les « Bien-portants » les protège contre les maladies infectieuses, les relaxe tout en leur donnant énergie et vigueur.

Action sur la mémoire. D'après le Pr Robert Tocquet, elle rend la volonté plus efficace et la mémoire plus sûre et plus tenace.

Action sur le vieillissement. On constate un freinage du vieillissement et même, très souvent, un véritable rajeunissement. On devient plus alerte, plus lucide, on résiste mieux à la fatigue physique et mentale.

Action sur les sportifs. Résistance à la fatigue, augmentation de la force musculaire et plus grande rapidité des réflexes.

Action sur la sexualité. Divers auteurs ont signalé la stimulation des glandes sexuelles, aussi bien chez l'homme que chez la femme.

Un succès considérable,
tant en U.R.S.S. qu'aux U.S.A.

Voici l'avis d'un autre chercheur, le Docteur G.R. Rager, sur cette découverte : « Son effet bénéfique dans l'asthme bronchique, l'ozène, l'hypertension artérielle débutante, le traitement des cicatrices cutanées, des brûlures, des ulcères digestifs, est bien établi à l'heure actuelle. »

La littérature russe, roumaine, américaine, japonaise, allemande, brésilienne, donne en outre d'autres indications : insuffisance coronarienne chronique, stomatites aphtheuses, maladies allergiques, neurodermatoses, rhumatismes et gripes...

Nous avons pu constater, dans la majorité des cas, la disparition des insomnies, une réduction de l'anxiété et une augmentation du tonus général. »

(extrait de « La Clinique », revue du médecin-praticien, No 703).

C'est absolument GRATUIT

Si ces résultats vous intéressent, découpez le bon ci-dessous et adressez-le aux Éditions Godefroy, 27760 la Ferrière. Elles vous adresseront par retour de courrier le petit livre gratuit « LES OXIONS - Une découverte importante pour tous ceux qui souffrent ». Il ne vous en coûtera rien d'autre qu'un timbre.

Chaque minute passée à le lire vous passionnera. Enfin un moyen pratique et puissant pour guérir et pour être en pleine forme !

Pourquoi une offre si inhabituelle ?

Nous avons été tellement convaincus et enthousiasmés par ce livre, que nous avons décidé de le **DONNER**.

Il y a en effet des centaines de milliers de personnes dont la vie pourrait changer grâce à cette découverte. Or elles n'en avaient jamais entendu parler jusqu'à présent.

Bien sûr, cette offre est limitée au nombre de livres que nous avons fait imprimer (5.000). Demandez-le donc vite pendant qu'il en est temps.

Il vous montrera la voie de l'énergie et de la joie de vivre. Il vous donnera un moyen précieux pour ne plus souffrir et retrouver la santé.

Agissez maintenant, sinon, vous risquez d'oublier.

P.S. Si vous postez votre demande dans les 5 jours, nous joindrons à votre colis un questionnaire confidentiel que le Pr Métadier a accepté de commenter gratuitement, accompagné de ses conseils, pour les premiers lecteurs de cette revue qui répondront à notre offre.

BON GRATUIT

Bon pour l'envoi GRATUIT du petit livre du Pr Métadier : « LES OXIONS - Une découverte importante pour tous ceux qui souffrent », à retourner aux Éditions Godefroy, département Biocontrôle, WE 40 - B.P. 94, av. du Général-Leclerc, 60500 Chantilly.

☐ J'ai droit au CADEAU. J'ai posté mon bon dans les 5 jours.

Prénom _____

Nom _____


N° _____ rue _____

Code _____ Ville _____

Quel problème de santé voulez-vous surmonter ? _____


_____ D025 - WE 40

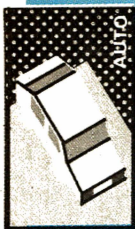Belgique : DEMA 1, quai Condroz, 4020 Liège.



ON NE VOLE PAS UN «TACOT» !

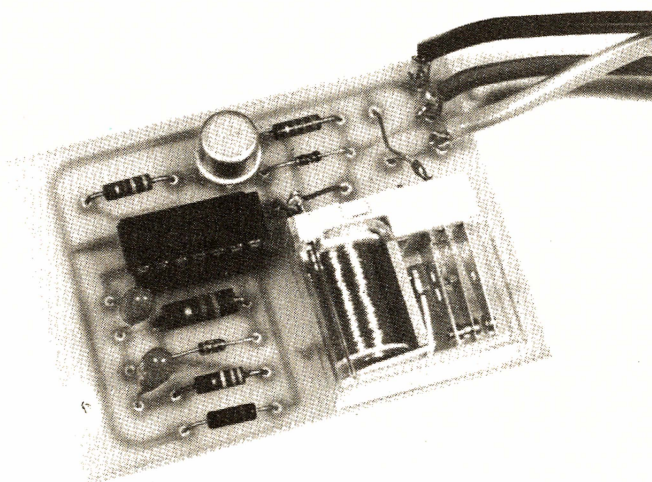C'est un antivol auto d'un genre assez particulier puisque la voiture démarre mais cale tous les quinze mètres, exactement comme avec un carburateur encrassé. De guerre lasse, l'emprunteur va plutôt s'intéresser à une autre en meilleur état de marche. Un circuit électronique simple et bon marché, très facile à installer.



P

as de klaxon qui réveille le quartier (mais qui ne fait lever personne), tout en silence, si ce ne sont les jurons du voleur abandonnant ce « veau » quelques dizaines de mètres plus loin.

Nous avons publié un tel montage il y a quelques années déjà (il est toujours en service). Nous avons fait ce remake pour deux raisons : installation sur une autre voiture et refonte du circuit en plus petit (pour la discrétion), avec, bien sûr, quelques petites différences électroniques. Mieux, nous l'avons enrobé de résine opaque CIF (voir article du précédent numéro) afin de le fixer sous un longeron de la carrosserie, là où la boue séchée achèvera le camouflage.

LE PRINCIPE

Après huit secondes de fonctionnement normal, il y a une brève panne d'allumage (1,5 à 2 secondes). Après un coup de démarreur, le moteur repart, puis huit secondes plus tard, cale à nouveau, et ainsi de suite. Agaçant non ? S'il n'y avait pas du tout d'allumage, un voleur placerait des fils directs équipés de pinces crocodile, mais là, il n'est pas du tout sûr de s'être fait piégé, et trouver une panne qui n'est pas « franche »...

C'est un petit relais qui met brièvement le circuit d'allumage à la masse, à la hauteur des vis platinees, donc sans conséquences fâcheuses pour la bobine ou un fusible. Ce relais est commandé par un signal carré dissymétrique.

L'inter caché sert uniquement à l'alimentation de ce circuit perturbateur ; sur un fil d'origine qui n'est en + 12 V que lorsque le contact est mis. Pendant le stationnement, la consommation électrique est donc nulle.

LE CIRCUIT ELECTRONIQUE (fig. 1)

L'oscillateur très basse fréquence fait appel au classique 4011, ou 4001, les deux conviennent indifféremment. L'asymétrie du cycle est due à la diode D_1 qui court-circuite la résistance R_1 . On a donc dans la base de temps $R_1 + R_2$ ou R_2 seulement.

Le condensateur d'un oscillateur en portes logiques ne doit pas être po-

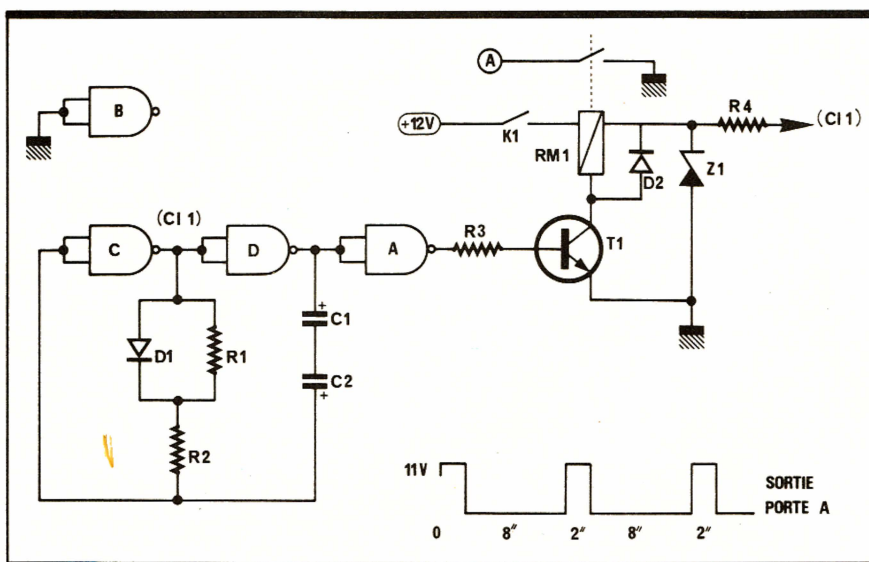


Fig. 1 Le simulateur coupe l'allumage pendant deux secondes toutes les huit secondes.

larisé ; de ce fait, nous avons monté deux $10 \mu\text{F}$ en série tête-bêche, c'est-à-dire, les « - » se faisant face, ce qui donne un $5 \mu\text{F}$ non polarisé.

Pour gagner de la place, nous avons utilisé des $10 \mu\text{F}$, mais comme cela conduit à des résistances R_1 et R_2 de très fortes valeurs, il est impératif que ces condensateurs soient au tantale (courant de fuite presque nul).

La porte « A » fait office de booster pour commander la base du transistor T_1 actionnant le petit relais RM_1 . La porte « B » n'étant pas utilisée, ses entrées sont mises à la masse.

La tension sur un circuit de voiture peut atteindre 15 à 16 V, ce que n'apprécierait pas le CI C-MOS,

aussi nous l'alimentons en 11 V stabilisés par la Zener Z_1 , protégée par la résistance R_4 . Nota : à défaut, une Zener de 10 ou 12 V peut aussi convenir. La bobine du relais est, elle, alimentée par la tension brute de la voiture.

Le relais collé à l'époxy a ses cosses reliées au module par fils rigides.


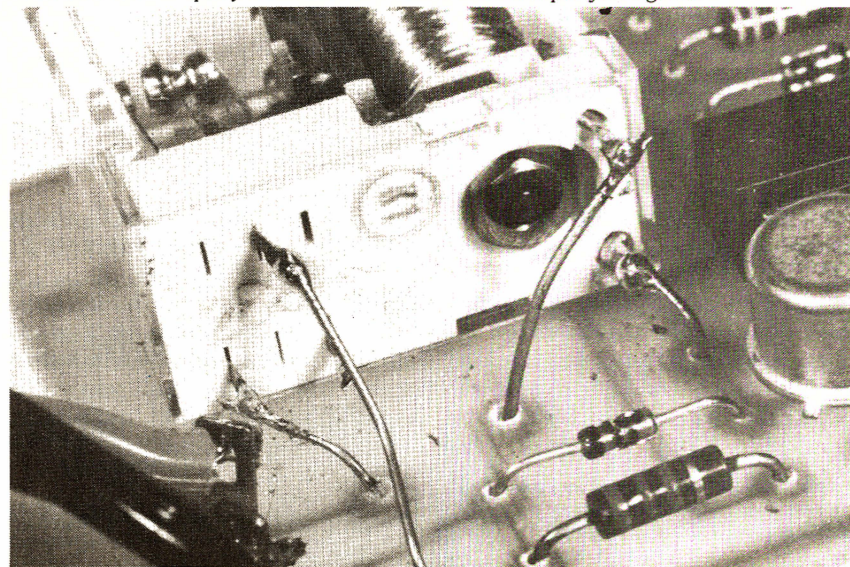
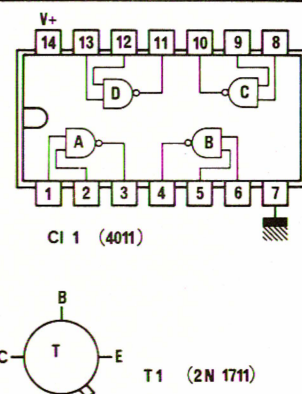
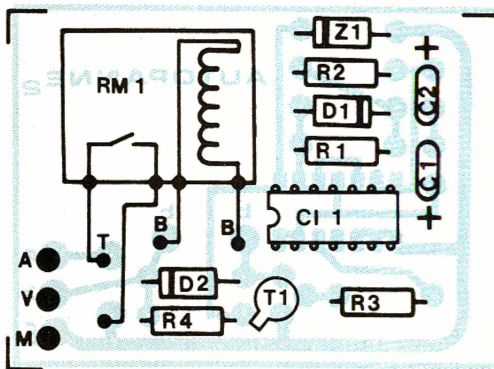


Fig. 2 et 3 Le tracé du circuit imprimé publié grandeur nature se reproduira facilement.

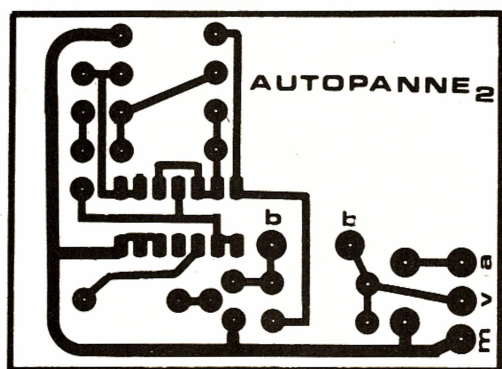

Le temps court ($\approx 2 \text{ s}$) est proportionnel à R_2 ; c'est le temps pendant lequel le relais « colle », mettant ainsi le rupteur à la masse.

Le temps long ($\approx 8 \text{ s}$) est, lui, proportionnel à $R_1 + R_2$.

Il est bien évident que si vous trouviez des durées exagérément différentes des nôtres (qui sont tout à fait arbitraires), cela n'aurait guère d'importance.

Ce montage est obligé de fonctionner du « premier coup ».

LE CIRCUIT IMPRIME

(fig. 2)

Le tracé cuivre est assez compact, car il ne faut pas gaspiller de la place pour un montage destiné à être monté sur une voiture, surtout un antivol qui doit être dissimulé. Seconde exigence : le montage doit être « bas », donc le relais est cou-

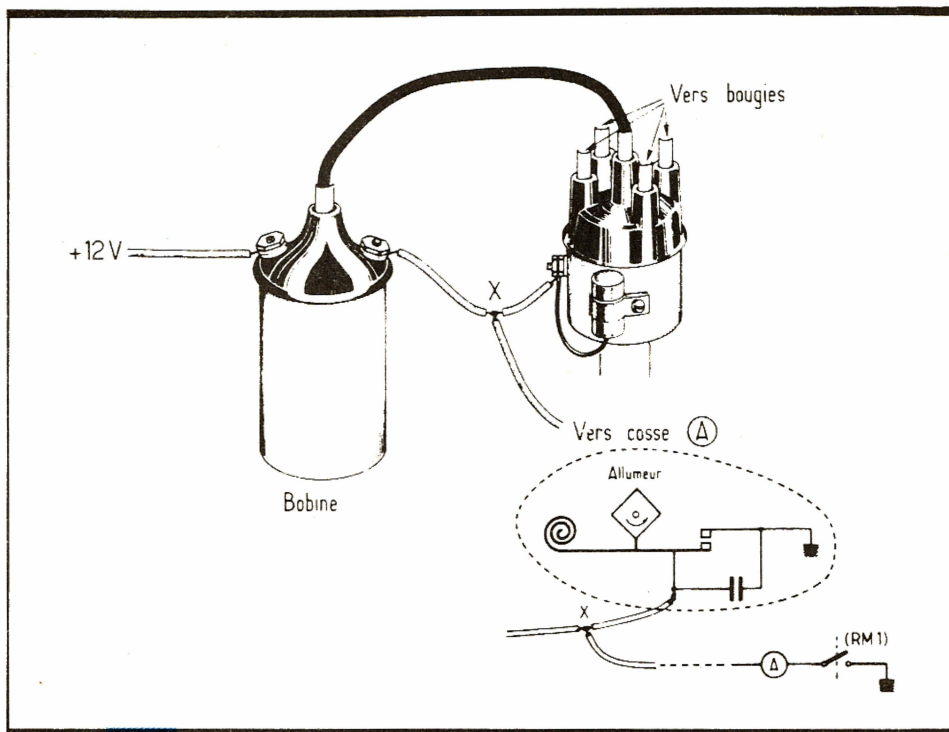


Fig. 4 Détails pratiques du raccordement du montage.

ché sur l'époxy et maintenu par une goutte de colle. C'est un peu dommage pour l'esthétique, mais la pratique avant tout ! Le côté avantageux de cette disposition est que vous n'aurez pas à vous soucier du modèle du relais : pourvu qu'il colle en 12 V, et que sa résistance de bobine soit supérieure à 80 Ω environ ; donc raclez vos fonds de tiroirs. Pour les liaisons de ce relais, soudez des chutes de pattes de résistances entre ses cosses et l'époxy (soudez d'abord à l'époxy puis

pliez-les vers les bornes du relais). Il n'y a que trois cosses poignard : + 12 V, masse et contact travail du relais ; cosse que nous appelons « A » sur nos figures.

Un socle pour CI_1 n'est pas nécessaire ; nous en avons monté un pour s'assurer que les temps ne varient pas en montant un 4001 en remplacement d'un 4011.

Veillez bien à ce que C_1 et C_2 soient tête-bêche, les « plus » reliés ou les « moins » reliés.

Il n'y aura pas de paragraphe « mise en coffret », car nous avons enrobé le circuit de résine polyuréthane CIF. Mais vous pourrez le loger dans un coffret aluminium Teko 2/A ou plastique P/1.

Le circuit pourra être installé sous le capot ou sous le tableau de bord, qu'importe pourvu qu'il soit caché. L'inter marche-arrêt K_1 sera lui aussi dissimulé, mais à la portée du conducteur. On déconseille la boîte à gants et le cendrier, car c'est trop connu de ces « messieurs ». Soyez plus imaginaire qu'eux. Rappelons que pour l'inter K_1 il faut du 12 V « contact » exclusif. Exemples : alimentation du ventilateur, des essuie-glaces, de l'allume-cigare (parfois).

Le point le plus important est le raccordement de la cosse A du module au rupteur (vis platines) : voir figure 3. Il faut se brancher en parallèle sur le fil allant de la bobine au distributeur (« Delco »). Se connecter sur une cosse (bobine ou Delco) serait trop visible ; nous préférons nous relier en un point « X » de ce fil lorsqu'il passe derrière un organe quelconque. Ainsi le voleur ne détecte pas la présence d'un fil « pas normal ». Notre exemple personnel : le fil bobine-distributeur a toujours du « mou », il semble passer tout naturellement sous le relais phare-code, et c'est là que nous avons coupé ce fil afin d'y intercaler un élément de « sucre » en plastique pour y connecter le fil allant à la cosse « A » du module.

CONCLUSION


Un souhait, un espoir, un seul : parmi tous les loubards de ma commune, pourvu qu'il n'y en ait aucun qui lise *Electronique Pratique*.


Michel ARCHAMBAULT

MATERIEL NECESSAIRE

CI_1 = 4011 ou 4001
 T_1 = transistor 2N1711 ou équivalent
 D_1, D_2 = diodes quelconques (1N4148, etc.)
 Z_1 = Zener 11 V/0,4 W (ou 10 ou 12 V)
 RM_1 = relais 1T ou 1RT/12 V ; R Bobine > 80 Ω
 R_1 = 1,8 M Ω (marron, gris, vert)
 R_2 = 330 k Ω (orange, orange, jaune)
 R_3 = 3,3 k Ω (orange, orange, rouge)
 R_4 = 180 Ω (marron, gris, marron)
 C_1, C_2 = 10 μ F/10 V au tantale
3 cosses poignard
1 circuit imprimé 65 \times 47 mm à réaliser
 K_1 = inter unipolaire

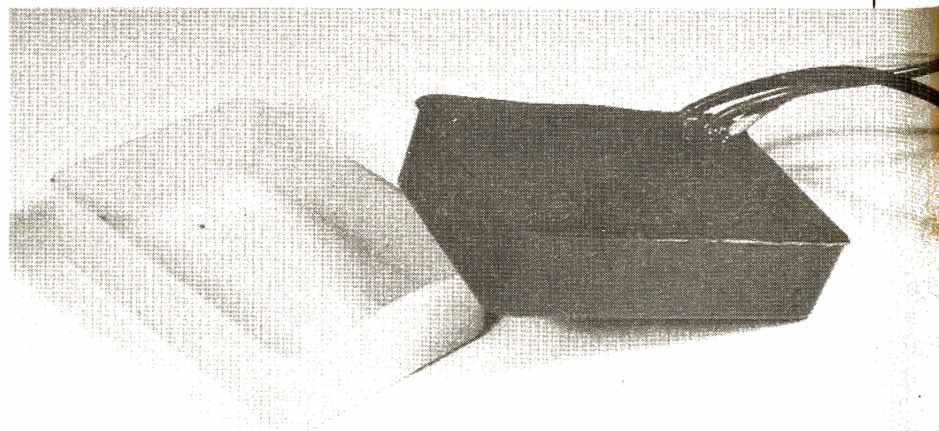Mieux protégé que dans un coffret, le circuit a été noyé dans la résine CIF.



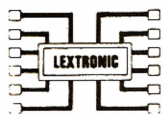

LEXTRONIC

33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL
Tél.: 388.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22

s.a.r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi
CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION : DÉTAXE SUR LES PRIX INDiquÉS

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE 1 A 14 CANAUX


LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalogue. Prix spéciaux par quantité.

Modèle de haute fiabilité et de très belle présentation, pratiquement imbrouillable grâce à son codage PCM avec programmation du code à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs DIL (8192 combinaisons).

- EMETTEUR 8192 AT livré en boîtier luxe noir (92 x 57 x 22 mm), avec logement pour pile 9 V min, puis. HF 600 mW 9 V. Cons. 120 mA (uniquement sur ordre), test pile par LED. Existe en 3 présentations :
- 1) EMETTEUR 8192 AT équipé d'une antenne télescopique de 70 cm pour une portée supérieure à 1 km.
 - 2) EMETTEUR 8192 AC équipé d'une antenne souple type «caoutchouc» de 15 cm pour une portée de l'ordre de 300 à 500 m.
 - 3) EMETTEUR 8192 SA sans antenne extérieure (incorporée à l'intérieur du boîtier pour une portée de l'ordre de 100 à 200 m).

MEME ENSEMBLE 8192 en version 72 MHz émetteur-récepteur en ordre de marche, avec quartz **991,90 F**

ENSEMBLE MONOCANAL 8192 MINIATURE 41 MHz

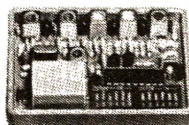


EMETTEUR 8192 complet en kit (spécifier la version, AT, AC ou SA), livré avec son boîtier luxe et quartz émission 41 MHz **334,75 F**
Même EMETTEUR 8192 livré sous forme de platine complète en kit, avec quartz émission, mais sans inter, sans antenne télescopique ou caoutchouc, ni boîtier **231,75 F**
PLATINE SEULE 8192 en ordre de marche **283,25 F**
EMETTEUR 8192 (spécifier la version) en ordre de marche, sans pile) **437,75 F**

RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boîtier plastique (72 x 50 x 24 mm). Alimentation 9 à 12 V. Très grande sensibilité (< 1 µV) CAP sur 4 étages, équipé de 9 transistors et 2 CI. Sortie sur relais 1 RT 10A. Consom. au repos de 15 mA. Réponse de l'ens. E/R 0,5 s F
RECEPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz **369,50 F**
RECEPTEUR 8192 en ordre de marche **472,60 F**

NEW !


RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes caractéristiques et dimensions que les modèles 8192, mais équipé d'un relais bistable à mémoire. Fonctionne en version monocanal bistable avec les émetteurs 8192 AT, AC ou SA, le relais de sortie basculant alternativement sur «arrêt, marche, arrêt, marche» etc. à chaque impulsion de l'émetteur ou en version 2 canaux bistables en utilisant l'émetteur 2 canaux 8192 SP2, dans ces conditions, les fonctions «arrêt» et «marche» sont déterminées par l'un des 2 canaux de l'émetteur.
— Alim. 8 à 12 V, consom. identique de 15 mA env. avec relais de sortie en position contact «ouvert» ou «fermé», (intensité des contacts : 5 A max.).
Une sortie temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement éventuel d'un buzzer piezo (intensité max. 30 mA) permettant le contrôle auditif de fonctionnement de chaque changement d'état du relais bistable.
Le récepteur 8192 BM, complet en kit, version 41 MHz avec quartz : **417 F**
Prix **558 F**
Le récepteur 8192 BM en ordre de marche avec quartz **558 F**

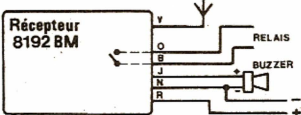

Emetteur 2 canaux 8192 SP2AC (version antenne caoutchouc 15 cm) ou 8192 SPSA (version sans antenne), en ordre de marche avec quartz **499,50 F**

ENSEMBLE MONOCANAL 27 ou 72 MHz (portée supérieure à 1 km). Programmation du code à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs. Puissance 1 WHF, 12 V.
PLATINE SEULE (HF + codeur) dim: 110 x 25 x 16 mm.
Complet en kit, sans quartz : **296,00 F** Monté : **434,40 F**
RECEPTEUR MONOCANAL livré avec boîtier (dim: 72 x 50 x 24 mm), sortie sur relais étanches : 2RT 5A. Alimentation : 4V8.
Complet, en kit, sans quartz : **382,00 F** Monté : **462,00 F**

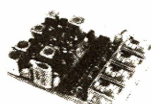ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz (portée 500 mètres)
EMETTEUR miniature 4 canaux, 350 mW, 9 V, complet avec boîtier (dim: 12 x 58 x 23 mm). Manches de commande antenne télescopique, etc. sans quartz.
En kit : **342,00 F**
Monté : **398,00 F**



RECEPTEUR 4 canaux, alim. 4,8 V, livré avec boîtier (72 x 50 x 24 mm), sortie sur relais RT 2A.
Complet en kit, sans quartz : **358,00 F** Monté : **492,50 F**

ENSEMBLE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz (portée supérieure à 1 km) à commandes momentanées ou avec mémoire.
EMETTEUR 14 canaux, 1 WHF, 12 V, complet avec boîtier (dim. 128 x 93 x 35 mm). Antenne télescopique, manches de commande, etc.
Sans quartz en kit : **579,00 F** Monté : **798,00 F**
Option : Batterie 12 V, 500 mAh : **208,00 F**
RECEPTEUR 14 canaux : sortie sur relais étanches 2RT 5A. Complet en version monocanal.
Sans quartz en kit : **329,00 F** Monté : **418,00 F**

Par canal supplémentaire en kit : **77,45 F**. Monté **89,55 F**

ENSEMBLE DE TELECOMMANDE 14 CANAUX 41 MHz. A MODULATION DE FREQUENCE (Commandes non simultanées). Appareils codés à l'émission et à la réception en PCM.
L'émetteur EM1214 est livré uniquement sous forme de platine câblée et réglée (dim: 170 x 25 mm) comportant la partie émission en 41 MHz FM et le codeur, mais sans antenne ni leviers de commande. Puissance HF 0,8 W. Alim. 12 V.
Le récepteur RE1214 est livré également sous forme de platine câblée et réglée avec sortie sur 14 relais 1 RT 5 A. Alim. 4,8 à 6 V. Consom. au repos : 10 mA environ. Dim: 170 x 85 x 25 mm.
Platine émetteur EM1214 en ordre de marche, avec quartz **436,80 F**
Platine récepteur RE1214 en ordre de marche, montée en 14 canaux **1255,00 F**

NEW !

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE 14 canaux à commandes simultanées 41 MHz à modulation de fréquence.
Cet ensemble E/R permet la commande de relais avec possibilité d'obtenir jusqu'à 7 commandes simultanées. Le temps de réponse de l'ensemble E/R est de 0,5 s.
La présentation de l'émetteur ES/14CX est identique au modèle ES/14CX réf. 222 (non compatible), il existe en 2 versions, soit avec antenne télescopique (portée supérieure à 2 km à vue) soit type «caoutchouc» de 15 cm (portée de 300 à 500 m), à spécifier à la commande. Puissance HF 1,8 W.
Le récepteur RS/14CX est équipé de connecteurs permettant de recevoir 7 modules encartables de décodage 2 canaux avec sortie sur relais 1 RT 5 A. L'alimentation du récepteur se fait sous 6 V.
Emetteur ES/14CX 41 MHz en ordre de marche, équipé de sa batterie Cadmium-Nickel : 12 V 500 mA **1288 F**
Platine récepteur de base RS/14CS, en ordre de marche avec quartz, mais sans module **1120 F**
Module encartable 2 canaux avec 2 relais, monté **220 F**
Antenne type «caoutchouc» 15 cm seule, avec embase isolante **95 F**


NEW !

A NOTRE RAYON ALARME

Conditions aux revendeurs pour quantités

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70° environ. Le déclenchement de ces radars se fait par détection de variation de température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). Ils utilisent un détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal dans la zone couverte par le radar).
Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé, guirlandes, spots, système de sécurité, etc.

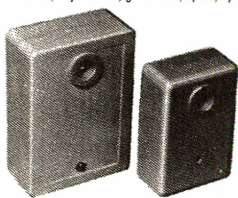

RADAR RV004 : Dim: 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consom. en veille 3 mA.
En kit : **330 F** Monté : **402 F**
RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV004, mais dim: 72 x 50 x 24 mm, il comporte également les temporisations d'entrées (10 s) de sortie (90 s) et de durée d'alarme (redéclenchable) de 60 s. Les sorties se font sur relais incorporé 1 RT 3A pouvant actionner directement une sirène ou tout autre appareil.
En kit **389 F** Monté **480,30 F**

Documentation contre enveloppe timbrée*

*Egalement en stock, centrales d'alarme, barrières infrarouges, alimentations secteur, sirènes, etc.


NEW ! INCROYABLE LE PVDA-5 !

SYSTEME D'ALARME SANS FIL (protection volumétrique à dépression atmosphérique)

Fonctionne dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles-ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m²). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.

MONTAGE TYPE

RV004/ RV005

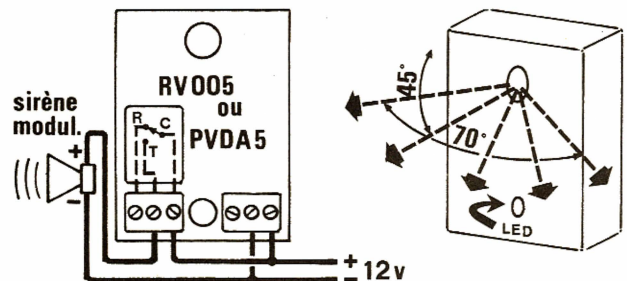

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivol, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc.
Dim: 72 x 50 x 24 mm. Alim: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations : sorties : 1 mn, entrée : 10 s, alarme autoréarmable : 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le PVDA-5A est vivement conseillé comme antivol voiture.

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : **480,30 F**

Démonstration dans notre magasin
Documentation contre enveloppe timbrée à 3,70 F + part 34 F ou contre-remboursement 40 F

QUARTZ NOUVELLE BANDE 26 MHz


BOITIER HC25U. Partiel 3, sorties par broches pour ensembles LEXTRONIC en AM.

FREQUENCES DISPONIBLES :
E26.815 MHz R26.360 MHz E26.875 MHz R26.420 MHz
E26.835 MHz R26.380 MHz E26.905 MHz R26.460 MHz
E26.855 MHz R26.400 MHz
Prix du jeu E/R en AM **120 F**
Fréquence E/R 26.875 MHz pour ensembles LEXTRONIC EN FM **163 F**

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES (ci-joint 30 F en chèques) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque)

Nom Prénom
Adresse

EP 2180

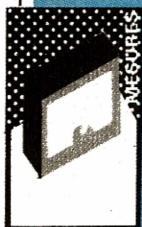

LE MULTIMETRE TEKELEC TE 3303

De la mesure, toujours de la mesure, rien que de la mesure, décidément toutes les grandes firmes s'affrontent sur un marché relativement florissant. C'est au tour de Tekelec, notamment distribué par les établissements Acer, de présenter un tout nouveau multimètre numérique, le TE 3303.



C

e dernier est un appareil manuel compact et précis conçu pour être utilisé aussi bien en atelier que sur le terrain.

Il comporte un sélecteur rotatif destiné à la sélection simultanée de la fonction et de la gamme de mesure. Il nécessite seulement deux bornes d'entrée permettant de mesurer les

deux tensions CC et CA, ainsi que les courants et les résistances. Une troisième borne d'entrée est prévue pour les mesures de courants élevés. La mise en œuvre de

l'instrument est aussi simple que celle d'un multimètre analogique classique.

L'afficheur à cristaux liquides à 3,5 chiffres de 12,7 mm permet de visualiser des indications numériques de grande taille et d'une lecture facile, avec positionnement automatique du point décimal et indication de polarité.

Une pile alcaline de 9 V confère à l'instrument une durée d'utilisation théorique de 800 heures. L'état de la pile est surveillé en permanence et une alarme (« LO BAT » ou →) est affichée pendant les derniers 20 % de sa durée de vie. Il est également possible d'alimenter l'appareil à partir du secteur par l'intermédiaire d'un adaptateur CA/CC de 9 V.

Les fonctions de mesure englobent les tensions CC et CA, les courants continu et alternatif, les résistances, le contrôle des diodes et le contrôle de continuité sonore.

Toutes les fonctions sont protégées contre les surcharges par un fusible, des diodes et des transistors. La tension de contrôle de résistance « à pleine échelle » ne débloquent pas la jonction de silicium qui permet d'effectuer la mesure de résistance interne.

L'appareil est conçu en fonction de la double pente ICL 7136 incorporant un convertisseur A/N caractérisé par un rétablissement rapide en cas de dépassement de capacité.

Ce multimètre compact et léger est caractérisé par une conception soignée et vous donnera satisfaction de façon durable et fiable, que ce soit en laboratoire ou en atelier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation

par pile 006P de 9 VCC ou à partir du secteur via un adaptateur CA/CC de 9 V

Affichage

3,5 chiffres de 12,7 mm, indication de signe « - », alarme « LO BAT » ou « → » et point décimal

Mesures

tensions CC et CA, courants continu et alternatif, résistances, contrôle de diodes et contrôle de continuité sonore

Durée d'échantillonnage

0,4 seconde

Polarité

le signe « - » apparaîtra automatique devant la lecture si le signal d'entrée est négatif

Dépassement de la capacité d'entrée

L'afficheur présente l'indication « 1 » ou « - 1 » en cas de dépassement de capacité

Impédance d'entrée

10 MΩ pour toutes les mesures de tension CA et CC

Alarme de pile déchargée

l'afficheur fournira l'indication « LO BAT » ou « → » pendant les derniers 20 % de la durée de vie de la pile

Température d'utilisation

de 0° à 40 °C

Encombrement

91 × 170 × 40 mm (l × L × H)

Poids

330 grammes avec pile

Accessoires de série

1 paire de sondes de mesure (rouge et noire), 1 fusible de rechange (2 A), 1 manuel d'utilisation

1. Tension CC

Gamme	Précision	Résolution	Impédance d'entrée	Protection contre les surcharges
200 mV	± 0,5 % de la lecture + 1 chiffre	100 μV	10 MΩ	DC700V AC500V eff
2 V		1 mV		DC 1 000 V AC 750 V eff
20 V		10 mV		
200 V		100 mV		
1 000 V		1 V		

2. Tension CA

Gamme	Précision	Résolution	Impédance d'entrée	Protection contre les surcharges
200 mV	± 1 % de la lecture + 2 chiffres + 2 chiffres (40-600 Hz)	100 μV	10 MΩ	DC350V AC250V eff
2 V		1 mV		DC 1 000 V AC 750 V eff
20 V		10 mV		
200		100 mV		
750 V	± 1,5 % de la lecture + 1 2 chiffres (40-600 Hz)	1 V		

FORME D'ONDE D'ENTREE	FACTEUR DE CONVERSION A MULTIPLIER PAR LA VAL. AFFICHEE			
	C ₁ à C ₂	0 à C ₁	EFF.	AVC
SINUSOIDE	2,828	1,414	1,000	0,900
SINUS REDRESSEE (Double alternance)	1,414	1,414	1,000	0,900
SINUS REDRESSEE (Simple altern.)	2,828	2,828	1,414	0,900
CRENEAU	1,800	0,900	0,900	0,900
CRENEAU REDRESSE	1,800	1,800	1,272	0,900
IMPULSION RECT	0,910	0,910	0,910	0,90
DENT DE SCIE	3,600	1,800	1,038	0,900

3. Résistance

Gamme	Précision	Résolution	Tension à pleine échelle	Tension en circuit ouvert	Courant de test maxi.	Protection contre les surcharges
200 Ω	$\pm 0,5\%$ de la lecture + 1 chiffre	0,1 Ω	$< 0,05$ V	$< 3,2$ V	0,32 mA	DC 400 V AC 300 V eff
2 k Ω		1 Ω	$< 0,40$ V		0,30 mA	
20 k Ω		10 Ω	$< 0,07$ V		3,85 μ A	
200 k Ω		100 Ω	$< 0,60$ V		3,50 μ A	
2 M Ω		1 k Ω	$< 0,20$ V		0,07 μ A	
20 M Ω	$\pm 1\%$ de la lecture + 1 chiffre	10 k Ω	$< 0,60$ V	$< 1,3$ V	0,05 μ A	

Contrôles des diodes et de continuité sonore

Gamme	Fonction	Description	Tension ouverte	Courant de test maxi.	Protection
Symbole « diodes »	Contrôle des diodes	L'afficheur donne une lecture approximative de la tension dir. de la di.	3,2 V max.	0,2 mA	DC 300 V AC 250 V eff
Symbole « notes »	Contrôle de continuité sonore	L'avertisseur incorporé retentit si conductance $< 30 \Omega$	3,2 V max.	0,2 mA	


4. Courant continu

Gamme	Précision	Résolution	Chute de tension à pleine échelle	Protection contre surcharges
200 μ	$\pm 0,5$ de la lecture + 1 chiffre	0,1 μ A	250 mV	FUSIBLE DE 2 A
2 mA		1 μ A		
20 mA		10 μ A		
200 mA	$\pm 1\%$ " "	0,1 mA		
2 A	$\pm 0,8\%$ " "	1 mA		
10 A		10 mA	350 mV	

5. Courant alternatif

Gamme	Précision	Résolution	Chute de tension à pleine échelle	Protection contre les surcharges
2 mA	$\pm 1,5\%$ de la lecture + 1 chiffre (40-600 Hz)	1 μ A	250 mV eff.	FUSIBLE DE 2 A
200 mA		0,1 mA		
10 A		10 mA	350 mV eff.	

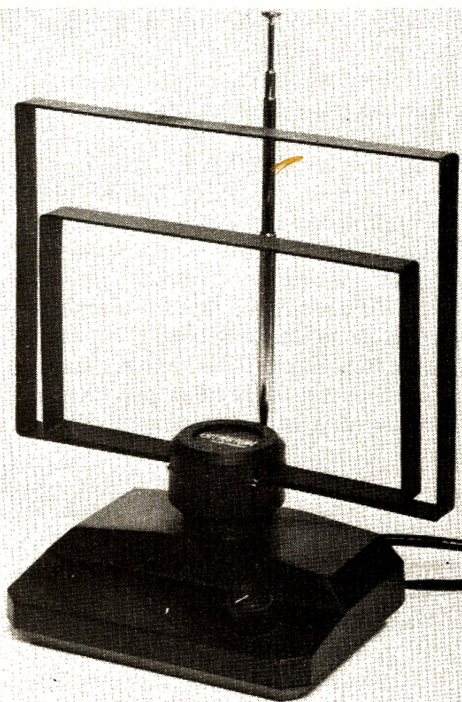La nouvelle antenne intérieure OMENEX pour téléviseur et récepteur FM



Caractéristiques

Bande passante VHF : 50 à 250 MHz.

Bande passante UHF : 470 à 900 MHz.

Gamme VHF : 10 dB.

Gain total réglable UHF : 0 à 30 dB.

Consommation : 30 mA.

Alimentation : 220 V (prochainement 12 V).

La firme Omenex, n° 1 de la distribution, connue pour la diversité des produits qu'elle diffuse, notamment les kits Amtron, propose une nouvelle antenne électronique qui convient également à « Canal Plus ».

La réception de la FM et de la télévision pose parfois des problèmes aigus, et la qualité de la restitution, tant du son que des images, reste déplorable.

L'antenne électronique constitue alors une solution séduisante qui peut rétablir la qualité souhaitée de réception. Ces problèmes de réception se posent souvent dans les régions défavorisées, et nombre de possesseurs de caravane ont beaucoup de peine à obtenir une image correcte sur l'écran de leur téléviseur.



INITIATION AU BASIC


courbes et surfaces **LEÇON 15 : SUR ZX SPECTRUM** (chapitre 4)

Nous allons découvrir ensemble quelques courbes particulièrement ornementales. Leur construction point par point sur l'écran constitue à elle seule déjà un spectacle, et les figures obtenues peuvent faire l'objet de nombreuses modifications pour les amateurs de jolis dessins.

CYCLOIDE :

Cette courbe est la trajectoire d'un point d'un cercle qui roule sans glisser sur une droite. Si vous désirez épater vos amis, sachez de plus que la cycloïde est... tautochrone et brachitochrone !...
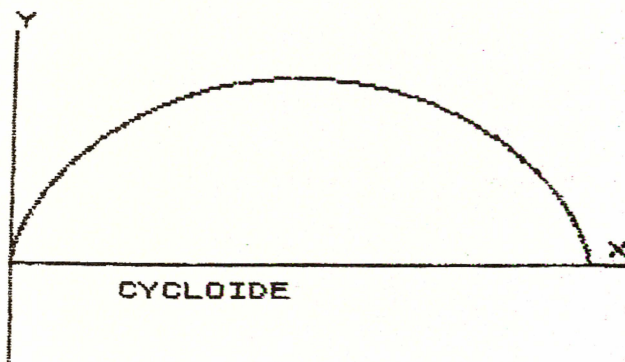
```
10 REM cycloide
20 GO SUB 1000
30 FOR a=0 TO 2*PI STEP PI/200
40 LET x=34*(a-SIN a)
45 LET y=34*(1-COS a)
50 PLOT x,85+y
60 NEXT a
70 BEEP .1,30: BEEP .1,20
100 PRINT AT 12,5;"CYCLOIDE"
999 STOP
1000 PAPER 0: BORDER 0: INK 1: C
LS
1010 PLOT 0,0: DRAW 0,175
1020 PLOT 0,85: DRAW 255,0
1030 PRINT AT 10,31;"X"
1040 PRINT AT 0,0;"Y"
1050 RETURN
```



EPICYCLOIDE :

A partir de la courbe précédente, il est très aisé de réaliser une figure plus complexe si le cercle au lieu de rouler sur une droite le fait à l'extérieur d'un autre cercle plus grand. L'équation utilisée ici est dérivée de celle de la néphroïde déjà tracée au chapitre 2. En coordonnées paramétriques :


$$X = k1 (k2 \cdot \sin a - \sin (k2 \cdot a))$$

$$Y = k1 \cdot (k2 \cdot \cos a - \cos (k2 \cdot a))$$

Selon la valeur de $k2$, les figures obtenues seront différentes.


```

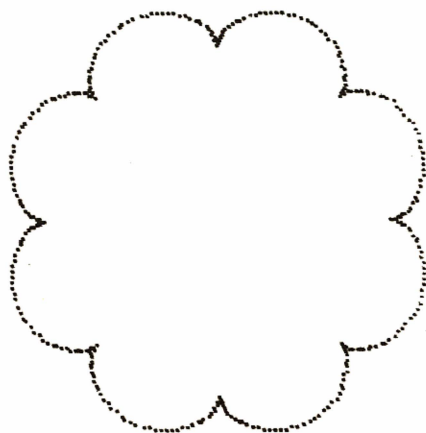10 REM epicycloide
20 PAPER 0: BORDER 0: INK 2: C
LS
25 FOR a=0 TO 2*PI STEP PI/200
30 LET x=8*(9*SIN a-SIN (9*a))
40 LET y=8*(9*COS a-COS (9*a))
50 PLOT 125+x,85+y
60 NEXT a
90 BEEP .1,30: BEEP .1,20
999 STOP
    
```



```

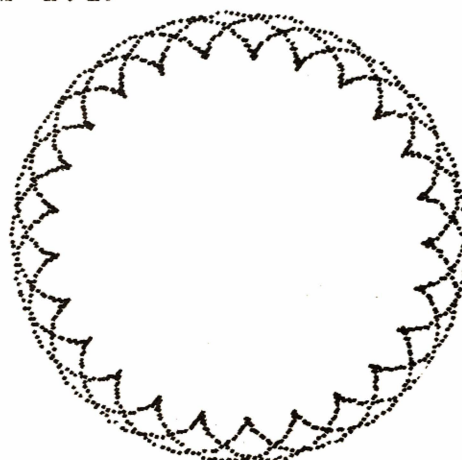10 REM epicycloide
20 PAPER 0: BORDER 0: INK 2: C
LS
25 FOR a=0 TO 6*PI STEP PI/200
30 LET x=8*(9.33*SIN a-SIN (9.33*a))
33 a)
40 LET y=8*(9.33*COS a-COS (9.33*a))
50 PLOT 125+x,85+y
60 NEXT a
90 BEEP .1,30: BEEP .1,20
999 STOP
    
```




HYPOCYCLOIDE :

Cette fois-ci, notre cercle roule à l'intérieur d'un autre cercle. L'équation est voisine de celle de l'astroïde.


```

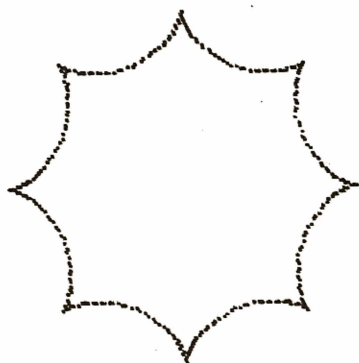10 REM hypocycloide
20 PAPER 0: BORDER 0: INK 2: C
LS
25 FOR a=0 TO 2*PI STEP PI/200
30 LET x=8*(7*COS a+COS (7*a))
40 LET y=8*(7*SIN a-SIN (7*a))
50 PLOT 125+x,85+y
60 NEXT a
90 BEEP .1,30: BEEP .1,20
999 STOP
    
```



```

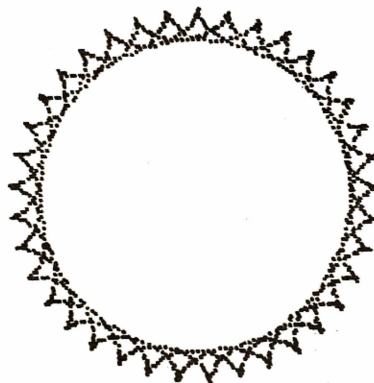10 REM hypocycloide
20 PAPER 0: BORDER 0: INK 2: C
LS
25 FOR a=0 TO 6*PI STEP PI/200
30 LET x=5.5*(11.33*COS a+COS (11.33*a))
33 a)
40 LET y=5.5*(11.33*SIN a-SIN (11.33*a))
50 PLOT 125+x,85+y
60 NEXT a
90 BEEP .1,30: BEEP .1,20
999 STOP
    
```




Voici à présent quelques courbes spectaculaires, dont la plupart sont dues au mathématicien américain MRE MORITZ. Elles sont toutes voisines et plus savantes les unes que les autres. Admirez...

```

10 REM courbe 1
20 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
LS
30 FOR a=0 TO 2*PI STEP PI/120
40 LET x=(COS (8*a)+3)*COS a
45 LET y=(COS (8*a)+3)*SIN a
50 PLOT 125+x*20,85+y*20
70 NEXT a
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20


```

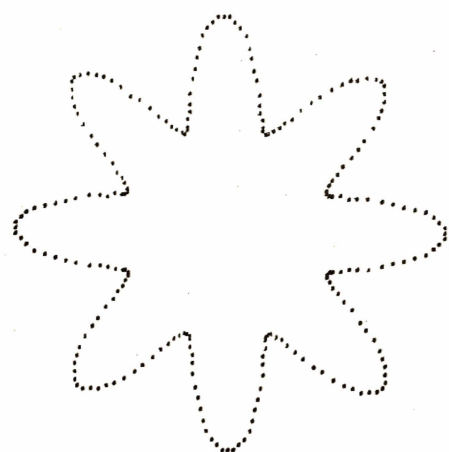

```

10 REM courbe 3
20 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
LS
30 FOR a=0 TO 4*PI STEP PI/120
40 LET x=(COS (5*a/2)+3)*COS a
45 LET y=(COS (5*a/2)+3)*SIN a
50 PLOT 125+x*20,85+y*20
70 NEXT a
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20


```

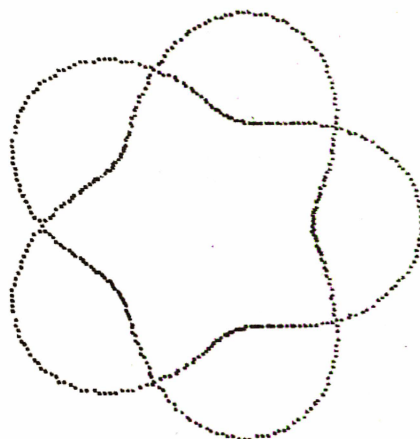

```

10 REM courbe 2
20 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
LS
30 FOR a=0 TO 4*PI STEP PI/120
40 LET x=(COS (3*a/2)+.25)*COS a
45 LET y=(COS (3*a/2)+.25)*SIN a
50 PLOT 125+x*75,85+y*75
70 NEXT a
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20


```

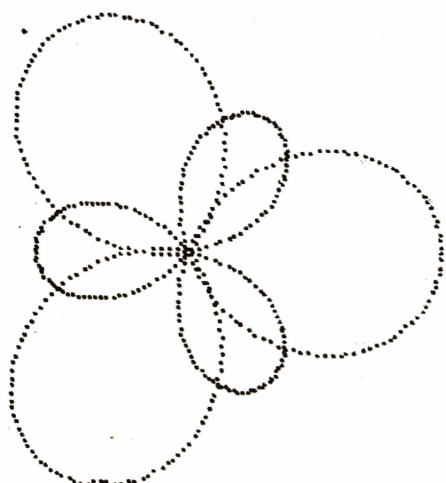

```

10 REM courbe 4
20 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
LS
30 FOR a=0 TO 4*PI STEP PI/120
40 LET x=(COS (7*a/2))*COS a
45 LET y=(COS (7*a/2))*SIN a
50 PLOT 125+x*70,85+y*70
70 NEXT a
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20

```

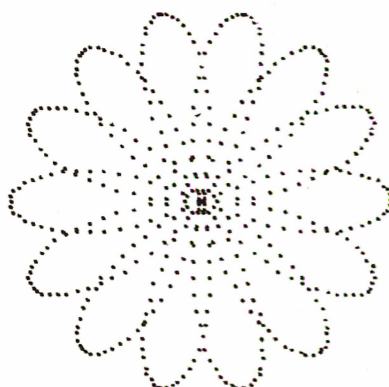



```

10 REM rosace
20 GO SUB 1000
30 FOR a=0 TO 10*PI STEP PI/15 LS
40 LET x=SIN (a*50R 2)*COS a
45 LET y=SIN (a*50R 2)*SIN a
50 PLOT 125+80*x,85+80*y
70 NEXT a
100 PRINT AT 1,1;"ROSACE"
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20
999 STOP
1000 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
LS
1010 PLOT 125,0: DRAW 0,175
1020 PLOT 0,85: DRAW 255,0
1030 PRINT AT 10,31;"X"
1040 PRINT AT 0,16;"Y"
1050 RETURN

```


ROSACE

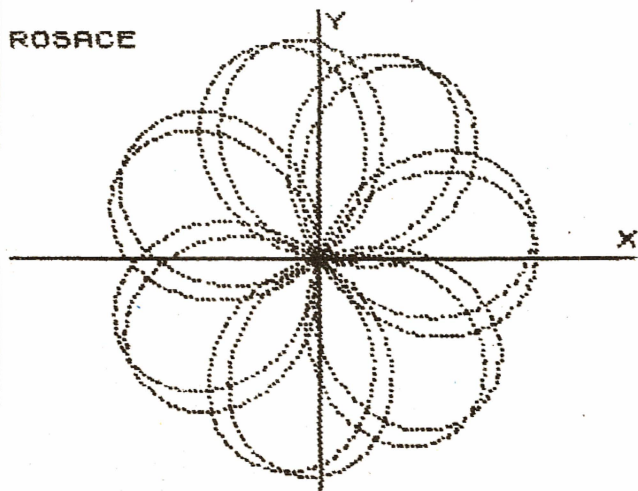

```

10 REM courbe 5
20 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
30 FOR a=0 TO 8*PI STEP PI/120
40 LET x=(COS (7*a/4))*COS a
45 LET y=(COS (7*a/4))*SIN a
50 PLOT 125+x*70,85+y*70
70 NEXT a
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20


```

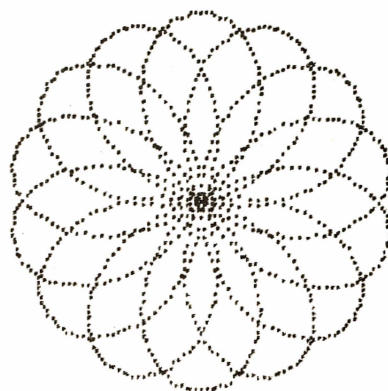

```

10 REM courbe 6
20 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
LS
30 FOR a=0 TO 20*PI STEP PI/10
40 LET x=(COS (3*a/10))*COS a
45 LET y=(COS (3*a/10))*SIN a
50 PLOT 125+x*63,85+y*63
70 NEXT a
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20

```

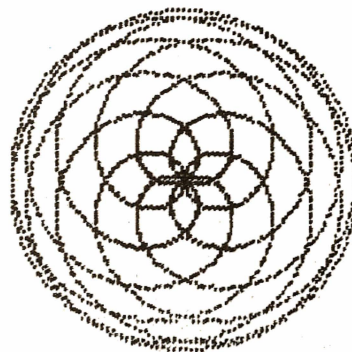

Cette courbe admet l'axe horizontal comme asymptote. Elle comporte de très nombreuses spires au voisinage de l'origine.

Un pas de variation très faible (ligne 30) ne parviendra qu'à ralentir l'exécution du programme, mais ne pourra en aucun cas les représenter toutes.


```

10 REM courbe SIN 1/X
20 GO SUB 1000
30 FOR a=0 TO PI STEP PI/10000
40 LET x=COS a
45 LET y=SIN (1/x)
50 PLOT 125+x*125,85+y*75
70 NEXT a
100 PRINT AT 1,1;"COURBE SIN 1/X"
200 BEEP .1,30: BEEP .1,20
999 STOP
1000 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
LS
1010 PLOT 125,0: DRAW 0,175
1020 PLOT 0,85: DRAW 255,0
1030 PRINT AT 10,31;"X"

```


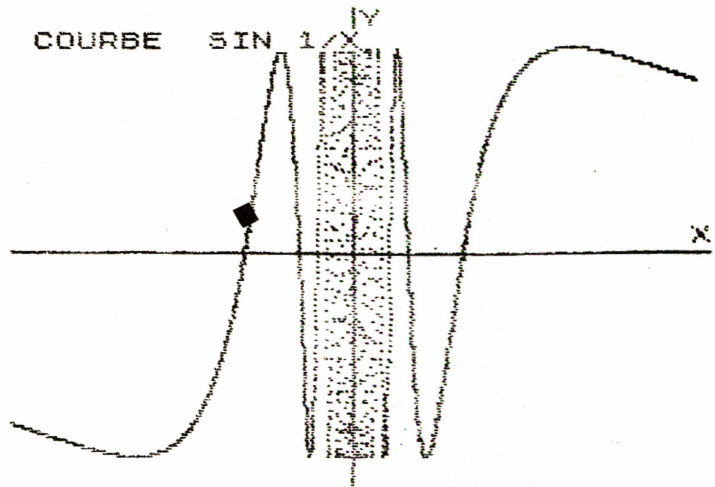
```
1040 PRINT AT 0,15;"Y"
1050 RETURN
```



Ce physicien français (1822-1880) étudia la composition des mouvements vibratoires par un procédé optique. Les figures du même nom s'appliquent aux courbes décrites par un point dont le mouvement résulte de la combinaison de deux mouvements sinusoïdaux et perpendiculaires.

En variant les périodes et les amplitudes, on peut obtenir une grande quantité d'ellipses transcendantes ou non.

Voici les coordonnées des divers points de ces courbes :


$$X = k_1 \cdot \sin m a$$

$$Y = k_2 \cdot \sin n a$$


Lorsque m et n sont entiers, la courbe obtenue se referme sur elle-même, et possède un nombre de points de tangence directement en relation avec les fréquences des sinusoides combinées.

```
10 REM courbe 7
20 PAPER 0: BORDER 0: INK 1: C
30 FOR a=0 TO 20*PI STEP PI/50
40 LET x=((COS (7*a/10))+7/3)*
50 LET y=((COS (7*a/10))+7/3)*
60 PLOT 125+x*20,85+y*20
70 NEXT a
80 BEEP .1,30: BEEP .1,20
```
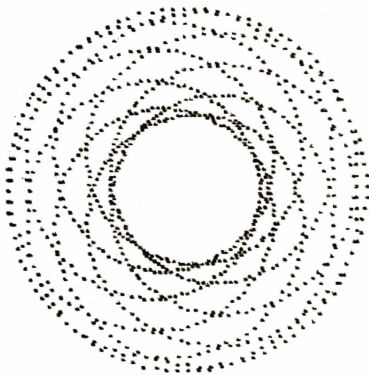
```
10 REM courbe de Lissajous
20 GO SUB 1000
30 FOR a=0 TO 20*PI STEP PI/10
40 LET x=3*SIN a
45 LET y=2*SIN (a/SQR 3)
50 PLOT 125+x*25,85+y*25
60 NEXT a
70 PRINT AT 1,1;"COURBE DE LIS
SAJOUS"
80 BEEP .1,30: BEEP .1,20
90 STOP
1000 PAPER 0: INK 1: BORDER 0: C
1010 PLOT 125,0: DRAW 0,175
1020 PLOT 0,85: DRAW 255,0
1030 PRINT AT 10,31;"X"
1040 PRINT AT 0,15;"Y"
1050 RETURN
```



COURBE DE LISSAJOUS

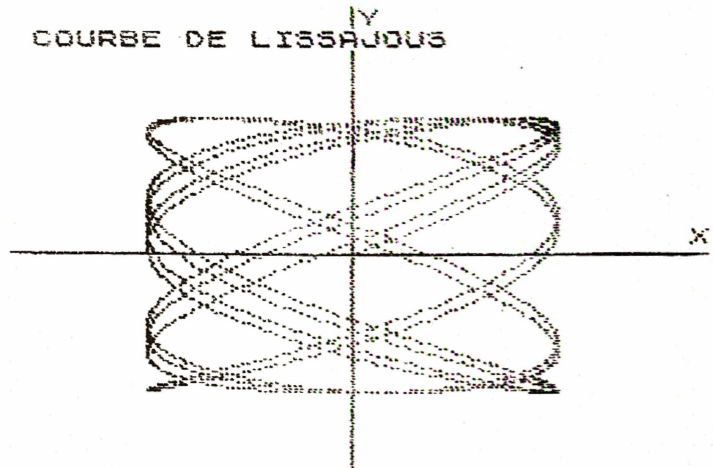

Réalisez vous-même votre micro-ordinateur



Réalisez vous-même votre micro-ordinateur ! C'est ce que vous propose *Le Haut-Parleur* dans son numéro du 15 janvier. Ce nouveau micro, le troisième décrit dans cette revue par Christian Tavernier, est construit autour d'un microprocesseur 6809.

Si *Le Haut-Parleur* n'a pu publier le mois dernier la réalisation de son décodeur Canal Plus, c'est le banc d'essais du décodeur officiel qui, ce mois-ci, a retenu toute son attention.

D'autres bancs d'essais sur des appareils particulièrement intéressants sont également proposés dans

ce numéro :

- Le micro-ordinateur Philips VG 5000.
- Le premier ensemble caméra-magnétoscope commercialisé en Secam : le « Videomovie » JVC.

- Le plus petit lecteur de disques compacts du marché : le D50 Sony, que vous pourrez emporter avec vous n'importe où.

D'autres réalisations : en particulier un ampli booster pour votre autoradio et un jeu de Mastermind électronique.

Enfin, les rubriques habituelles et en particulier l'initiation à l'informatique, à la pratique de l'électronique et à la mesure.

Le multimètre « Brisk » Pantec

Pantec lance sur le marché de la mesure un nouveau multimètre digital : le Brisk.

Cet appareil de présentation simple et compacte associe la fiabilité à la précision, tout en restant d'un emploi aisé, grâce au changement de gamme automatique.

L'emploi de la technologie C.MOS-LSI et d'un afficheur 3 digits 1/2 assurent de hautes performances pour un prix extrêmement séduisant.

Le Brisk réunit les fonctions courantes :

- Volts C.C. = 0 - 1 000 V Auto.
- Volts C.A. = 0 - 600 V Auto.
- Ampères CC et CA = 0 - 200 mA.
- Ampères CC et CA = 0 - 10 A sur entrée séparée.
- Ohm = 0 - 1 999 K Auto.

Toutes les fonctions sont visualisées sur l'afficheur (mV, V, A, mA, Ω ,

k Ω , LP Ω , AC), ainsi que le mode automatique (Auto), l'inversion du signe (-), le dépassement de gamme (un clignotant) et l'usure des piles (BATT).

Le Brisk possède un signal sonore indiquant tout changement de fonction et permettant d'effectuer des tests de continuité.

L'autonomie est de 300 heures environ avec deux piles 1,5 V de modèle courant (LR6).

Son impédance d'entrée de 10 M Ω lui assure une utilisation quasi universelle.

Le Brisk est fourni avec un jeu de cordons, un fusible de rechange, et une notice d'emploi détaillée en 5 langues.

Garantie : 2 ans.

Dimensions : 155 x 85 x 30 mm.

Carlo Gavazzi
27-29, rue Pajol
75018 Paris

Tél. : 202.77.06.



NOUVEAU MULTIMETRE BRISK «L'AUTOMATIQUE»

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DES GAMMES

Affichage numérique 3 1/2 digits LCD

Indications automatiques de polarité et de dépassement de signes et de fonctions.

Tension : CC de 200 mV à 1000 V (0,5%)

: CA de 2 V à 600 V (1%)

Courant : CC de 200 mA à 10 A (1,5%)

: de 200 mA à 10 A (2%)

Ohms : de 200 Ω à 2000 Ω

impédance d'entrée 10 M Ω

FINI LES ERREURS DE MANIPULATION

**GARANTIE
2 ANS**

MULTIMETRES PROFESSIONNELS

PANTEC
DIVISION OF CARLO GAVAZZI

Disponibles dans les points de vente officiels PANTEC
ou documentation sur demande à
C.G. PANTEC
27-29, rue Pajol
75018 Paris
Tél. : 202.77.06

Recherchons distributeurs dans toute la France.



A propos du micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81

Sans vouloir entrer dans le détail de la construction de ce micro-ordinateur domestique, nous proposons aux lecteurs intéressés par le phénomène informatique quelques programmes simples (et testés) en langage Basic spécifique au ZX 81. Cette rubrique ne prétend pas vous initier vraiment à la programmation, mais elle pourra aider certains d'entre vous à utiliser leur nouveau jouet, et, qui sait, peut-être verrons-nous se généraliser un échange d'idées originales ? Nous attendons vos réactions sur cette initiative. Les programmes proposés se contentent de la mémoire RAM de 1 K disponible sur la version de base.

RACINES Nième d'un nombre

(ZX 81, RAM 1 Ko)

Le Basic du ZX 81 dispose de la fonction SQR qui permet d'extraire la ra-

cine carrée d'un entier positif.

Pour calculer des racines d'un ordre plus élevé, nous vous proposons le petit programme suivant, qui représente une jolie prouesse pour la machine.

```

10 REM RACINES
20 GOSUB 1000
30 PRINT AT 5,13;"N";AT 7,19;"A"
40 PRINT ,,,,"QUEL NOMBRE ? ";
50 INPUT A
60 IF A>0 THEN GOTO 100
70 PRINT "NOMBRE POSITIF SVP"
80 GOTO 50
100 PRINT A
110 PRINT ,,,,"QUELLE RACINE ? ";
120 INPUT N
130 IF INT N=N THEN GOTO 200
140 PRINT "RACINE ENTIERE"
150 GOTO 120
200 PRINT N
300 LET R=A**(1/N)
350 CLS
400 GOSUB 1000
410 PRINT AT 5,13;N;AT 7,19;R
420 PRINT ,,,,"RACINE = "R
999 STOP
1000 PRINT "RACINE N-IEME D'"UN NBRE A"
1010 PRINT AT 5,13;"1"
1020 PRINT AT 6,15;"1"
1030 PRINT AT 7,15;"1"
1050 RETURN
  
```

RACINE N-IEME D'UN NBRE A

5 $\sqrt[5]{}$ 3456.8987

RACINE = 5.1019609

RACINE N-IEME D'UN NBRE A

3 $\sqrt[3]{}$ 567

RACINE = 8.2767725

RACINE N-IEME D'UN NBRE A

23 $\sqrt[23]{}$ 1.99999

RACINE = 1.0385953



ALIGNEMENT SUR LE POINT DECIMAL

(ZX 81, RAM 1 Ko)

Ce programme en fait très court vous permettra d'aligner impeccablement des tableaux de chiffres sur le point décimal (qu'il existe ou non d'ailleurs), et se révèle être très efficace.

Les lignes 130 et 140 créent des nombres A et B décimaux aléatoires que la suite du programme s'empresse d'aligner.
Par Claude THIBAUT-HANS

```
100 REM ALIGNEMENT
130 LET A=(INT (RND*4568))/100
140 LET B=(INT (RND*918))/10*A
150 LET X=INT (LN A/LN 10)
160 LET Y=INT (LN B/LN 10)
170 IF (A<1) THEN LET X=X+1
180 IF (B<1) THEN LET Y=Y+1
1000 PRINT TAB 10-X;A;TAB 20-Y;B
1005 SCROLL
1010 GOTO 130
```

16.34	1259.814
1.92	29.568
30.21	1706.865
9.98	358.282
15.26	90.034
38.14	2200.678
8.42	641.604
15.25	56.425
1.49	61.239
26.9	438.47
16.32	1197.888
1.74	138.33
0.11	1.958
26.99	801.603
15.69	1098.3
8.72	258.112
10.98	37.332
38.49	704.367
0.6	54.78
30.67	1030.512

DECIMAL OU NON ?

(ZX 81, RAM 1 Ko)

Trouver le quotient exact d'une division n'est pas toujours facile. Il faut quelquefois calculer un nombre important de décimales avant de pouvoir affirmer que le reste ne sera jamais égal à 0.

Si l'on tente de faire calculer au ZX 81 15/17, il donne un résultat approché, soit 0,88235294 mais

il reste des décimales que l'on ne voit pas apparaître.

Voici un programme qui vous permettra de connaître 300 décimales. Il vous permettra également de vérifier si l'écriture décimale illimitée est périodique ou non.

Proposé par
André LANDREAU

```
5 PRINT "NOMBRE?"
10 INPUT N
15 PRINT "NOMBRE?"
20 INPUT P
22 CLS
25 PRINT "LE QUOTIENT DE ";N;" PAR ";P;" EST"
30 LET A=INT (N/P)
40 PRINT A;",";
50 FOR C=1 TO 50
60 LET R=N-A*P
70 LET N=R*1000000
80 LET A#=STR$ (INT (N/P))
90 IF LEN A#<6 THEN GOSUB 110
92 PRINT A#;
95 LET A=VAL A#
100 NEXT C
104 PRINT AT 21,10;"A 1/10E300"
105 STOP
110 LET X=6-LEN A#
111 FOR G=1 TO X
112 PRINT "0";
113 NEXT G
114 RETURN
```

LE QUOTIENT DE 4.8 PAR 6.1 EST
0,786885245901639328253105788934
42616547131147547387298283824282
79969262935452740779649077828830
68647733094294313540599385245901
63932825310578893442616547131147
54738729828382428279969262935452
74077964907782883068647733094294
31354059938524590163932825310578
89344261654713114754738729828382
42827996926293

LE QUOTIENT DE 7 PAR 11 EST
0,636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363

DAMIER

(ZX 81, RAM 1 Ko)

Nous proposons à nos fidèles lecteurs quelques lignes d'un programme Basic dont l'intérêt, une fois n'est pas coutume, est la façon de programmer et non le résultat obtenu.

En effet, si la construction d'un damier ne pose pas de problème particulier, il faut souligner et...

méditer l'élégance de la construction de ce damier.


C'est tout un spectacle, et nous sommes persuadés que vous ne vous lasserez pas de faire exécuter de nombreuses fois ces lignes à votre machine favorite.

Bravo encore pour la leçon.

Par G. BASTET

```

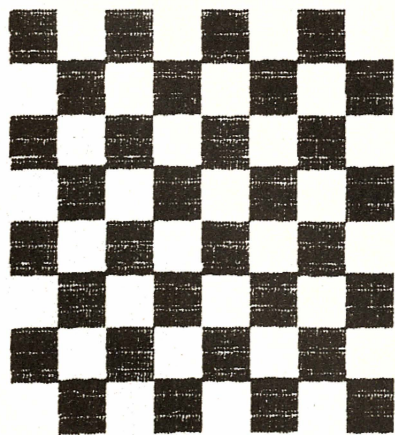5 REM DAMIER
10 FOR M=4 TO 40 STEP 10
15 FOR N=9 TO 40 STEP 10
20 FOR Q=0 TO 4
30 FOR P=0 TO 4
40 PLOT 12+M-Q,N-P
50 PLOT 12+N-P,M-Q
60 NEXT P
70 NEXT Q
80 NEXT N
90 NEXT M
    
```



TEMPERATURE D'UN TRANSISTOR

(ZX 81, RAM 1 Ko)

La température d'un transistor de puissance évolue, même lentement, avec le temps de fonctionnement. Il peut être très intéressant de connaître la température atteinte lorsque le régime sera stabilisé, pour décider par exemple s'il faut ou non monter un dissipateur de chaleur.

Ce programme calcule la température stabilisée à partir de deux mesures

faites à des instants différents (on tiendra compte de la température ambiante).

Le programme indique également au bout de combien de temps la stabilisation est atteinte. A cet instant, la courbe des degrés par rapport aux secondes écoulées est pratiquement plane.

Elaboré par
André BIANCHINO

```

20 PRINT "1ERE TP ? ";
23 INPUT A
25 PRINT A;" DEG."
30 PRINT "TEMPS ? ";
33 INPUT B
35 PRINT B;" SEC."
40 PRINT "2EME TP ? ";
43 INPUT C
45 PRINT C;" DEG."
50 PRINT "TEMPS ? ";
53 INPUT D
55 PRINT D;" SEC."
60 LET X=(C-((C-A)*A*(C-A)**0.5))/(2*A)
80 IF X<1 THEN LET K=-B/LN X
90 LET F=A/(1-X)
100 PRINT AT 15,0;"TEMPERATURE FINALE = ";(INT (10*F)/10);" DEGRES"
190 PRINT "APRES ";4*(INT (100*K)/100);" SEC."
    
```

1ERE TP ? 12 DEG.
TEMPS ? 4 SEC.

2EME TP ? 20 DEG.
TEMPS ? 8 SEC.

1ERE TP ? 17.8 DEG.
TEMPS ? 5 SEC.

2EME TP ? 24 DEG.
TEMPS ? 10.5 SEC.

TEMPERATURE FINALE = 35.9 DEGRES
APRES 39.44 SEC.

TEMPERATURE FINALE = 27.3 DEGRES
APRES 18.96 SEC.

S'ABONNER?

POURQUOI?

Parce que s'abonner à
"ELECTRONIQUE
PRATIQUE"

C'est ☒ plus simple,
☒ plus pratique,
☒ plus économique.

C'est plus simple

- ☒ un seul geste, en une seule fois,
- ☒ remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de ELECTRONIQUE PRATIQUE

C'est plus pratique

- ☒ chez vous!
dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
- ☒ sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- ☒ sans avoir besoin de se déplacer.

Mettre une ☒ dans les cases ☐
ci-dessous et ci-contre
correspondantes :

COMMENT?

En détachant cette page,
après l'avoir remplie,

☒ en la retournant à :
ELECTRONIQUE PRATIQUE

2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19

☒ ou en la remettant à votre
marchand de journaux habituel.

Mettre une ☒ dans les cases ☒
ci-dessous et ci-contre
correspondantes :

☐ Je m'abonne pour la première
fois à partir du n° paraissant au
mois de

☐ Je renouvelle mon abonnement
et je joins ma dernière étiquette
d'envoi.

Je joins à cette demande la
somme de Frs par :

☐ chèque postal, sans n° de CCP

☐ chèque bancaire,

☐ mandat-lettre

à l'ordre de: ELECTRONIQUE
PRATIQUE.

COMBIEN?

ELECTRONIQUE
PRATIQUE (11 numéros)

1 an ☐ 115,00 F France

1 an ☐ 201,00 F Etranger

OFFRE SPECIALE :

abonnements groupés

ELECTRONIQUE

PRATIQUE (11 n°s)

+ HAUT-PARLEUR (12 n°s)

+ SONO (11 n°s)

1 an ☐ 315,00 F France

1 an ☐ 577,00 F Etranger

ELECTRONIQUE
PRATIQUE (11 n°s)

+ HAUT-PARLEUR (12 n°s)

1 an ☐ 210,00 F France

1 an ☐ 390,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France : TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger : exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

Complément d'adresse (Résidence, Chez M..., Bâtiment, Escalier, etc...)


N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

**électronique
pratique**

La page du courrier

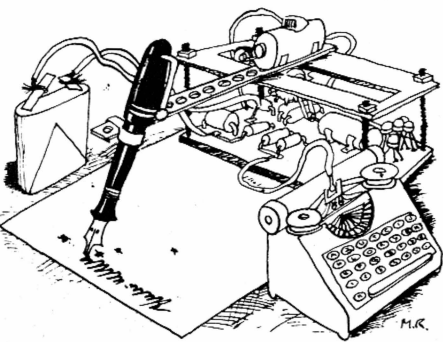

Le service du Courrier des Lecteurs d'Electronique Pratique est ouvert à tous et est entièrement gratuit. Les questions d'« intérêt commun » feront l'objet d'une réponse par l'intermédiaire de la revue. Il sera répondu aux autres questions par des réponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti.

COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à « Electronique Pratique ». Il suffit pour cela de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (fournir schéma de principe et réalisation pratique dessinés au crayon à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.

PETITES ANNONCES

24,60 F la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxe comprise.

Supplément de 24,60 F pour domiciliation à la Revue.

Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois

à la Sté AUXILIAIRE DE PUBLICITÉ (Sce EL Pratique), 70, rue Compans, 75019 Paris C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque C.P. ou mandat poste.

RECTIFICATIF

GENERATEUR DE RYTHMES N° 75, Nouvelle Série, p. 45

Le schéma de principe de la figure 2 laisse apparaître une inversion de C_{15} et C_{13} . L'implantation des composants est cependant correcte.

GENERATEUR EN STEREO N° 76, Nouvelle Série, p. 113

Une partie de la liste des composants du codeur multiplex avait été tronquée. C_7 : 1,5 μ F (+ vers IC_6); C_8 : 1 nF; C_9 : 6,8 nF; C_{10} : 1,5 μ F (- à -V); C_{11} : 15 nF; C_{12} : 4,7 nF; C_{13} , C_{14} : 1,5 μ F; C_{15} : 4,7 nF.

COPIOX : UNE BOUTIQUE 6, rue des Patriarches, 75005 PARIS. Tél. : 536.73.96.

Pour professionnels et particuliers spécialistes dans l'après-vente et la REPARATION. Vous trouverez des composants et bien plus (platine, tourne-disque, cassettes, magnéto, casque balladeur, ampli, autoradio).

VENEZ VITE NOUS VOIR. OUVERTURE LE DIMANCHE de 10 h à 13 h, du lundi au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h.

La vente continue chez SIGMA, avec jusqu'à 40 % de remise sur tous les composants, les kits, les jeux de lumière et l'outillage électronique.

Promotions en cours (extrait) : BC 639 : 10 F les 20. Chimiques 2,2 MF 50 V ou 10 MF 16 V : 5 F les 20.

Liste complète ctre 6 timbres à 2,10 F. Nouvelle édition du catalogue 1985 : des milliers d'articles avec des remises. Envoi ctre 70 F (remboursable) + 25 F de port. UN BON PLACEMENT ! SIGMA, 18, rue Montjuzet, 63100 Clermont.

Vend magasin de composants électroniques dans le Val-d'Oise à 17 km de Paris. « Bail + Stock + Clientèle », 35 000 F + Reprise crédit possible. Urgent : cause double emploi. Téléphoner au 991.67.77 après 19 h.

Vds OSCILLO double trace 15 mHz : METRIX OX710B + sondes, état neuf, peu servi (cause stage). 2 550 F. Tél. : (47) 56.18.69 le week-end avant 20 h.

Demander M. CHIRON Jean-Phil.

Composition
Photocomposition :
ALGAPRINT, 75020 PARIS

Distribution :
S.A.E.M. TRANSPORTS PRESSE

Le Directeur de la publication :
A. LAMER

Dépôt légal :
Février 1985 N° 859

Copyright © 1985
Société des PUBLICATIONS
RADIOELECTRIQUES et SCIENTIFIQUES



La reproduction et l'utilisation même partielles de tout article (communications techniques ou documentation) extrait de la revue « Electronique Pratique » sont rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique, photographique, cinématographique ou électronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc.

Toute demande à autorisation pour reproduction quel que soit le procédé, doit être adressée à la Société des Publications Radio Electriques et Scientifiques.

ENCORE UNE PROMOTION COPIOX

- Cellules et diamants 50 modèles - 30 %.
- Cordons de liaison 50 modèles - 50 %.
- Cadnickel 450 mAh à 4 Ah.
- Ex. : la R6 en 1,2 V 450 mAh à 12 F.
- Cassettes vidéo et audio.
- Ex. : la E180 FUJI ou SONY à 65 F.
- Jeux ATARI ou INTELLIVISION cassette 99 F.

Ainsi que caméras, micros, broches, bras, etc.
Liste complète avec prix au 535.68.17

Vds moteurs pas à pas, 180 F pièce
Tél. après 19 heures
(16.84) 22.23.81

BREVETEZ VOUS-MÊME VOS INVENTIONS

Grâce à notre Guide complet, vos idées nouvelles peuvent rapporter gros, mais pour cela il faut les breveter. Demandez la notice 78 « Comment faire breveter ses inventions », contre 2 timbres, à ROPA, B.P. 41, 62101 CA-LAIS.

CIBOT
ELECTRONIQUE

**FANTASTIQUES,
LES PRIX
CIBOT!**

**BON A DECOUPER
POUR RECEVOIR LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES**

Voir également publicité
en 4^e page de couverture.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Joindre 30 F en chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre
et adresser le tout à **CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 Paris Cédex 12**